

ویکی پاور



www.wikipower.ir



ویکی پاور

سایت تخصصی رشته های مهندسی برق . کامپیوتر و ...

www.WikiPower.ir


## فصل هشتم

### اتصال کوتاه نامتقارن

#### ۱- مقدمه

در اتصال کوتاه متقارن، سه فاز همزمان بیکدیگر وصل می‌شوند و سیستم حالت تقارن خود را حفظ می‌کند. بهمین دلیل در محاسبات مربوط به این نوع اتصال کوتاه، مدار معادل یک فاز سیستم را مورد مطالعه قرار دادیم. در یک سیستم متقارن جمع جریانهای سه‌فاز در همه زمانها برابر صفر بوده و جریانی بین نقاط صفر ژنراتورها و ترانسفورماتورها با زمین برقرار نمی‌شود. عدم وجود این جریان باعث می‌شود تا ولتاژ تمام نقاط صفرسیستم با پتانسیل زمین برابر باشند که این ولتاژها را برابر صفر فرض می‌کنیم. در بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت در شرایط عادی سعی برآن است تا بارهای برنامه‌ریزی شده شرایط تقارن را برای سیستم ایجاد کنند.

عدم تقارن در یک سیستم قدرت، براثر عواملی نظری اتصال کوتاههای نامتقارن و یا گسیختگی هادیهای خطوط انتقال پدید می‌آید. در شکل (۸-۱) بعضی از این خطاهای نامتقارن نشان داده شده‌اند. در این شکل خطاهای امپدانس صفر در نظر گرفته شده‌اند، لیکن اغلب اتصال کوتاهها در سیستم قدرت از طریق امپدانس‌های غیر صفر بوجود می‌آیند.

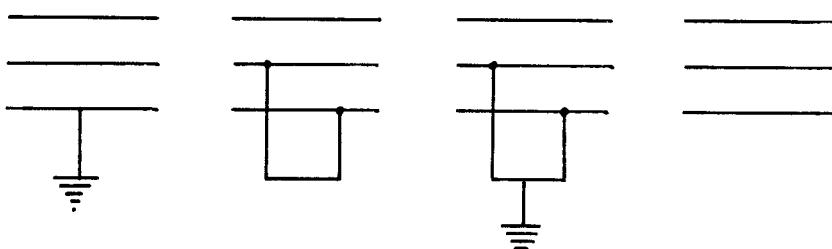


شکل ۸-۱: بعضی از انواع خطاهای نامتقارن

در یک سیستم نامتقارن، جریان‌ها در سه‌فاز و همچنین ولتاژها، دارای تقارن نیستند. بنابراین نمی‌توان سیستم را با یک فاز مطالعه نمود. جمع جریان‌های نامتقارن سه‌فاز صفر نبوده و لذا جریان  $I_n$  بین نقاط صفر سیستم بوقرار می‌گردد. بعنوان مثال یک ژنراتور سه‌فاز را در نظر بگیرید که اتصال کوتاه یک فاز به زمین<sup>(۱)</sup> در آن منجر به عبور جریان اتصال کوتاه  $I_f$  در فاز a گردد (شکل ۸-۲). نقطه صفر ژنراتورها معمولاً با یک راکتانس به زمین وصل می‌شود که آنرا در شکل (۸-۲) با  $Z_n$  نشان داده‌ایم. جریان خطأ در این شکل برابر است با:

$$I_f = I_n = I_a + I_b + I_c \quad (8-1)$$

با توجه به این که پتانسیل زمین برابر صفر منظور می‌شود، پتانسیل نقطه صفر ژنراتور برابر است با:

$$V_n = -Z_n I_n \quad (8-2)$$

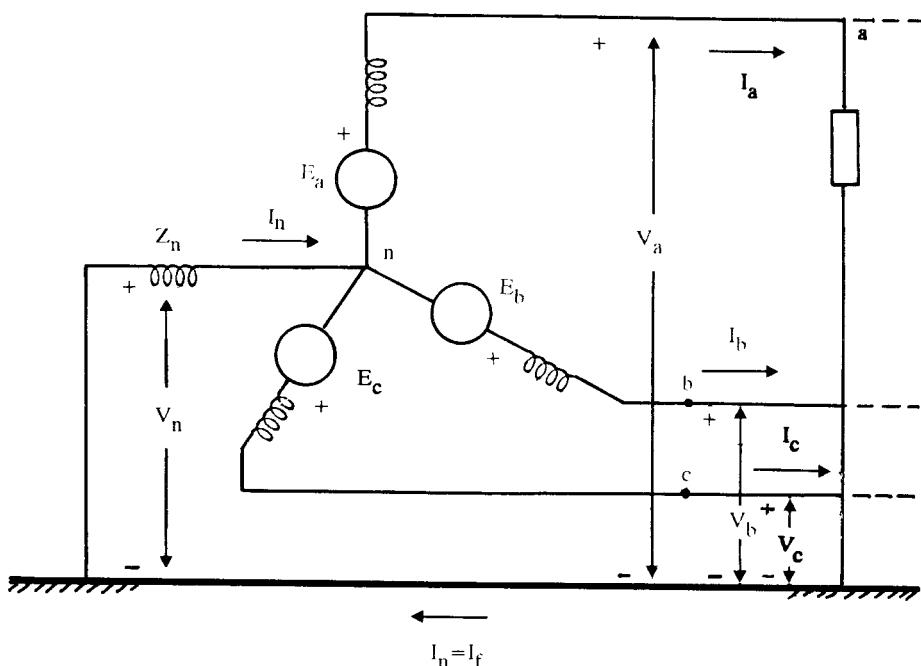

شکل ۸-۲: عبور جریان بین نقاط صفر در سیستم نامتقارن

ولتاژهای هر فاز نسبت به نقطه صفر، که ولتاژهای فازی نامیده می‌شوند، با  $V_a$ ،  $V_b$  و  $V_c$  نشان داده شده‌اند. برای مثال برای فاز a داریم:

$$V_{an} = V_a - V_n = V_a + Z_n I_n$$

## ۸-۲ معرفی مؤلفه‌های متقارن

در سال ۱۹۱۸ یکی از قویترین ابزار محاسبات شبکه‌های متقارن توسط Fortesque معرفی گردید، و از آن بعد روش مؤلفه‌های متقارن از اهمیت خاصی در محاسبات شبکه‌ها برخوردار گردید.

در روش مؤلفه‌های متقارن اثبات می‌شود که یک سیستم سه‌فاز نامتقارن به سه سیستم برداری سه فاز متقارن قابل تجزیه است. مؤلفه‌های این سه سیستم متقارن عبارتند از:  
 الف) مؤلفه‌های توالی مثبت <sup>(۱)</sup> شامل سه بردار که از نظر قدر مطلق برابر بوده، زاویه‌های فاز آنها نسبت به یکدیگر  $120^\circ$  درجه اختلاف داشته و توالی فاز این مؤلفه‌ها با سیستم اصلی یکسان است، یعنی توالی فاز بصورت abc می‌باشد. توالی فاز مثبت (abc) به این مفهوم است که  $V_b$  نسبت به  $V_a$   $120^\circ$  درجه عقب‌تر است و بردار  $V_c$  نیز نسبت به  $V_b$  به اندازه  $120^\circ$  درجه تأخیر فاز دارد.


ب) مؤلفه‌های توالی منفی <sup>(۲)</sup> شامل سه بردار که از نظر قدر مطلق برابر بوده، زاویه‌های فاز آنها نسبت به یکدیگر  $120^\circ$  درجه اختلاف داشته و توالی فاز این مؤلفه‌ها بر عکس سیستم اصلی است، یعنی توالی فاز (acb) می‌باشد.

ج) مؤلفه‌های توالی صفر <sup>(۳)</sup> شامل سه بردار که از نظر قدر مطلق برابر بوده و اختلاف زاویه فاز آنها نسبت به یکدیگر صفر است.

اگر بردارهای ولتاژهای یک سیستم نامتقارن را با  $V_a$ ،  $V_b$  و  $V_c$  نشان دهیم، این سه بردار نامتقارن را می‌توان به سه سیستم برداری متقارن سه‌فاز تبدیل نمود. بردارهای مؤلفه‌های متقارن سیستم‌های توالی مثبت، منفی و صفر را با اندیس اضافی نشان می‌دهیم. بردارهای  $V_{a+}$ ،  $V_{a-}$  و  $V_{c+}$  مربوط به سیستم توالی مثبت، بردارهای  $-V_a$ ،  $-V_b$  و  $-V_c$  مربوط به سیستم توالی منفی و بردارهای  $V_{a0}$ ،  $V_{b0}$  و  $V_{c0}$  مربوط به سیستم توالی صفر می‌باشند. برای اینکه بردارهای سیستم اصلی به مؤلفه‌های متقارن قابل تجزیه باشند، داریم:


$$\begin{aligned}
 V_a &= V_{a+} + V_{a-} + V_{a-} \\
 V_b &= V_{b+} + V_{b-} + V_{b-} \\
 V_c &= V_{c+} + V_{c-} + V_{c-}
 \end{aligned} \tag{۸-۳}$$

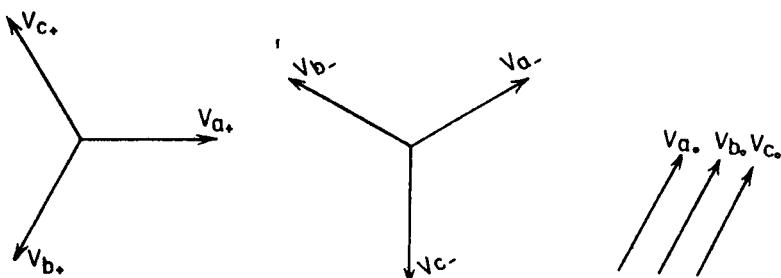شکل (۸-۳) مؤلفه‌های این سه سیستم متقارن را نشان می‌دهد:



توالی صفر                  توالی منفی                  توالی مثبت  
شکل ۳-۳: مؤلفه‌های سیستم‌های توالی مثبت، منفی و صفر

اگر بردارهای شکل (۸-۳) را ترکیب نمائیم، با توجه به معادله (۸-۳) بردارهای اصلی سیستم یعنی  $V_a$ ،  $V_b$  و  $V_c$  بدست می‌آیند. شکل (۸-۴) ترکیب بردارهای مؤلفه‌های متقارن را نشان می‌دهد.

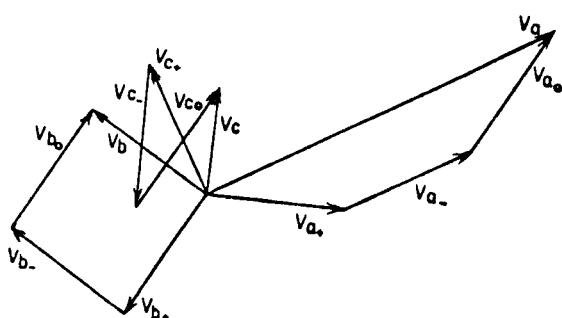

شکل ۴-۸: ولتاژهای اصلی سیستم و مؤلفه‌های آنها

برای نشان دادن رابطه بین بردارهای یک سیستم توالی، عدد مختلط  $a = 1 \angle 120^\circ$  را معرفی می‌کنیم.  $a$  برداری است که در هر برداری ضرب شود آنرا  $120^\circ$  درجه جلو می‌اندازد. بنابراین فازهای  $b$  و  $c$  را در سیستم‌های توالی مثبت و منفی می‌توان برحسب فاز  $a$  آن توالی نوشت. روابط زیر اطلاعات بیشتری در مورد این عدد مختلط بدست می‌دهند:

$$a = 1 \angle 120^\circ = -0/5 + j \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$a^2 = 1 \angle 240^\circ = 1 \angle -120^\circ = -0/5 - j \frac{\sqrt{3}}{2}$$


$$a^3 = 1 \angle 360^\circ = 1 \angle 0^\circ = 1$$

$$a^4 = a$$

$$a^* = a^2$$

$$1 + a + a^2 = 0$$

شکل (۸-۵) نمایش بردارهای  $1$ ،  $a$  و  $a^2$  را نشان می‌دهد.

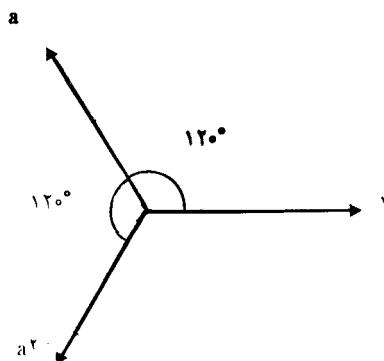

شکل ۸-۵: نمایش بردارهای  $1$ ،  $a$  و  $a^2$

حال روابط ولتاژهای فازهای  $b$  و  $c$  را در سیستم‌های توالی برحسب ولتاژ فاز  $a$  بشرح زیر می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned} V_{b+} &= a^2 V_{a+} & V_{c+} &= a V_{a+} \\ V_{b-} &= a V_{a-} & V_{c-} &= a^2 V_{a-} \\ V_{b\circ} &= V_{a\circ} & V_{c\circ} &= V_{a\circ} \end{aligned} \quad (۸-۴)$$

روابط فوق را در معادله (۸-۳) جایگزین می‌کنیم تا  $V_a$ ،  $V_b$  و  $V_c$  بر حسب  $V_{a+}$  و  $V_{a-}$  بدست آیند:

$$V_a = V_{a+} + V_{a-}$$

$$V_b = V_{a+} + a^2 V_{a-}$$

$$V_c = V_{a+} + a V_{a-}$$

این سه رابطه را بصورت ماتریسی می‌نویسیم:

$$\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{a+} \\ V_{a-} \end{bmatrix} \quad (8-5)$$

و یا:

$$V = AV_s \quad (8-6)$$

که در آن:

$$V = \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} \quad V_s = \begin{bmatrix} V_{a+} \\ V_{a-} \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \quad (8-7)$$

اگر رابطه (۸-۶) را بر حسب  $V_s$  حل کنیم، خواهیم داشت:

$$V_s = A^{-1} V \quad (8-8)$$

در این معادله  $A^{-1}$  از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \quad (8-9)$$

بنابراین معادله (۸-۷) این چنین نوشته می‌شود:

$$\begin{bmatrix} V_{a+} \\ V_{a-} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} \quad (8-10)$$

معادلات (۸-۵) و (۸-۶) ولتاژهای اصلی سیستم را برحسب مؤلفه‌های متقارن، و معادلات (۸-۸) و (۸-۱۰) مؤلفه‌های متقارن را برحسب بردارهای اصلی سیستم نشان می‌دهند.  
اگر بجای ولتاژها، جریان‌های خطی سیستم را بکار ببریم، داریم:

$$\mathbf{I} = \mathbf{A}\mathbf{I}_s \quad (۸-۱۱)$$

$$\mathbf{I}_s = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{I} \quad (۸-۱۲)$$

که در آنها:

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} \quad \mathbf{I} = \begin{bmatrix} I_{a+} \\ I_{a-} \end{bmatrix} \quad (۸-۱۳)$$

از این بعد برای سهولت، در بردارهای  $\mathbf{I}_s$  و  $\mathbf{V}_s$  اندیس a را حذف می‌کنیم و آنها را به اینصورت نمایش می‌دهیم:

$$\mathbf{I}_s = \begin{bmatrix} I_+ \\ I_- \end{bmatrix} \quad \mathbf{V}_s = \begin{bmatrix} V_+ \\ V_- \end{bmatrix} \quad (۸-۱۴)$$

**۸-۲-۱ بررسی وجود مؤلفه‌های توالی صفر**  
در بسیاری از موارد مؤلفه‌های توالی صفر وجود ندارند و سیستم برداری نامتقارن به دو سیستم متقارن توالی مثبت و توالی منفی تعزیز می‌شود. ابتدا مؤلفه‌های توالی صفر را در جریان‌های خطی یک سیستم سه فاز بررسی می‌کنیم. با توجه به رابطه (۸-۱۲) داریم:

$$\begin{bmatrix} I_+ \\ I_- \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix}$$

جریان توالی صفر ( $I_+$ ) را از این معادله بدست می‌آوریم:

$$I_s = \frac{1}{3} (I_a + I_b + I_c) \quad (8-15)$$

این رابطه نشان می‌دهد که اگر مجموع جریان‌های خطی در یک سیستم نامتقارن صفر باشد مؤلفه‌های توالی صفر وجود نخواهند داشت. اگر برای سه‌فاز سیستم مسیر برگشت وجود نداشته باشد مجموع جریان‌های سه‌فاز اجباراً صفر شده و جریان‌های توالی صفر وجود نخواهند داشت، ولی اگر از نقطه صفر سیستم مسیر برگشت وجود داشته باشد مجموع جریان سه‌فاز برابر جریان برگشت خواهد بود و لذا جریان توالی صفر وجود خواهد داشت. برای مثال در شکل (۸-۲) جمع جریان‌های  $I_a$ ،  $I_b$  و  $I_c$  از مسیر برگشت  $Z_n$  عبور می‌کند که مقدار آن ( $I_n$ ) با جمع جریان‌های سه فاز برابر است. بنابراین مؤلفه توالی صفر جریان عبارتست از:

$$I_s = \frac{1}{3} (I_a + I_b + I_c) = \frac{1}{3} I_n$$

حال به بررسی ولتاژ‌های خطی می‌پردازیم. ولتاژ‌های خطی سیستم اصلی عبارتند از:

$$V_L = \begin{bmatrix} V_{ab} \\ V_{bc} \\ V_{ca} \end{bmatrix}$$

مؤلفه‌های متقارن این ولتاژها را می‌توان به این صورت نوشت:

$$V_{L_s} = \begin{bmatrix} V_{ab+} \\ V_{ab-} \\ V_{ab0} \end{bmatrix}$$

رابطه بین دو بردار اخیر عبارتست از:

$$V_{L_s} = A^{-1} V_L$$

$$\begin{bmatrix} V_{ab+} \\ V_{ab-} \\ V_{ab0} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{ab} \\ V_{bc} \\ V_{ca} \end{bmatrix} \quad \text{ویا:}$$

واز آنجا:

$$V_{ab+} = \frac{1}{\sqrt{3}} (V_{ab} + V_{bc} + V_{ca}) \quad (8-16)$$

از آنجاییکه جمع و لتاژهای خطی یک سیستم همیشه برابر صفر است، لذا ولتاژهای خطی یک سیستم فاقد مؤلفه‌های توالی صفر می‌باشند.

#### ۸-۲-۲ رابطه ولتاژها و جریان‌های خطی و فازی

قبل از رابطه ولتاژهای خطی و فازی را در اتصال ستاره، و جریان‌های خطی و فازی را در اتصال مثلث برای سیستم اصلی (که دارای توالی مثبت است) دیده‌ایم. این روابط بشرح زیر می‌باشند:

$$V_{ab} = \sqrt{3} V_a \angle 30^\circ \quad \text{اتصال ستاره} \quad (8-17)$$

$$I_a = \sqrt{3} I_{ab} \angle -30^\circ \quad \text{اتصال مثلث} \quad (8-18)$$

که در آنها  $V_{ab}$  و  $I_a$  بترتیب ولتاژ و جریان خطی، و  $V_a$  و  $I_{ab}$  ولتاژ و جریان فازی در اتصال مربوطه می‌باشند.

چون توالی فازها در سیستم توالی مثبت با سیستم اصلی یکسان است، لذا روابط مربوطه تغییری نمی‌نمایند. یعنی:


$$V_{ab+} = \sqrt{3} V_a + \angle 30^\circ \quad (8-19)$$

$$I_{a+} = \sqrt{3} I_{ab} + \angle -30^\circ \quad (8-20)$$

یعنی در سیستم توالی مثبت، ولتاژهای خطی  $\sqrt{3}$  برابر ولتاژهای فازی بوده و  $30^\circ$  درجه نسبت به آنها تقدم فاز دارند. همچنین جریان‌های خطی  $\sqrt{3}$  برابر جریان‌های فازی بوده و  $30^\circ$  درجه نسبت به آنها تأخیر دارند. شکل (۸-۶) دیاگرام بردارهای جریان‌ها و ولتاژها را برای سیستم توالی مثبت نشان می‌دهد.

در سیستم توالی منفی برای تعیین  $V_{ab-}$  داریم:

$$\begin{aligned} V_{ab-} &= V_{a-} - V_{b-} = V_{a-} - aV_{a-} = V_{a-} - V_{a-} \angle 120^\circ \\ &= V_a (\cos 120^\circ - j \sin 120^\circ) \\ V_{ab-} &= \sqrt{3} V_a \angle -30^\circ \end{aligned} \quad (8-21)$$

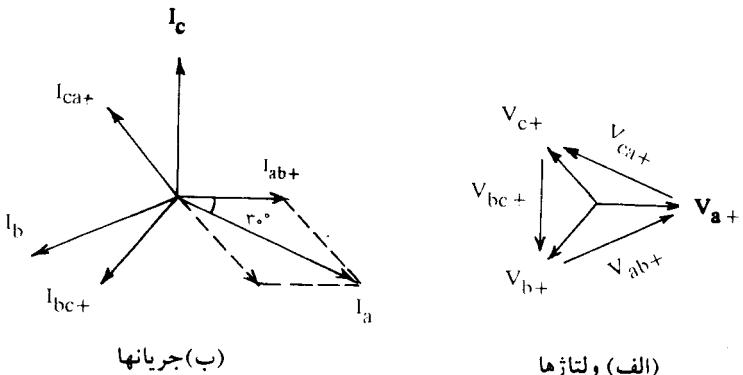

شکل ۶-۸: دیاگرام بردارهای جریانها و ولتاژها در سیستم توالی مثبت


معنی در سیستم توالی منفی، ولتاژهای خطی  $\sqrt{3}$  برابر ولتاژهای فازی بوده و  $30^\circ$  درجه نسبت به آنها تأخیر فاز دارند. شکل ۶-۷(الف) این وضعیت را نشان می‌دهد. در مورد جریان‌های توالی منفی نیز می‌توان بهمین ترتیب عمل نمود. در این سیستم برای تعیین  $I_a$  با توجه به شکل ۶-۷(ب) می‌توان نوشت:

$$I_{a-} = I_{ab-} - I_{ca-} = I_{ab-} - \sqrt{3} I_{ab-} = I_{ab-} - I_{ab-} \angle -120^\circ$$

واز آنجا:

$$I_{a-} = \sqrt{3} I_{ab-} \angle 30^\circ \quad (6-22)$$

بنابر این جریان‌های خطی سیستم توالی منفی  $\sqrt{3}$  برابر جریان‌های فازی آنها بوده و  $30^\circ$  درجه نسبت به آنها تقدم فاز دارند.

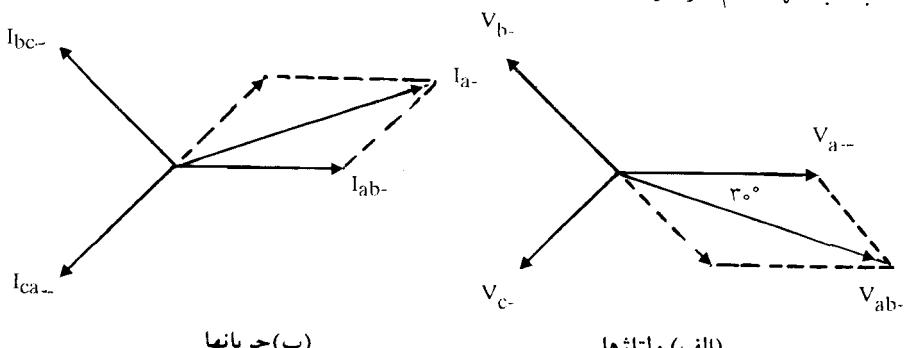

شکل ۶-۷: دیاگرام بردارهای جریانها و ولتاژها در سیستم توالی مثبت

۳۳۵


مثال ۱-۸: در یک بار سه فاز متقارن با اتصال مثلث، مطابق شکل (۸-۸)، جریان‌های خطی عبارتند از:

$$I_a = 100 \angle 45^\circ \text{ A}$$

$$I_b = 150 \angle -60^\circ \text{ A}$$

الف) مؤلفه‌های متقارن جریان‌های خطی و جریان‌های فازی را بدست آورید.

ب) جریان‌های فازی را که از امپدانس  $Z$  عبور می‌کنند محاسبه کنید.

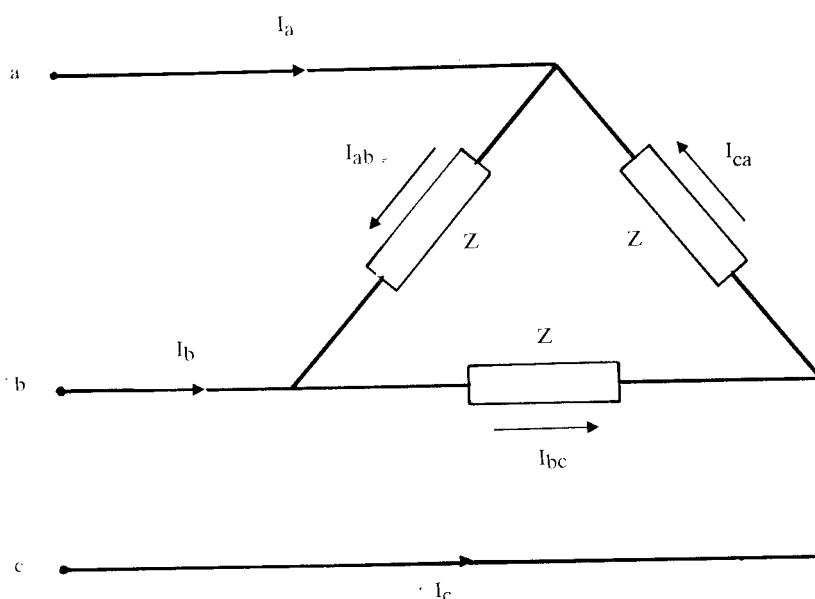

شکل ۱-۸: مربوط به مثال (۱-۸)

حل:

الف) ابتدا جریان  $I_c$  را محاسبه می‌کنیم:

$$I_a + I_b + I_c = 0$$

$$I_c = -100 \angle 45^\circ - 150 \angle -60^\circ = 157.27 \angle 107.9^\circ \text{ A}$$

حال با استفاده از معادله (۱-۱۲) مؤلفه‌های متقارن جریان‌های خطی را بدست می‌آوریم:

$$I_s = A^{-1} I$$

$$\begin{bmatrix} I_s \\ I_+ \\ I_- \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 100 \angle 45^\circ \\ 150 \angle -60^\circ \\ 157/27 \angle 157/90^\circ \end{bmatrix}$$

$$I_s = 0$$

$$I_+ = 100/94 + j99/07 = 133/81 \angle 47/77^\circ \text{ A}$$

$$I_- = -19/22 - j28/36 = 34/26 \angle -124/130^\circ$$

بنابراین مؤلفه‌های سیستم توالی مثبت عبارتند از:

$$I_{a+} = 133/81 \angle 47/77^\circ \text{ A}$$

$$I_{b+} = a^2 I_{a+} = 133/81 \angle 47/77^\circ - 120^\circ = 133/81 \angle -72/23^\circ \text{ A}$$

$$I_{c+} = a I_{a+} = 133/81 \angle 47/77^\circ + 120^\circ = 133/81 \angle 167/77^\circ \text{ A}$$

بهمین ترتیب مؤلفه‌های سیستم توالی منفی بشرح زیر نوشته می‌شوند:

$$I_{a-} = 34/26 \angle -124/13^\circ \text{ A}$$

$$I_{b-} = a I_{a-} = 34/26 \angle -124/13^\circ + 120^\circ = 34/26 \angle -4/13^\circ \text{ A}$$

$$I_{c-} = a^2 I_{a-} = 34/26 \angle -124/13 - 120^\circ = 34/26 \angle 115/87^\circ \text{ A}$$

جريان‌های توالی نیز صفر هستند.

$$I_{a-} = I_{b-} = I_{c-} = I_s = 0$$

در اینجا چون سیم برگشت وجود ندارد و  $I_a + I_b + I_c = 0$ ، لذا مؤلفه‌های توالی صفر وجود ندارند.

حال می‌توانیم مؤلفه‌های متقارن جریان‌های فازی را با استفاده از معادلات (۸-۲۰) و

(۸-۲۲) محاسبه کنیم:

$$I_{ab+} = \frac{I_{a+}}{\sqrt{3}} \angle 30^\circ = \frac{133/81}{\sqrt{3}} \angle 47/77^\circ + 30^\circ = 77/25 \angle 77/77^\circ A$$

$$I_{bc+} = a^* I_{ab+} = 77/25 \angle 77/77^\circ - 120^\circ = 77/25 \angle -42/22^\circ A$$

$$I_{ca+} = a I_{ab+} = 77/25 \angle 77/77^\circ + 120^\circ = 77/25 \angle -162/22^\circ A$$

$$I_{ab-} = \frac{I_{a-}}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ = \frac{34/26}{\sqrt{3}} \angle -124/13^\circ - 30^\circ = 19/78 \angle -104/13^\circ A$$

$$I_{bc-} = a I_{ab-} = 19/78 \angle -104/13^\circ + 120^\circ = 19/78 \angle -34/13^\circ A$$

$$I_{ca-} = a^* I_{ab-} = 19/78 \angle -104/13^\circ - 120^\circ = 19/78 \angle 80/13^\circ A$$

ب) جریان‌های فازی  $I_{ab}$ ،  $I_{bc}$  و  $I_{ca}$  با داشتن مقادیر  $I_{ab+}$ ،  $I_{ab-}$  و  $I_{ab}$  بدست می‌آیند:

$$I = A I_s$$

$$\begin{bmatrix} I_{ab} \\ I_{bc} \\ I_{ca} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^* & a \\ 1 & a & a^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{ab+} \\ I_{ab-} \\ I_{ab} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_{ab} \\ I_{bc} \\ I_{ca} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^* & a \\ 1 & a & a^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 77/25 \angle 77/77^\circ \\ 19/78 \angle 54/13^\circ \\ 77/25 \angle 77/77^\circ \end{bmatrix}$$

$$I_{ab} = 66/9 \angle 91/22^\circ A$$

$$I_{bc} = 96/88 \angle 40/8^\circ A$$

$$I_{ca} = 72/24 \angle -176/90^\circ A$$

### ۸-۳ قدرت بر حسب مؤلفه‌های متقارن

اگر مؤلفه‌های متقارن جریان و ولتاژ معلوم باشند، قدرت جاری در یک مدار سه فاز مستقیماً از این مؤلفه‌ها قابل تعیین است. قدرت مختلطی که از خطوط a، b و c عبور می‌کند برابر است با:

$$S = P + jQ = V_a I_a^* + V_b I_b^* + V_c I_c^* = \begin{bmatrix} V_a & V_b & V_c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix}^*$$

و یا:

$$S = V^T I^*$$

اگر  $I = AI_s$  و  $V = AV_s$  را در رابطه اخیر جایگزین کنیم، داریم:

$$S = (AV_s)^T (AI_s)^* = V_s^T A^T A^* I_s^* \quad (8-23)$$

$$V_s = \begin{bmatrix} V_0 \\ V_+ \\ V_- \end{bmatrix}, \quad I_s = \begin{bmatrix} I_0 \\ I_+ \\ I_- \end{bmatrix} \quad \text{که در آن:}$$

حاصلضرب  $A^T A^*$  را در رابطه (۸-۲۳) بدست می‌آوریم:

$$A^T A^* = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

با جایگزین کردن این مقدار در رابطه (۸-۲۳) خواهیم داشت:

$$S = \begin{bmatrix} V_0 & V_+ & V_- \end{bmatrix} 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_0 \\ I_+ \\ I_- \end{bmatrix}^*$$

$$S = 3 \begin{bmatrix} V_0 & V_+ & V_- \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_0 \\ I_+ \\ I_- \end{bmatrix} = 3 V_s^T I_s^*$$


و یا:

$$S = 3 (V_I^* + V_{+}I_{+}^* + V_{-}I_{-}^*) \quad (8-24)$$

بنابراین قدرت مختلط در یک سیستم نامتقارن را می‌توان بر حسب مؤلفه‌های متقارن و لتاژ و جریان بدست آورد.

#### ۴- امپدانس‌های توالی (۱)

عناصر سیستم‌های قدرت از امپدانس‌های متعادل (متقارن) تشکیل شده‌اند و فقط در شرایط وقوع خطاهای نامتقارن به امپدانس‌های نامتعادل بروخورد می‌کنیم. شکل (۸-۹) قسمتی از سیستم با سه امپدانس  $Z_a$ ,  $Z_b$  و  $Z_c$  را نشان می‌دهد. امپدانس مسیر زمین  $Z_n$  می‌باشد.

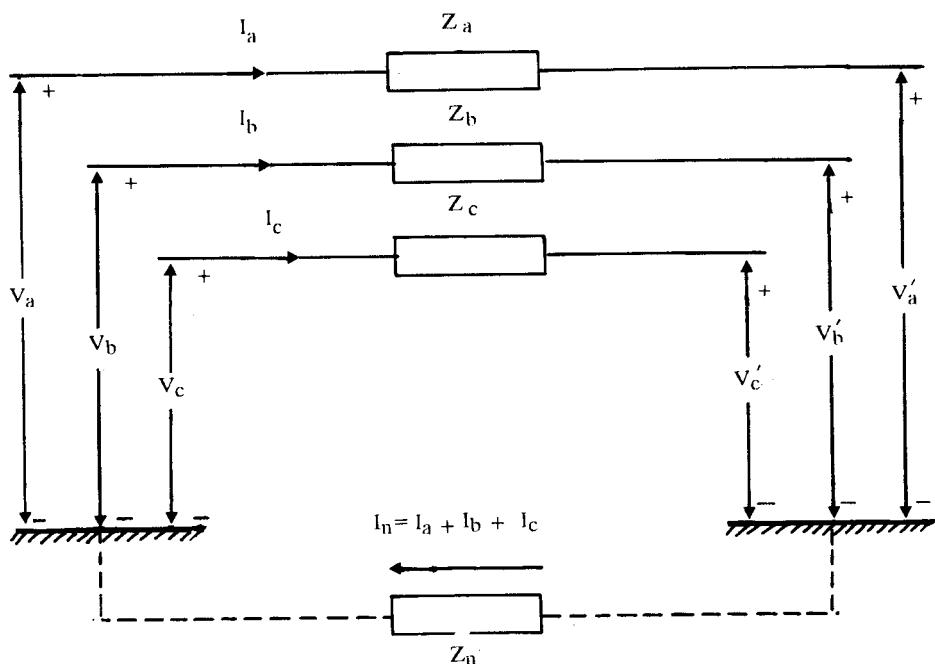

شکل ۸-۹: قسمتی از سیستم قدرت با سه امپدانس نامتعادل

افت ولتاژ دو سر امپدانس‌ها را می‌توان بصورت زیر نوشت:

$$V_{aa'} = Z_a I_a + Z_n (I_a + I_b + I_c)$$

$$V_{bb'} = Z_b I_b + Z_n (I_a + I_b + I_c)$$

$$V_{cc'} = Z_c I_c + Z_n (I_a + I_b + I_c)$$

و یا به شکل ماتریسی:

$$\begin{bmatrix} V_{aa'} \\ V_{bb'} \\ V_{cc'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_a + Z_n & Z_n & Z_n \\ Z_n & Z_b + Z_n & Z_n \\ Z_n & Z_n & Z_c + Z_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix}$$

و یا:

$$V = ZI$$

که در آن:

$$Z = \begin{bmatrix} Z_a + Z_n & Z_n & Z_n \\ Z_n & Z_b + Z_n & Z_n \\ Z_n & Z_n & Z_c + Z_n \end{bmatrix}$$

با قرار دادن  $V_s = AV_s$  و  $I_s = AI_s$  در معادله  $V = ZI$  خواهیم داشت:

$$AV_s = ZAI_s$$

و از آنجا  $V_s$  را بدست می‌آوریم:

$$V_s = A^{-1}ZAI_s \quad (\text{۸-۲۵})$$

از طرفی بین  $V_s$  و  $I_s$  رابطه زیر برقرار است:

$$V_s = Z_s I_s \quad (\text{۸-۲۶})$$

در اینجا  $Z_s$  ماتریس امپدانس مؤلفه‌های متقارن است که می‌خواهیم آنرا بدست آوریم. با

مقایسه روابط (۸-۲۵) و (۸-۲۶) داریم:

$$Z_s = A^{-1}ZA \quad (8-27)$$

این معادله، رابطه ماتریس امپدانس مؤلفه‌های متقارن ( $Z_s$ ) را بر حسب ماتریس امپدانس سیستم اصلی ( $Z$ ) نشان می‌دهد. با استفاده از این معادله و جایگزینی مقادیر  $A$  و  $A^{-1}$  و  $Z$  داریم:

$$Z_s = \frac{1}{\gamma} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^T \\ 1 & a^T & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Z_a + Z_n & Z_n & Z_n \\ Z_n & Z_b + Z_n & Z_n \\ Z_n & Z_n & Z_c + Z_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^T & a \\ 1 & a & a^T \end{bmatrix}$$

و یا:

$$Z_s = \frac{1}{\gamma} \begin{bmatrix} Z_a + Z_b + Z_c + aZ_n & Z_a + a^T Z_b + aZ_c & Z_a + aZ_b + a^T Z_c \\ Z_a + aZ_b + a^T Z_c & Z_a + Z_b + Z_c & Z_a + a^T Z_b + aZ_c \\ Z_a + a^T Z_b + aZ_c & Z_a + aZ_b + a^T Z_c & Z_a + Z_b + Z_c \end{bmatrix} \quad (8-28)$$

اگر امپدانس هامساوی باشند، داریم:

$$Z_a = Z_b = Z_c = Z$$

$$Z_s = \begin{bmatrix} Z + \gamma Z_n & \cdot & \cdot \\ \cdot & Z & \cdot \\ \cdot & \cdot & Z \end{bmatrix} \quad (8-29)$$

و لذا می‌توان نوشت:

$$V_s = Z_s I_s$$

$$\begin{bmatrix} V_0 \\ V_+ \\ V_- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z + \gamma Z_n & \cdot & \cdot \\ \cdot & Z & \cdot \\ \cdot & \cdot & Z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_0 \\ I_+ \\ I_- \end{bmatrix}$$

و از آنجا:

$$V_0 = (Z + \gamma Z_n) I_0 = Z_0 I_0 \quad (8-30)$$

$$V_+ = ZI_+ = Z_+I_+ \quad (8-31)$$

$$V_- = ZI_- = Z_-I_- \quad (8-32)$$

امپدانس‌های  $Z_+$ ،  $Z_-$  و  $Z$  بترتیب به امپدانس‌های توالی صفر، مثبت و منفی موسومند. همانطوریکه ملاحظه شود سه رابطه اخیر از یکدیگر مستقل بوده و ولتاژ هر توالی فقط به جریان توالی مربوطه بستگی دارد، در صورتیکه در معادله ولتاژهای اصلی سیستم، ولتاژ هرفاز به جریان هر سه فاز بستگی دارد.

#### (۱) ۸-۵ شبکه‌های توالی


با تبدیل یک سیستم نامتقارن به سه سیستم متقارن، ابتدا بمنظور می‌رسد که مطالعه سیستم پیچیده‌تر خواهدشد. لیکن روابط (۸-۳۰)، (۸-۳۱) و (۸-۳۲) نشان می‌دهند که جریان‌های توالی مثبت، منفی و صفر از یکدیگر مستقل بوده و لذا عناصر سیستم یعنی ژنراتورها، ترانسفورماتورها و خطوط انتقال با شبکه‌های توالی مربوط به خودشان تحلیل می‌گردند. استقلال جریان‌های توالی در رابطه قدرت، معادله (۸-۲۲)، نیز منعکس شده است و جملاتی که وابستگی سیستم‌های توالی را نشان دهد ( $V = I^* + I^*$ ) در آن وجود ندارد.

در بخش (۸-۴) دیدیم که اگر امپدانس‌های عنصری از سیستم، متقارن باشند رابطه افت ولتاژ هر توالی به جریان همان توالی بستگی داشته و امپدانسی که در معادله افت ولتاژ و جریان ظاهر می‌شود امپدانس آن توالی نامیده می‌شود. خوبشخانه امپدانس همه عناصر سیستم، نظیر ژنراتورها، ترانسفورماتورها و خطوط انتقال متقارن می‌باشند. با توجه به استقلال روابط سه توالی از یکدیگر و متقارن بودن بردارهای هر توالی، می‌توان برای هر عنصر سیستم مدار معادل یک فاز هریک از توالی‌ها را در محاسبات منظور نمود. با ترکیب مدارهای معادل یک فاز عناصر سیستم برای هر توالی، شبکه آن توالی بدست می‌آید. به این ترتیب بجای دیاگرام امپدانس (که در فصول قبلی ملاک محاسبات بودند) سه شبکه توالی مثبت، منفی و صفر (سه دیاگرام امپدانس) مورد نیاز خواهد بود. هریک از این شبکه‌ها شامل کمیت‌های همان توالی می‌باشد. مثلاً شبکه توالی مثبت شامل ولتاژ توالی مثبت، جریان توالی مثبت، امپدانس توالی مثبت و ... می‌باشد.

لازم به تذکر است که بردارهای نیروهای محرکه الکتریکی ماشین‌های سنکرون دارای توالی مثبت بوده و فقط در شبکه‌های توالی مثبت ظاهر می‌شوند.

## ۸-۶ شبکه‌های توالی ژنراتور سنکرون بی‌بار

شکل (۸-۱۰) یک ژنراتور سنکرون را که نقطه صفر آن توسط یک راکتور زمین شده است نشان می‌دهد. هنگامی که اتصال کوتاه در سیستم بوقوع می‌پیوندد (در شکل نشان داده شده است)، جریان‌های  $I_a$ ،  $I_b$  و  $I_c$  در ژنراتور ایجاد خواهد شد، و اگر اتصال کوتاه به زمین مربوط باشد جریانی که بطوف نقطه صفر ژنراتور جاری است با  $I_n$  مشخص می‌گردد. ممکن است در انواع اتصال کوتاه‌ها، یک یا دو خط خروجی ژنراتور دارای جریان صفر باشند، ولی در هر صورت بردار جریان‌ها قابل تجربه به مؤلفه‌های متقابران می‌باشند.

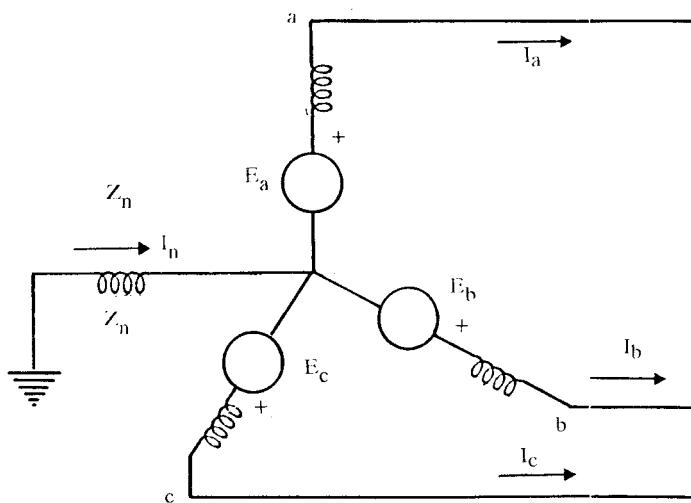

شکل ۸-۱۰: مدار معادل سه فاز ژنراتور سنکرون

ژنراتور سنکرون طوری طراحی می‌شود که ولتاژهای سه فاز متقابران ایجاد کند، لذا ولتاژهای داخلی تولید شده، دارای توالی مثبت هستند. بنابراین شبکه توالی مثبت شامل نیروی محرکه ژنراتور است که با امپدانس توالی مثبت آن سری می‌باشد. شبکه‌های توالی منفی و صفر فاقد نیروی محرکه بوده و بترتیب فقط شامل امپدانس‌های توالی منفی و صفر هستند. مسیر مؤلفه‌های توالی جریان، در دیاگرام‌های شکل (۸-۱۱ الف) نشان داده شده‌اند.

هر یک از این جریان‌ها فقط از توالی مربوط به خودشان عبور می‌کنند. شبکه‌های توالی مثبت، منفی و صفر این دیاگرام‌ها نیز در شکل (۸-۱۱ ب) رسم شده‌اند. این شکل مدارهای معادل یک فاز هر یک از شبکه‌های توالی را نشان می‌دهد.

شین مرجع<sup>(۱)</sup> (نقطه صفر) برای شبکه‌های توالی مثبت و منفی، نقطه صفر ژنراتور (n) می‌باشد. از آنجائیکه شبکه‌های فوق متقارن هستند و جمع جریان‌های آنها صفر است، جریانی از راکتور  $Z_n$  عبور نمی‌کند و لذا نقطه n با زمین هم پتانسیل خواهد بود.

شکل (۸-۱۱ الف) نشان می‌دهد جریان عبوری از  $Z_n$  برابر  $3I_a$  بوده و افت ولتاژ در امپدانس توالی صفر از نقطه a تا زمین برابر  $I_a Z_g - 3I_a Z_n = 3I_a (Z_g - Z_n)$  است، که در آن  $Z_g$  امپدانس توالی صفر ژنراتور می‌باشد. بنابراین شبکه توالی صفر که فقط باید حامل جریان توالی صفر باشد مطابق شکل (۸-۱۱ ب) دارای امپدانس  $Z_g + 3Z_n$  است. کل امپدانس توالی صفر که جریان  $I_a$  از آن عبور می‌کند عبارتست از:

$$Z_o = 3Z_n + Z_g. \quad (8-33)$$

حال می‌توان معادلات مؤلفه‌های متقارن ولتاژها را بر حسب جریان‌ها برای فاز a با توجه به شکل (۸-۱۱ ب) بصورت زیر نوشت:






$$V_+ = E_a - Z_+ I_+ \quad (8-34)$$

$$V_- = - Z_- I_- \quad (8-35)$$


$$V_o = - Z_o I_o \quad (8-36)$$

که در آنها  $E_a$  ولتاژ بی‌باری توالی مثبت نسبت به نقطه صفر،  $Z_+$  و  $Z_-$  بترتیب امپدانس‌های توالی مثبت و منفی ژنراتور، و  $Z_o$  امپدانس کل توالی صفر، طبق رابطه (۸-۳۳) می‌باشند. معادلات فوق الذکر نقطه شروع محاسبات برای تعیین مؤلفه‌های جریان در انواع اتصال کوتاه‌ها می‌باشند.

۳۴۵

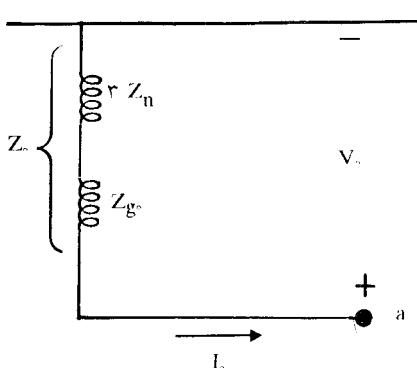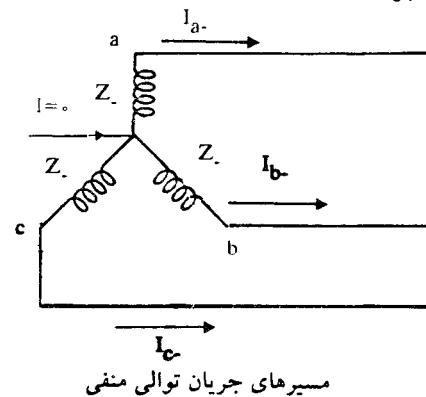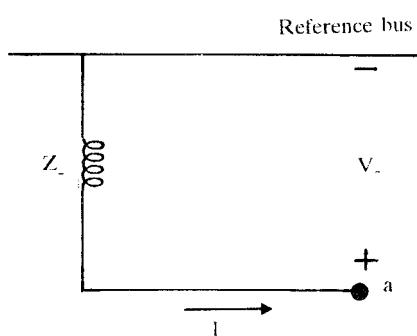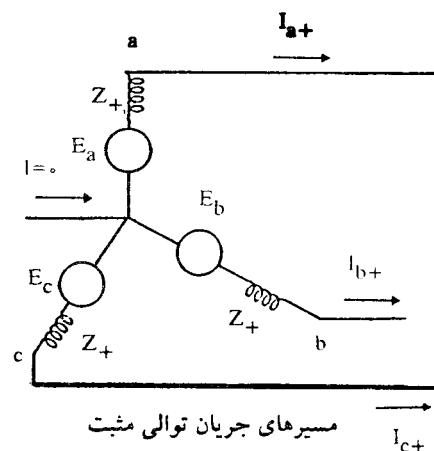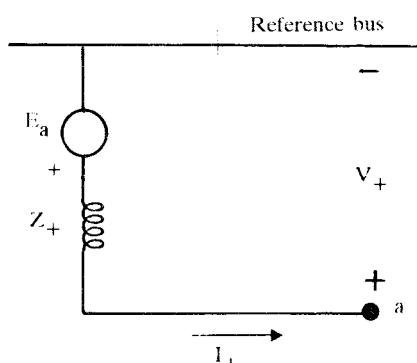

(ب) شبکه‌های توالی

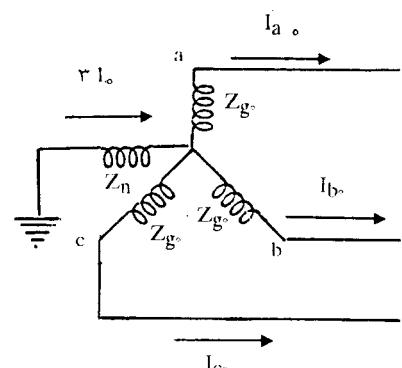

(الف) مسیر مؤلفه‌های توالی جریان

شکل ۱۱-۸: مسیر مؤلفه‌های توالی جریان و شبکه‌های توالی مربوطه

اگر ژنراتور تحت شرایط متقاضی کار کند، توالی ولتاژها و جریانهای سه فاز آن مثبت بوده و میدان دوار نسبت به رتور ساکن می‌باشد. بنابراین برای عبور جریان توالی مثبت از ژنراتور امپدانس‌های توالی مثبت ماشین، بستگی به جریان اتصال کوتاه مورد نظر، عبارتند از:

$Z_+ = jX_d$	حالت ماندگار
$Z_+ = jX'_d$	حالت گذرا
$Z_+ = jX''_d$	حالت زیرگذرا

روش محاسبه و اندازه‌گیری امپدانس‌های توالی منفی و صفر در کتب ماشین‌های الکتریکی آمده است و از بحث این کتاب خارج است. جدول (۷-۱) مقادیر عمومی راکتانس‌های توالی منفی و صفر ماشین‌های الکتریکی را نشان می‌دهد. با کمی دقت در جدول مذکور ملاحظه می‌شود که راکتانس توالی منفی ماشین‌ها ( $-X$ ) تقریباً با راکتانس توالی مثبت آنها ( $X''_d$ ) برابر است.

**۷-۸-۱ امپدانس‌های توالی در خطوط انتقال و ترانسفورماتورها**  
 روابط (۸-۳۰)، (۸-۳۱) و (۸-۳۲) نشان می‌دهند که اگر بین فازهای یک عنصر غیرفعال<sup>(۱)</sup> کوپل‌لرز مغناطیسی وجود نداشته باشد، رابطه بین جریان و ولتاژ هریک از توالی‌ها مستقل از توالی‌های دیگر است. در درس بررسی سیستم‌های قدرت ۱، هنگامی که اندوکتانس و کاپاسیتانس خطوط انتقال را با توجه به کوپل‌لرز مغناطیسی فازها بدست می‌آوریم، فقط از خاصیت متقاضی بودن جریان‌ها استفاده کردیم و ترتیب خاصی برای توالی فازها مودر نظر نبوده است. بنابراین نتایج بدست آمده برای هر دو امپدانس توالی مثبت و منفی صدق می‌نماید. بعبارت دیگر امپدانس توالی منفی خط انتقال نیز همانند امپدانس توالی مثبت آن با امپدانس خط انتقال برابر است.

هنگامی که از خط انتقال فقط جریان توالی صفر عبور کند، جریان فازها یکسان بوده و جریان برگشت از طریق سیم‌های زمین<sup>(۲)</sup>، خود زمین، و یا هر دو برقرار می‌گردد. از آنجاییکه جریان توالی صفر در هر سه فاز خط انتقال یکسان می‌باشد، میدان مغناطیسی ایجاد شده برای آن کاملاً با میدان‌های مغناطیسی ایجاد شده برای جریان‌های توالی مثبت و یا منفی متفاوت است. در نتیجه راکتانس القائی توالی صفر یک خط انتقال هوایی با راکتانس توالی مثبت آن متفاوت بوده و حدود ۲/۵ برابر آن است.

امپدانس توالی مثبت ترانسفورماتور همان امپدانس پراکنده‌گی<sup>(۱)</sup> آن می‌باشد، و چون ترانسفورماتور نیز مانند خط انتقال یک عنصر ساکن<sup>(۲)</sup> (غیر دوار) است، اگر ترتیب فازها از abc به abc تغییر یابد، امپدانس پراکنده‌گی آن تغییری نمی‌کند. در نتیجه امپدانس‌های توالی مثبت و منفی ترانسفورماتور مشابه‌اند، یعنی:

$$Z_+ = Z_- = Z_L \quad (8-37)$$

اگر جریان‌های توالی صفر از هر دو سیم پیچ ترانسفورماتور عبور کنند، امپدانس توالی صفر ترانسفورماتور را خواهیم داشت. اگرچه براساس روابط (۸-۳۰) تا (۸-۳۲) برای یک عنصر غیرفعال سری، امپدانس توالی صفر با امپدانس‌های توالی مثبت و منفی آن متفاوت است، لیکن در محاسبات سیستم‌ها معمولاً امپدانس‌های توالی مثبت، منفی و صفر ترانسفورماتورها را یکسان فرض می‌کنند.


#### ۸-۸ شبکه‌های توالی مثبت و منفی

در فصل دوم، نحوه بدست آوردن دیاگرام امپدانس سیستم‌های قدرت را بررسی کردیم. ژنراتورها و موتورهای سنکرون سه فاز در این دیاگرام، با ولتاژ داخلی آنها سری با راکتانس ماشین، معادل‌سازی شده‌اند. نیروهای محرکه ماشینها فقط در شبکه توالی مثبت ظاهر می‌شوند، زیرا توالی آنها abc می‌باشد. راکتانس توالی مثبت ژنراتور و موتور سنکرون نیز همان راکتانس زیرگذرا است. بنابراین شبکه توالی مثبت ماشینهای سنکرون با مدار معادل یک فاز آنها در حالت متقارن کاملاً یکسان است. در بخش (۸-۷) دیدیم که امپدانس توالی مثبت ترانسفورماتورها و خطوط انتقال نیز با امپدانس سری آنها مشابه است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شبکه توالی مثبت یک سیستم قدرت همان دیاگرام امپدانس است که در فصل دوم برای سیستم‌ها بدست آوریم.

امپدانس‌های توالی منفی ژنراتورها، موتورها، ترانسفورماتورها و خطوط انتقال با امپدانس توالی مثبت این عناصر برابر است. لذا برای تعیین شبکه توالی منفی یک سیستم قدرت کافی است نیروهای محرکه را در شبکه توالی مثبت حذف کنیم. امپدانس موجود بین نقطه صفر ماشینهای سنکرون و زمین در شبکه‌های توالی مثبت و منفی ظاهر نمی‌شود، زیرا جریان توالی مثبت و یا منفی در آن جاری نمی‌باشد.


مثال ۸-۲: شبکه‌های توالی مثبت و منفی سیستم قدرت شکل (۲-۳۰)، فصل دوم، مثال (۲-۶)، را رسم کنید. راکتانس‌های توالی منفی هر ماشین را با راکتانس زیرگذرای آن مساوی در نظر بگیرید.

حل: برای قدرت مبنای ۵۰ مگاولت آمپر و راکتانس‌های توالی منفی بدست آمده در مثال (۲-۶)، شبکه توالی مثبت که همان دیاگرام امپدانس است در شکل (۸-۱۲) رسم شده است.

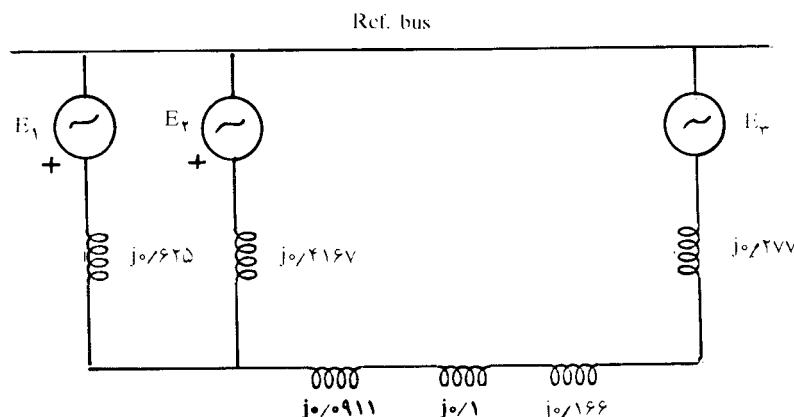

شکل ۸-۱۲: شبکه توالی مثبت مربوط به مثال (۸-۲)

شبکه توالی منفی مشابه شبکه توالی مثبت بوده و در آن نیروهای محركه  $E_1$ ،  $E_2$  و  $E_3$  حذف شده‌اند. شکل (۸-۱۳) شبکه توالی منفی سیستم قدرت شکل (۲-۶) را نشان می‌دهد.

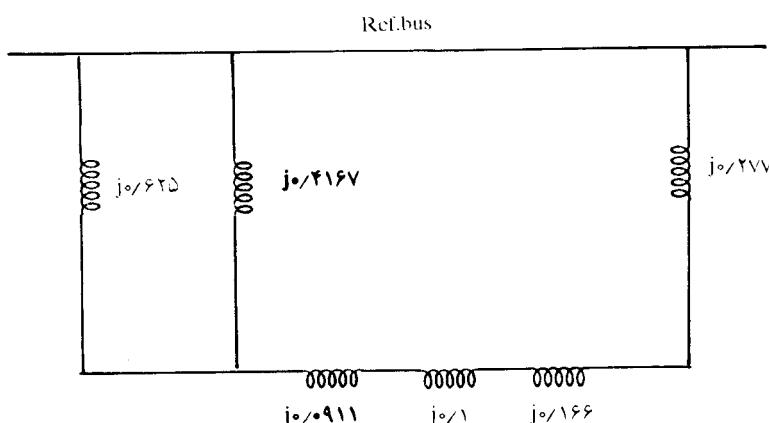

شکل ۸-۱۳: شبکه توالی منفی مربوط به مثال (۸-۲)


## ۸-۹ شبکه‌های توالی صفر<sup>(۱)</sup>

همانطوریکه دیدیم مرجع ولتاژهای توالی صفر در هر نقطه از سیستم، پتانسیل زمین در آن نقطه می‌باشد. چون قسمتی از جریان توالی صفر از زمین عبور می‌کند، پتانسیل زمین در همه نقاط یکسان نمی‌باشد. امپدانس زمین و سیم‌های زمین در امپدانس توالی صفر خط انتقال منظور می‌شوند، لذا می‌توان ولتاژ همه نقاط سیستم را نسبت به یک شین مرجع (زمین) اندازه‌گیری نمود.

شکل (۸-۱۴ الف) یک مدار ساده با اتصال ستاره را نشان می‌دهد که نقطه صفر آن به زمین و یا نقطه صفر دیگری از سیستم متصل نمی‌باشد. چون جمع جریان‌های سه فاز برابر صفر است، لذا جریان توالی صفر وجود نخواهد داشت. شبکه توالی صفر چنین اتصالی بصورت مدار باز نسبت به زمین در شکل (۸-۱۴ الف) نشان داده شده است.

اگر نقطه صفر ستاره زمین شده باشد، جریان‌های توالی صفر وجود داشته و شبکه توالی صفر آن مطابق شکل (۸-۱۴ ب) می‌باشد. اگر نقطه صفر از طریق امپدانس  $Z_n$  زمین شده باشد، جریان عبوری از  $Z_n$  معادل  $3I$  بوده و افت ولتاژ دو سر آن  $3Z_nI$  خواهد بود. بنابراین در شبکه توالی صفر باید امپدانسی معادل  $3Z_n$  بین نقطه صفر و شین مرجع قرار گیرد (شکل ۸-۱۴ ج). نقطه صفر ژراتورها معمولاً از طریق یک راکتور زمین می‌شود. در اینصورت امپدانس مذکور مشابه این روش در شبکه توالی صفر منظور می‌گردد.

در یک مدار با اتصال مثلث، جریان‌های توالی صفر در داخل مثلث می‌توانند یک جریان گردشی داشته باشند، لیکن مؤلفه‌های توالی صفر جریان‌های خطی صفر بوده و در شبکه توالی صفر نسبت به شین مرجع، مدار باز خواهیم داشت. شبکه توالی صفر چنین اتصالی در شکل (۸-۱۴ د) نمایش داده شده است.

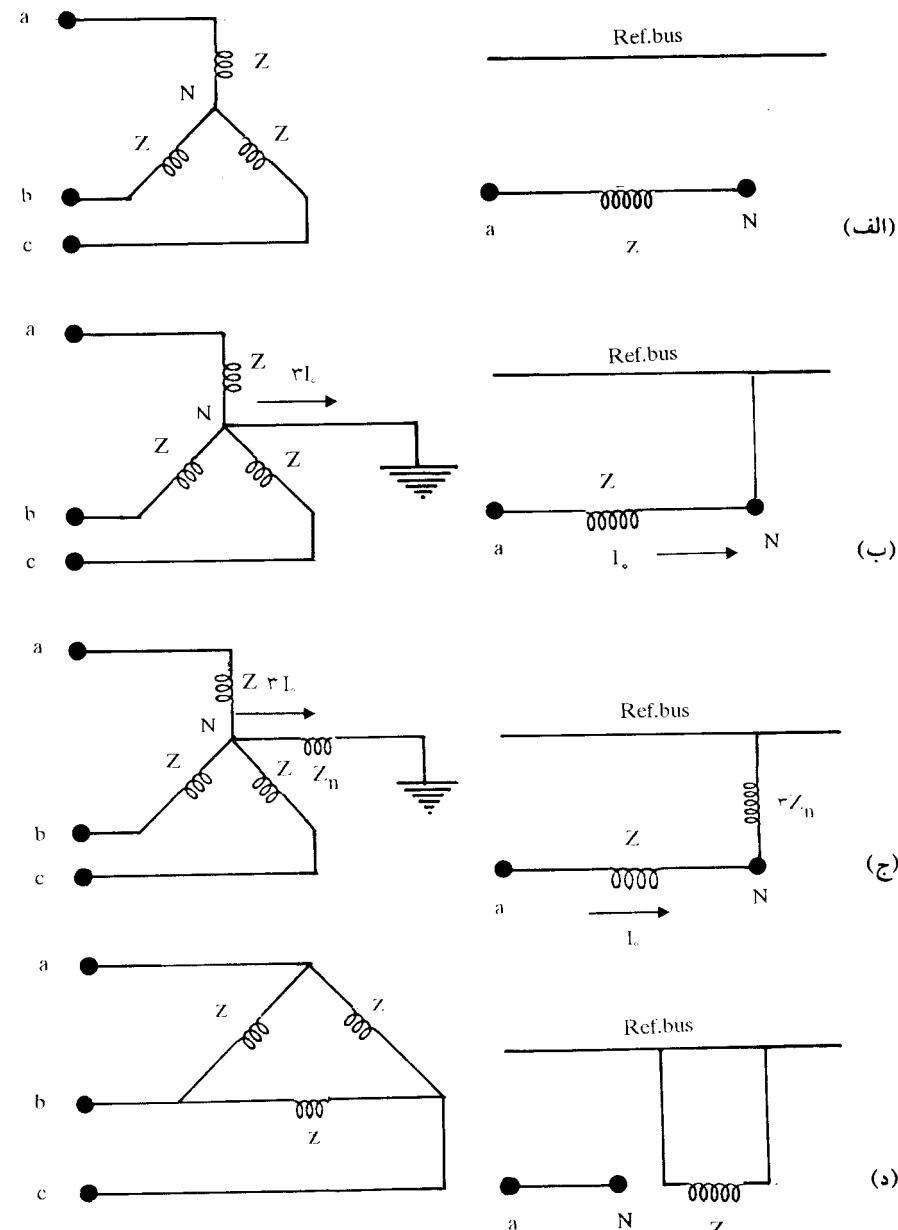

شکل ۱۴-۸: شبکه‌های توالی صفر اتصال‌های ستاره و مثلث

در رسم شبکه‌های توالی صفر ترانسفورماتورها باید دقت بیشتری نمود، زیرا شبکه‌های توالی صفر ترانسفورماتورها با اتصالات مختلف اولیه و ثانویه با یکدیگر تفاوت دارند. چنانچه از جریان مغناطیس کننده ترانسفورماتور صرفظیر کنیم، جریان اولیه و ثانویه با توجه به نسبت تبدیل ترانسفورماتور بر حسب یکدیگر بدست می‌آیند، و اگر یکی از آنها صفر باشد، دیگری نیز صفر خواهد بود.

در شکل (۸-۱۵) انواع اتصالات ترانسفورماتورهای سه فاز و شبکه توالی صفر آنها نشان داده شده است. پیکان‌های نشان داده شده، تماش و وجود جریان‌های توالی صفر در سیم پیچ‌ها می‌باشند. حال به شرح هریک از این اتصالات می‌پردازیم:















**الف) ترانسفورماتور  $\text{Y}-\text{Y}$**  با یک اتصال زمین: اگر در یک طرف ترانسفورماتور نقطه صفر زمین نشده باشد، عدم وجود جریان توالی صفر در آن طرف باعث می‌شود تا طرف دیگر نیز بدون جریان باشد. بنابراین در شبکه توالی صفر این نوع اتصال، مدار باز بین دو طرف ترانسفورماتور وجود خواهد داشت.

**ب) ترانسفورماتور  $\text{Y}-\text{Y}$  با دو اتصال زمین:** اگر نقاط صفر هر دو اتصال ستاره به زمین متصل باشند، در هر دو سیم پیچ جریان‌های توالی صفر وجود داشته و لذا اولیه و ثانویه ترانسفورماتور در شبکه توالی صفر از طریق امپدانس توالی صفر یکدیگر متصل می‌باشند. در این حالت شبکه توالی صفر دقیقاً مشابه شبکه‌های توالی مثبت و منفی ترانسفورماتور است.

**ج) ترانسفورماتور  $\Delta-\text{Y}$  با اتصال زمین نقطه صفر ستاره:** در این حالت چون مسیر برگشت در طرف اتصال ستاره وجود دارد، جریان‌های توالی صفر در هر دو سیم پیچ وجود خواهند داشت. جریان‌های توالی صفر در داخل اتصال مثلث یک جریان گردشی را بوجود می‌آورند و مؤلفه‌های توالی صفر جریان‌های خطی این اتصال صفر خواهند بود. بنابراین امپدانس توالی صفر ترانسفورماتور طرف ستاره را به شین مرجع متصل می‌کند و بین طرف مثلث و شین مرجع مدار باز خواهد ماند.


**د) ترانسفورماتور  $\Delta-\text{Y}$  بدون اتصال زمین:** این اتصال حالت خاصی از قسمت (ج) بوده که در آن امپدانس بین نقطه صفر ستاره و زمین بجای صفر، بی‌نهایت می‌باشد. در اینصورت در هیچیک از سیم پیچ‌ها جریان توالی صفر وجود خواهد داشت.

**ه) ترانسفورماتور  $\Delta-\Delta$ :** در این حالت چون مسیر برگشت برای جریان‌های توالی صفر وجود ندارد، جریان‌های خطی ترانسفورماتور قادر جریان‌های توالی صفر بوده و فقط ممکن است داخل اتصالات مثلث جریان گردشی توالی صفر وجود داشته باشد. بنابراین شبکه توالی صفر این ترانسفورماتور در هر دو طرف دارای مدار باز خواهد بود.

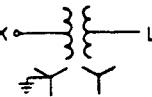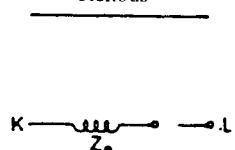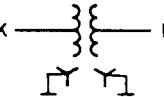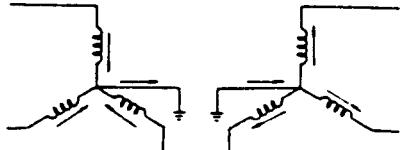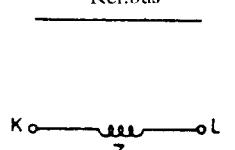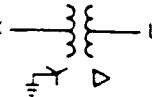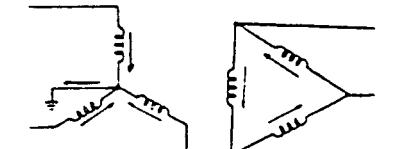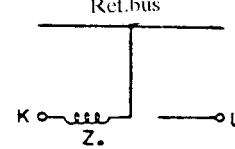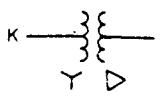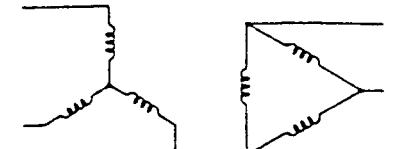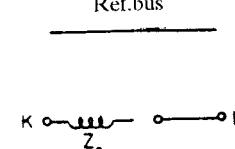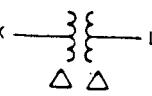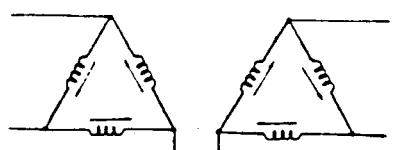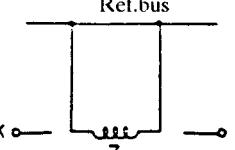نوع اتصال	دیاگرام اتصال	شبکه توالی صفر
		Ref.bus 
		Ref.bus 
		Ref.bus 
		Ref.bus 
		Ref.bus 


شکل ۱۵-۸: شبکه های توالی صفر ترانسفورماتورها

مثال ۸-۳: شبکه توالی صفر سیستم قدرت نشان داده شده در شکل (۸-۱۶) را رسم نمایند.

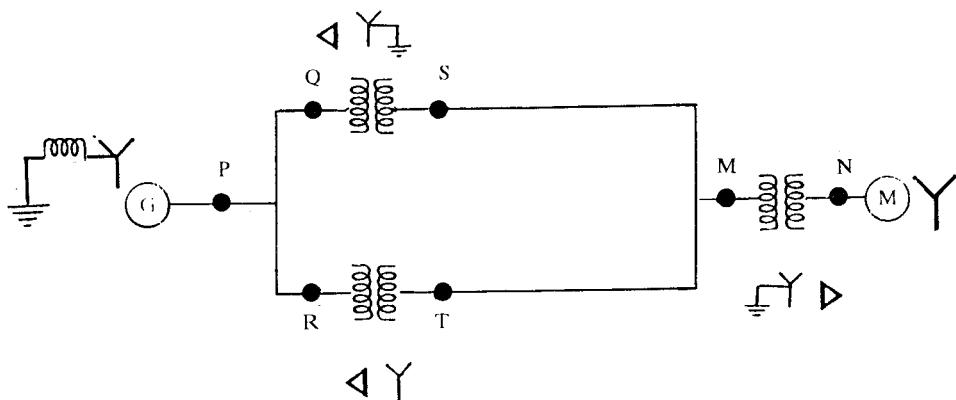

شکل ۸-۱۶: دیاگرام تک خطی یک خطی یک سیستم قدرت مربوط به مثال (۸-۳)

حل: مدارهای معادل توالی صفر هریک از عناصر شبکه را رسم می‌کنیم و از ترکیب آنها شبکه توالی صفر سیستم را مطابق شکل (۸-۱۷) بدست می‌آوریم.

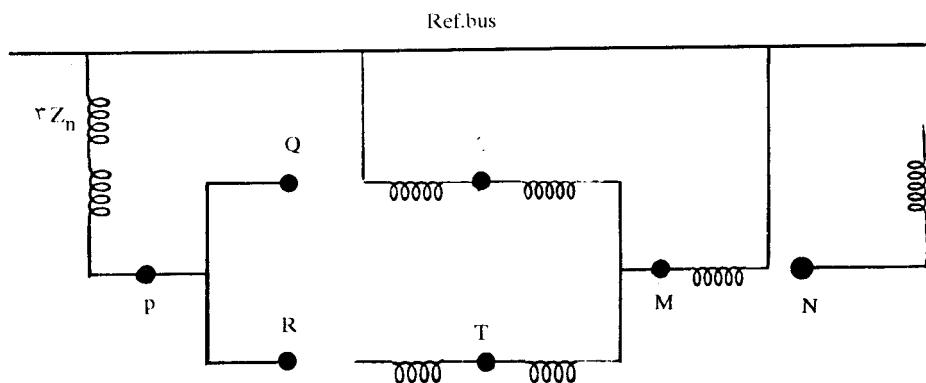

شکل ۸-۱۷: شبکه توالی صفر مربوطه به سیستم قدرت شکل (۸-۱۶)

مثال ۸-۴: شبکه توالی صفر سیستم قدرت شکل (۲-۳۳)، فصل دوم مثال (۲-۷)، را رسم کنید. راکتانس توالی صفر ژنراتور و موتورها  $50\mu\text{PU}$  است. راکتورهای محدود کننده بین نقطه صفر ماشینها و زمین هر کدام  $4\Omega$  می‌باشند و راکتانس توالی صفر خط انتقال  $96\Omega$  است.

حل: راکتانس توالی صفر ترانسفورماتورها با راکتانس توالی صفر آنها برابر است. بنابراین در مورد ترانسفورماتورها داریم:

$$T_1 : X_s = 0/0.857 \text{ PU}$$

$$T_2 : X_s = 0/0.915 \text{ PU}$$

راکتانس توالی صفر ژنراتور و موتورها برابر است با:

$$G : X_s = 0/0.5 \text{ PU}$$

$$M_1 : X_s = 0/0.5 \times \frac{300}{200} \left(\frac{13/2}{13/8}\right)^2 = 0/0.686 \text{ PU}$$

$$M_2 : X_s = 0/0.5 \times \frac{300}{100} \left(\frac{13/2}{13/8}\right)^2 = 0/1.372 \text{ PU}$$

در مدار ژنراتور، امپدانس مبنا را بدست می‌آوریم و متعاقب آن امپدانس  $3Z_n$  را برحسب PU محاسبه می‌کنیم:

$$Z_b = \frac{20}{300} = 1/333 \Omega$$

$$3Z_n = \frac{3 \times 0/4}{1/333} = 0/9 \text{ PU}$$

بهمین ترتیب در موتور  $M_1$  داریم:

$$Z_b = \frac{13/8}{300} = 0/635 \Omega$$

$$3Z_n = \frac{3 \times 0/4}{0/635} = 1/89 \text{ PU}$$


برای خط انتقال نیز راکتانس توالی صفر را برحسب PU محاسبه می‌کنیم. در مثال (۲-۷) مقدار امپدانس مبنا را در خط انتقال بدست آوریم که مقدار آن برابر است با:

$$Z_b = 176/3 \Omega$$

بنابراین:

$$X = \frac{96}{176/3} = 0/5445 \text{ PU}$$

با توجه به مقادیر بدست آمده، شبکه توالی صفر سیستم در شکل (۸-۱۸) رسم شده است.

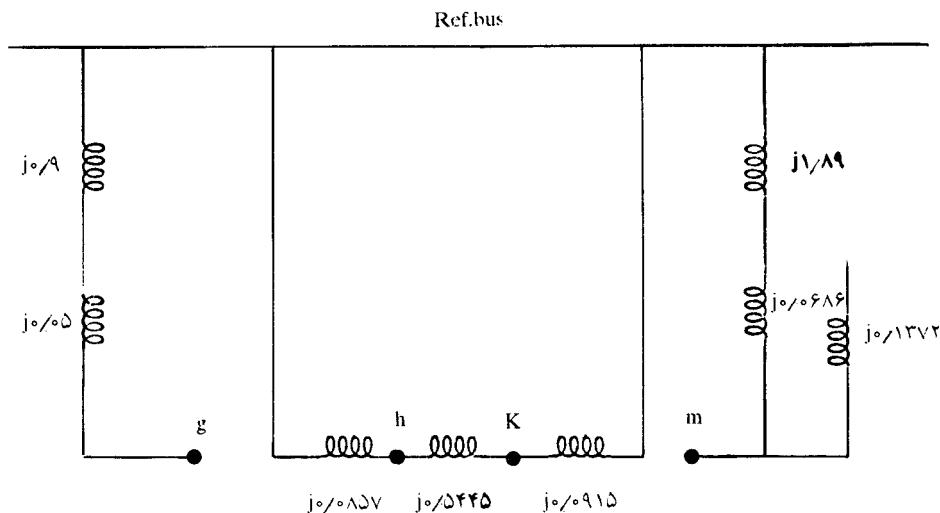

شکل ۸-۸: شبکه توالی صفر سیستم قدرت مثال (۸-۴)

#### ۱۰-۸- کاربرد مؤلفه‌های نامتقارن در محاسبات اتصال کوتاه نامتقارن

اغلب خطاهایی که در سیستم قدرت بوجود می‌آیند نامتقارن هستند. این خطاهای شامل اتصال کوتاه‌های نامتقارن، عدم تقارن بوجود آمده در امپدانس‌ها، و یا بازشدن هادیهای خطوط می‌باشند. اتصال کوتاه‌های نامتقارن برای اتصال کوتاه یک فاز به زمین، دو فاز به زمین و یا دو فاز به یکدیگر بوجود می‌آیند. باز شدن یک یا دو هادی خط انتقال که منجر به خطاهای نامتقارن می‌گردد، ممکن است برای پاره شدن یک یا دو هادی بوجود آید و یا بواسطه عمل فیوزها و دیگر وسائلی که سه فاز را همزمان قطع نکنند ایجاد شود.

از آنجائیکه خطاهای نامتقارن باعث عبور جریان‌های نامتقارن در سیستم می‌شوند، استفاده از روش مؤلفه‌های نامتقارن برای محاسبات جریان‌ها و ولتاژهای نقاط مختلف سیستم در خلال خطاهای بسیار مفید است. در بخش‌های بعدی ابتدا اتصال کوتاه نامتقارن در ژنراتور سنکرون بی‌بار را بررسی می‌کنیم، سپس اتصال کوتاه نامتقارن در سیستم قدرت را با استفاده از مدار معادل تونن مورد تحلیل قرار می‌دهیم. آنگاه کاربرد ماتریس امپدانس شین ( $Z_{bus}$ ) را در محاسبات اتصال کوتاه نامتقارن مطالعه خواهیم کرد.

هنگامی که اتصال کوتاه در ترمینالهای یک ژنراتور سنکرون اتفاق می‌افتد، می‌توان با استفاده از روابط (۸-۳۶) تا (۸-۳۴) جریان‌های مؤلفه‌های نامتقارن اتصال کوتاه را محاسبه نمود. روابط فوق الذکر به صورت ماتریس عبارتند از:

$$\begin{bmatrix} V_0 \\ V_+ \\ V_- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cdot \\ E_a \\ \cdot \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} Z_0 & \cdot & \cdot \\ \cdot & Z_+ & \cdot \\ \cdot & \cdot & Z_- \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_0 \\ I_+ \\ I_- \end{bmatrix} \quad (8-38)$$

برای هریک از انواع اتصال کوتاه‌ها، معادله (۸-۳۸) را بهمراه معادلاتی که شرایط اتصال کوتاه را بیان می‌کنند، حل خواهیم کرد تا جریان مؤلفه توالي مثبت (+) را بر حسب  $Z_+$ ،  $Z_-$  و  $E_a$  بدست آوریم.

**۱۱-۸ اتصال کوتاه یک فاز به زمین (SLG)** در ژنراتور بی‌بار شکل (۸-۱۹) اتصال کوتاه یک فاز به زمین در ژنراتور بی‌باری را نشان می‌دهد که فقط صفر ستاره آن توسط یک راکتور زمین شده است. فاز a یکی از فازهایی است که ممکن است به زمین اتصال کوتاه شود. گرچه محاسبات برای فاز a انجام می‌شود، لیکن از آنجا که نام گذاری فازها اختیاری است، هریک از فازها می‌تواند بعنوان فاز a انتخاب شود و مشکلی در محاسبات پدید نخواهد آمد. برای اتصال کوتاه فاز a به زمین داریم:

$$I_b = I_c = 0$$

$$V_a = 0$$


مؤلفه‌های متقارن جریان‌ها عبارتند از:

$$\begin{bmatrix} I_0 \\ I_+ \\ I_- \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ \cdot \\ \cdot \end{bmatrix}$$

$$I_+ = I_- = I_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} I_a \quad (8-39)$$

بعارت دیگر جریان اتصال کوتاه سه برابر هریک از جریان‌های توالي مثبت، منفی و یا صفر می‌باشد، و ضمناً این سه مؤلفه با یکدیگر برابرند:

$$I_a = \sqrt{3} I_+ \quad (8-40)$$

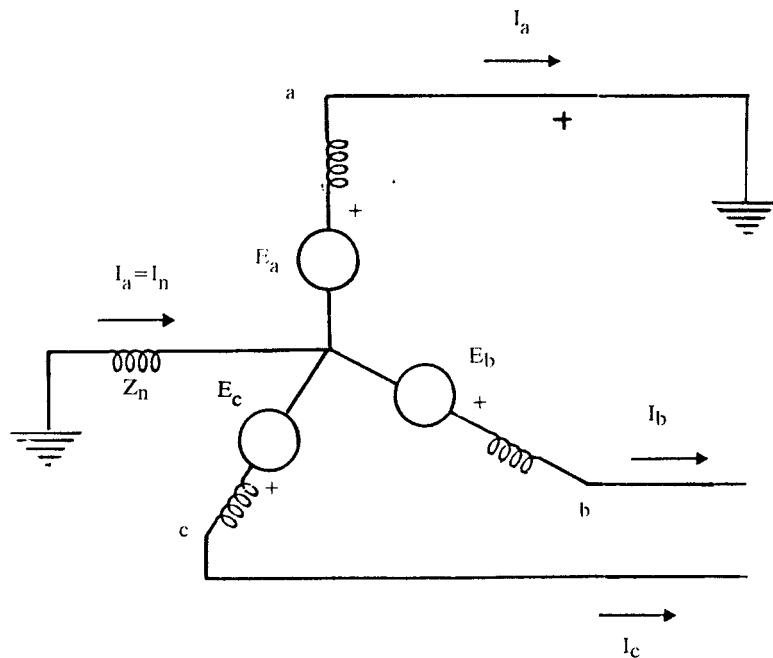

شکل ۸-۱۹: نمایش اتصال کوتاه پک فاز به زمین در ژنراتور بی‌بار

چنانچه در روابط (۸-۳۴) تا (۸-۳۶) به جای  $I_+$  و  $I_-$  از  $I_a$  استفاده کنیم، خواهیم داشت:

$$V_0 = -Z_0 I_+$$

$$V_+ = E_a - Z_+ I_+$$

$$V_- = -Z_- I_+$$

$$V_a = V_0 + V_+ + V_- = -Z_0 I_+ + E_a - Z_+ I_+ - Z_- I_+ = 0$$


از رابطه اخیر  $I_+$  را بدست می‌آوریم:

$$I_+ = \frac{E_a}{Z_+ + Z_- + Z_0} \quad (۸-۴۱)$$

که در آن امپدانس توالی صفر  $Z_0$  عبارتست از:

$$Z_0 = Z_{g0} + 3Z_n$$

معادلات (۸-۴۱) و (۸-۳۹) همراه با روابط تبدیل مؤلفه‌های متقارن به بردارهای سیستم اصلی، معادلات اصلی در محاسبات اتصال کوتاه یک فاز به زمین می‌باشد. با توجه به تساوی  $I_+$  و  $I_-$  می‌توان چنین فرض نمود که در این نوع اتصال کوتاه، سه شبکه توالي با یکدیگر سری هستند. شکل (۸-۲۰) چنین اتصالی را نشان می‌دهد.

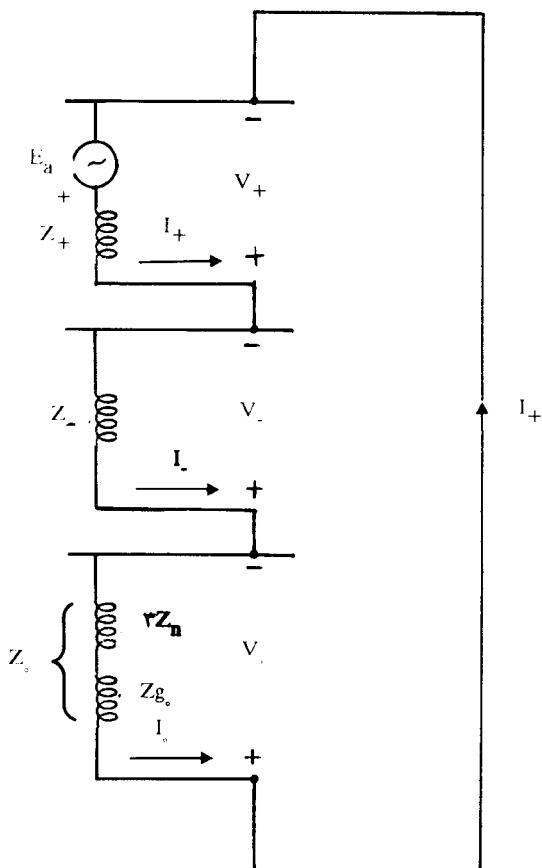

شکل ۸-۲۰: اتصال شبکه‌های توالي در اتصال کوتاه یک فاز به زمین در ژنراتور بی‌بار

در اینجا می‌توانیم اثر زمین کردن نقطه صفر ژنراتور از طریق راکتور  $Z_n$  را بررسی کنیم.  
اگر این راکتور وجود نداشته باشد ( $Z_n = \infty$ )، جریان‌های توالي مثبت، منفی و صفر و جریان اتصال کوتاه برابر صفر خواهند بود:

$$I_+ = I_- = I_o = 0$$

$$I_a = \sqrt{3}I_+ = 0$$

بنابر این:

$$V_+ = E_a - Z_+I_+ = E_a$$

$$V_- = -Z_-I_+ = 0$$

$$V_o = -V_+ - V_- = -E_a$$

$$\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \sqrt{3} & 1 \\ 1 & 1 & \sqrt{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -E_a \\ E_a \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{3}E_a \angle -150^\circ \\ \sqrt{3}E_a \angle 150^\circ \end{bmatrix}$$

یعنی ولتاژی معادل  $\sqrt{3}E_a$  روی هر یک از فازهای b و c قرار خواهد گرفت. برای رفع این مشکل، نقطه صفر ژنراتور را به زمین متصل می کنیم تا جریان های توالی مثبت، منفی و صفر برقرار گردند. در اینصورت بهتر است نقطه صفر توسط یک راکتور به زمین وصل گردد تا جریان اتصال کوتاه نیز با توجه به معادله (۸-۴۱) محدود گردد.

**مثال ۸-۵: ژنراتوری با مشخصات زیر را در نظر بگیرید:**

$$X_+ = X_- = X'' = 0.2 PU$$

$$X_g = 0.05 PU$$

$$X_n = 0.025 PU$$

$$S = 125 MVA$$

$$V = 20 KV$$

چنانچه اتصال کوتاه یک فاز به زمین در شرایط بی باری در این ژنراتور رخ دهد، جریان اتصال کوتاه و ولتاژهای خطی را در حین اتصال کوتاه بدست آورید.

**حل:** قدرت مبنا را  $125 MVA$  و ولتاژ مبنا را برابر یک فاز  $KV \sqrt{\frac{2}{3}}$  در نظر می گیریم. در بی باری

بوده و داریم:  $E_a = 1 \text{ PU}$

$$E_a = \frac{1}{\sqrt{3}} KV = 1 \text{ PU}$$

$$Z_+ = Z_g + \sqrt{3}Z_n = j0/0.5 + j\sqrt{3}(0/0.25) = j0/1.25 \text{ PU}$$

$$I_+ = \frac{E_a}{Z_+ + Z_- + Z_0} = \frac{1}{j(0/2 + 0/2 + 0/1.25)} = -j1/9.05 \text{ PU}$$

$$I_+ = I_- = I_0 = -j1/9.05 \text{ PU}$$

$$I_a = \sqrt{3}I_+ = -j5/7.14 \text{ PU}$$

$$I_b = I_c = 0$$

جریان مبدأ در ژنراتور برابر است با:

$$I_{base} = \frac{125000}{\sqrt{3} \times 20} = 360.8 \text{ A}$$

بنابراین جریان زیرگذرای اتصال کوتاه بدست می‌آید:

$$|I_a| = 5/7.14 \times 360.8 = 206.18 \text{ A}$$

برای محاسبه ولتاژها، ابتدا مؤلفه‌های متقابن آنها را بدست می‌آوریم:

$$V_+ = E_a - Z_+ I_+ = 1 - j0/2(-j1/9.05) = 0/619 \text{ PU}$$

$$V_- = -Z_- I_- = -j0/2(-j1/9.05) = -0/381 \text{ PU}$$

$$V_0 = -Z_0 I_0 = -j0/1.25(-j1/9.05) = -0/238 \text{ PU}$$

حال ولتاژهای فازی و خطی را محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0/238 \\ 0/619 \\ -0/381 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * \\ 0/937 \angle -112/4^\circ \\ 0/937 \angle 112/4^\circ \end{bmatrix} \text{ PU}$$

$$V_{ab} = V_a - V_b = 0 - 0 / 937 \angle -112/4^\circ = 0 / 937 \angle 67/6^\circ \text{ PU}$$

$$V_{bc} = V_b - V_c = 1 / 732 \angle 27^\circ \text{ PU}$$

$$V_{ca} = V_c - V_a = 0 / 937 \angle 112/4^\circ \text{ PU}$$

برای تعیین ولتاژهای خطی برحسب KV باید دقت نمود که چون ولتاژ بی‌باری ژنراتور نسبت به نقطه صفر (ولتاژ فازی) معادل ۱PU در نظر گرفته شده است، مقادیر ولتاژهای خطی برحسب PU باید در  $\frac{2}{\sqrt{3}}$  ضرب شوند:

$$E_a = \frac{2}{\sqrt{3}} KV = 1 \text{ PU}$$

$$|V_{ab}| = |V_{ca}| = 0 / 937 \times \frac{2}{\sqrt{3}} = 10 / 8 \text{ KV}$$

$$|V_{bc}| = 1 / 732 \times \frac{2}{\sqrt{3}} = 20 \text{ KV}$$

برای مقایسه ولتاژهای خطی را قبل از اتصال کوتاه بدست می‌آوریم. این ولتاژها متقاضن بوده و هر کدام ۲۰KV هستند. با توجه به اینکه  $E_a = V_{an}$  بعنوان بردار مرجع با زاویه صفر منظرور شده است، داریم:

$$V_{ab} = \sqrt{3} V_a \angle 30^\circ = 20 \angle 30^\circ \text{ KV}$$

$$V_{bc} = 20 \angle 27^\circ \text{ KV} = 20 \angle -90^\circ \text{ KV}$$

$$V_{ca} = 20 \angle 150^\circ \text{ KV}$$

**۱۲-۸-۱ اتصال کوتاه دوفاز یکدیگر (۱)** (LL) در ژنراتور بی‌بار مدار سه‌فاز در ژنراتور سنکرون بی‌بار در حالتی که دوفاز b و c از آنان به یکدیگر وصل شده‌اند در شکل (۸-۲۱) نشان داده شده است. برای این شکل می‌توان نوشت:

$$V_b = V_c$$

$$I_c = -I_b$$

$$I_a = 0$$


با توجه به تساوی  $V_c$  و  $V_b$ ، بردار مؤلفه‌ای متقارن ولتاژها به این ترتیب نوشته می‌شود:

$$\begin{bmatrix} V_+ \\ V_0 \\ V_- \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_b \end{bmatrix}$$

در نتیجه خواهیم داشت:

$$V_+ = V_- \quad (A-42)$$

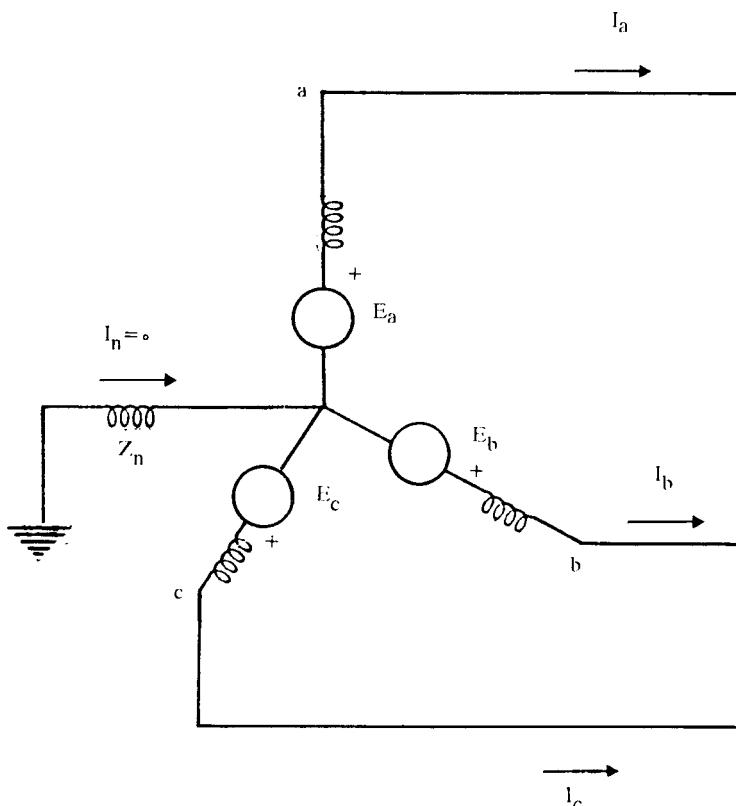حال مؤلفه‌های متقارن جریانها را بدست می‌آوریم:



شکل A-۲۱: نمایش اتصال کوتاه دوفاز بیکدیگر در ژنراتور بی‌بار

$$\begin{bmatrix} I_+ \\ I_- \end{bmatrix} = \frac{1}{\gamma} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^\gamma \\ 1 & a^\gamma & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_b \\ -I_b \end{bmatrix}$$

واز آنجا:

$$I_+ = 0 \quad (8-43)$$

$$I_+ = -I_- \quad (8-44)$$

اگر نقطه صفر ژنراتور زمین شده باشد  $V$  برابر صفر خواهد بود:

$$V_+ = -Z_+ I_+ = 0 \quad (8-45)$$

با توجه به تساوی  $I_- = -I_+$  داریم:

$$V_+ = E_a - Z_+ I_+$$

$$V_- = -Z_- I_- = Z_- I_+$$

با جایگزینی  $V_+$  و  $V_-$  در معادله (8-42) خواهیم داشت:

$$V_+ = V_-$$

$$E_a - Z_+ I_+ = Z_- I_+$$


$$I_+ = \frac{E_a}{Z_+ + Z_-} \quad (8-46)$$

پس از محاسبه  $I_+$  از معادله (8-46)، جریان اتصال کوتاه  $I_b$  به این ترتیب بدست می آید:

$$I_b = I_+ + a^\gamma I_+ + a I_- = a^\gamma I_+ - a I_+ = (a^\gamma - a) I_+$$

$$I_b = -j \sqrt{2} I_+ = -j \sqrt{2} \frac{E_a}{Z_+ + Z_-} \quad (8-47)$$

روابط (۸-۴۲) تا (۸-۴۷) معادلات اصلی در محاسبات اتصال کوتاه دوفاز بیکدیگر می‌باشند. تساوی  $V_+$  و  $V_-$  نشان دهنده این است که در این نوع اتصال کوتاه می‌توان شبکه‌های توالی مثبت و منفی را موازی یکدیگر فرض نمود. شکل (۸-۲۲) این اتصال کوتاه را نشان میدهد. چون جریان توالی صفر در این نوع اتصال کوتاه صفر است، لذا  $Z_n$  در محاسبه جریان اتصال کوتاه نقشی ندارد. اگر نقطه صفر زمین شده باشد،  $V_+$  برابر صفر می‌باشد و در صورتیکه نقطه صفر زمین نشده باشد ( $Z_n = \infty$ )، مقدار  $V_+$  نامعین خواهد بود.

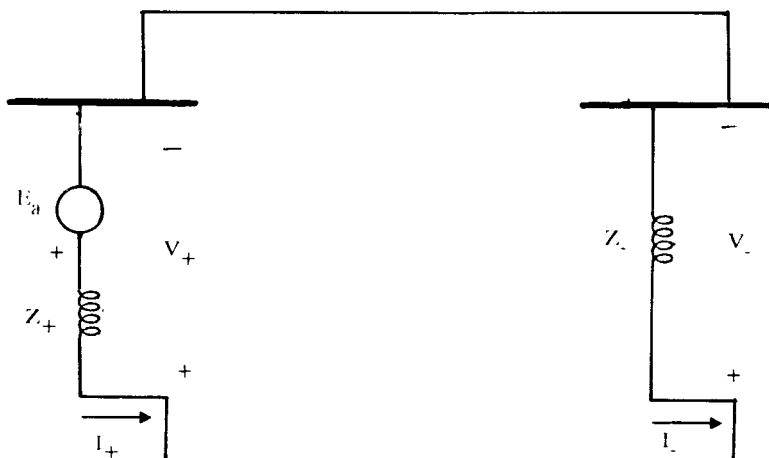

شکل ۸-۲۲: اتصال شبکه‌های توالی در اتصال کوتاه دوفاز بیکدیگر در ژنراتور بی‌بار

مثال ۸-۶: در یک ژنراتور  $20\text{MVA}$ ،  $13/8\text{kV}$  داریم:

$$X_d'' = 0.25 \text{ PU}$$

$$X_q = 0.35 \text{ PU}$$

$$Z_n = 0.1 \text{ PU}$$

$$X_n = 0$$

جریان‌های زیرگذرای اتصال کوتاه و ولتاژهای خطی ژنراتور را برای اتصال کوتاه دوفاز بیکدیگر بدست آورید. ژنراتور را بی‌بار فرض کنید.

حل:

$$I_+ = \frac{E_a}{Z_+ + Z_-} = \frac{1}{j \cdot / 25 + j \cdot / 35} = -j 1/66 V PU$$

$$I_- = -I_+ = j 1/66 V PU$$

$$I_\circ = 0$$

$$I_a = 0$$

$$I_b = -j\sqrt{3} I_+ = -j\sqrt{3} (-j 1/66 V) = -2/88 V PU$$

$$I_c = -I_b = 2/88 V PU$$

جریان مبدأ در ژنراتور برابر است با:

$$I_{base} = \frac{V_{base}}{\sqrt{3} \times 13/8} = 836/V A$$

بنابر این:

$$I_a = 0$$

$$I_b = -2/88 V \times 836/V = 2416 \angle 180^\circ A$$

$$I_c = 2416 \angle 0^\circ A$$

حال مؤلفه‌های متقارن ولتاژ را بدست می‌آوریم و توسط آنها ولتاژ‌های فازی ژنراتور را محاسبه می‌کنیم:

$$V_+ = V_- = E_a - Z_+ I_+ = 1 - j \cdot / 25 (-j 1/66 V) = 0/583 V PU$$

$$V_\circ = -Z_\circ I_\circ = 0$$

$$\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^\frac{1}{3} & a \\ 1 & a & a^\frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0/583 \\ 0/583 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/166 \\ -0/583 \\ -0/583 \end{bmatrix} PU$$

ولتاژ‌های خطی نیز برابرند با:

$$V_{ab} = V_a - V_b = 1/\sqrt{3} + 0/\sqrt{3} = 1/\sqrt{3} \angle 0^\circ \text{ PU}$$

$$V_{bc} = V_b - V_c = -0/\sqrt{3} + 0/\sqrt{3} = 0$$

$$V_{ca} = V_c - V_a = -0/\sqrt{3} - 1/\sqrt{3} = 1/\sqrt{3} \angle 180^\circ \text{ PU}$$

این مقادیر بر حسب KV عبارتند از:

$$V_{ab} = 1/\sqrt{3} \times \frac{13/\Delta}{\sqrt{3}} = 13/94 \angle 0^\circ \text{ KV}$$

$$V_{bc} = 0$$

$$V_{ca} = -1/\sqrt{3} \times \frac{13/\Delta}{\sqrt{3}} = 13/94 \angle 180^\circ \text{ KV}$$

۱۳-۸- اتصال کوتاه دوفاز به زمین<sup>(۱)</sup> (DLG) در ژنراتور بی‌بار در شکل (۸-۲۳) اتصال کوتاه دوفاز به زمین در ژنراتور سنکرون بی‌بار نشان داده شده است. شرایط نشان داده شده را می‌توان به این ترتیب بیان نمود:

$$I_a = 0 \quad V_b = V_C = 0$$

مولفه‌های متقارن و لتاژها با توجه به این شرایط عبارتند از:


$$\begin{bmatrix} V_+ \\ V_- \\ V_0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

واز آنجا:

$$V_+ = V_- = V_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} V_a \quad (8-48)$$

چون  $V_+ = E_a - Z_+ I_+$ ، بنابراین می‌توان نوشت:

$$V_+ = V_- = V_0 = E_a - Z_+ I_+$$

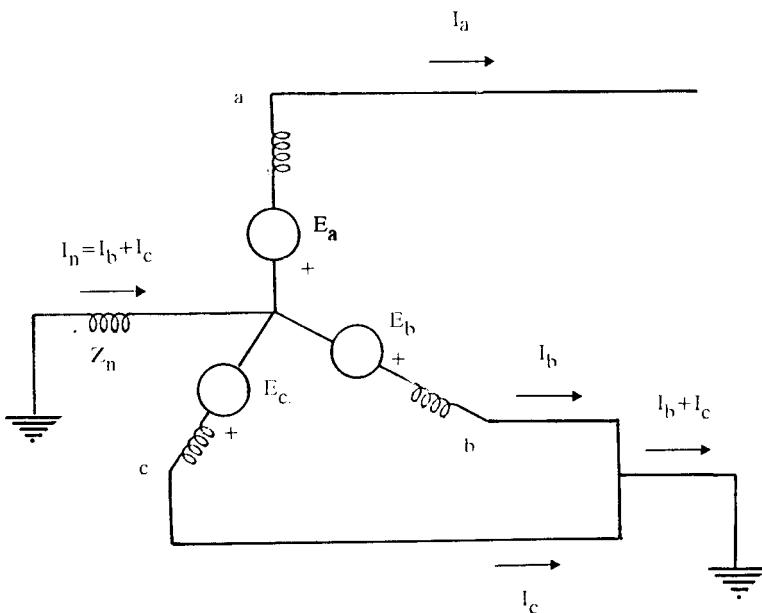

شکل ۲۳-۸: اتصال کوتاه دوفاز به زمین در ژنراتور بسیار

رابطه مؤلفه‌های متقارن و لثاژها در ژنراتور سنتکرون بسیار را بر حسب مؤلفه‌های متقارن جریان‌ها به این صورت داشتیم:

$$\begin{bmatrix} V_0 \\ V_+ \\ V_- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_a \\ E_a \\ E_a \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} Z_0 & 0 & 0 \\ 0 & Z_+ & 0 \\ 0 & 0 & Z_- \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_0 \\ I_+ \\ I_- \end{bmatrix}$$

مقادیر  $V_0$ ،  $V_+$  و  $V_-$  را در این رابطه قرار می‌دهیم:

$$\begin{bmatrix} E_a - Z_+ I_+ \\ E_a - Z_+ I_+ \\ E_a - Z_+ I_+ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_a \\ E_a \\ E_a \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} Z_0 & 0 & 0 \\ 0 & Z_+ & 0 \\ 0 & 0 & Z_- \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_0 \\ I_+ \\ I_- \end{bmatrix}$$

و از آنجا بردار مؤلفه‌های متقارن جریان‌ها را بدست می‌آوریم:

$$\begin{bmatrix} I_+ \\ I_- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_+ & 0 & 0 \\ 0 & Z_+ & 0 \\ 0 & 0 & Z_- \end{bmatrix}^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ E_a \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} E_a - Z_+ I_+ \\ E_a - Z_+ I_+ \\ E_a - Z_+ I_+ \end{bmatrix} \right\}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{Z_+} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{Z_+} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{Z_-} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -E_a + Z_+ I_+ \\ Z_+ I_+ \\ -E_a + Z_+ I_+ \end{bmatrix}$$

$$I_+ = -\frac{E_a}{Z_+} + \frac{Z_+}{Z_-} I_- \quad (A-49)$$

$$I_- = -\frac{E_a}{Z_-} + \frac{Z_+}{Z_-} I_+ \quad (A-50)$$

جريان فاز a صفر است. بنابراین:  
 $I_a = I_+ + I_- = 0$

$I_+$  و  $I_-$  را بترتیب از معادلات (A-49) و (A-50) در معادله اخیر قرار میدهیم:

$$-\frac{E_a}{Z_+} + \frac{Z_+}{Z_-} I_+ + I_- - \frac{E_a}{Z_-} + \frac{Z_+}{Z_-} I_+ = 0$$

با حل این معادله بر حسب  $I_+$ ، خواهیم داشت:

$$I_+ = \frac{E_a}{Z_+ + \frac{Z_- Z_+}{Z_+ + Z_-}} \quad (A-51)$$


پس از تعیین  $I_+$  می‌توان ولتاژهای توالی را بدست آورده:

$$V_+ = V_- = V_a = E_a - Z_+ I_+ \quad (A-52)$$

و سپس  $I_+$  و  $I_-$  با توجه به معادلات زیر محاسبه می‌شوند:

$$I_- = -\frac{V_-}{Z_-} \quad I_+ = -\frac{V_+}{Z_+} \quad (8-53)$$

جريان‌های  $I_-$  و  $I_+$  را از معادلات (۸-۴۹) و (۸-۵۰) نیز می‌توان محاسبه نمود.

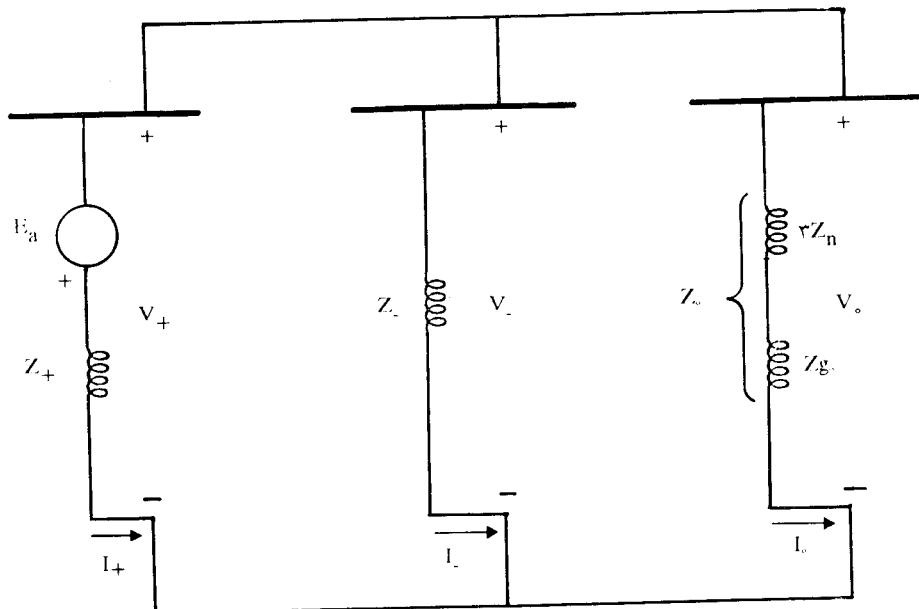

شکل ۸-۲۴: اتصال شبکه‌های توالی در اتصال کوتاه دوفاز به زمین در ژنراتور بی‌بار

معادلات (۸-۴۸) تا (۸-۵۳) معادلات اصلی محاسبات اتصال کوتاه دوفاز به زمین می‌باشند. تساوی ولتاژ‌های توالی (رابطه ۸-۴۸) نشان می‌دهد که شبکه‌های توالی مثبت، منفی و صفر در این نوع اتصال کوتاه موازی هستند. شکل (۸-۲۴) این اتصال را نشان می‌دهد. اگر نقطه صفر ژنراتور به زمین وصل نشده باشد ( $Z_n = \infty$ ), در اینصورت شبکه توالی صفر وجود نداشته، دو شبکه توالی مثبت و منفی با یکدیگر موازیند و نتایج محاسبات مشابه اتصال کوتاه دوفاز بیکدیگر خواهد بود.

مثال ۸-۷: در ژنراتور سنکرون مثال (۸-۶) برای اتصال کوتاه دوفاز به زمین در ترمینالهای ژنراتور، جریان زیرگذرای اتصال کوتاه و ولتاژ‌های خطی ژنراتور را بدست آورید.

حل:

$$I_+ = \frac{E_a}{Z_+ + \frac{Z_z Z_o}{Z_- + Z_+}} = \frac{1}{j \cdot / 2\Delta + j \frac{\cdot / 2\Delta \times \cdot / 1}{\cdot / 2\Delta + \cdot / 1}} = -j 3 / 0 \Delta \text{ PU}$$

$$V_+ = V_- = V_o = E_a - Z_+ I_+ = 1 - j \cdot / 2\Delta (-j 3 / 0 \Delta) = 0 / 23 \text{ V PU}$$

$$I_- = -\frac{V_-}{Z_-} = -\frac{\cdot / 23 \text{ V}}{j \cdot / 3\Delta} = j \cdot / 6 \Delta \text{ PU}$$

$$I_o = -\frac{V_o}{Z_o} = -\frac{\cdot / 23 \text{ V}}{j \cdot / 1} = j 2 / 3 \text{ V PU}$$

$$I_a = I_o + I_+ + I_- = j 2 / 3 \text{ V} - j 3 / 0 \Delta + j \cdot / 6 \Delta = 0$$

$$I_b = I_o + a^r I_+ + a I_- = j 2 / 3 \text{ V} + (- \cdot / 0 \Delta - j \frac{\sqrt{3}}{2}) (-j 3 / 0 \Delta) \\ + (- \cdot / 0 \Delta + j \frac{\sqrt{3}}{2}) (j \cdot / 6 \Delta) = 4 / 8 \angle 122 / 3^\circ \text{ PU}$$

$$I_c = I_o + a I_+ + a^r I_- = j 2 / 3 \text{ V} + (- \cdot / 0 \Delta + j \frac{\sqrt{3}}{2}) (-j 3 / 0 \Delta) \\ + (- \cdot / 0 \Delta - j \frac{\sqrt{3}}{2}) (j \cdot / 6 \Delta) = 4 / 8 \angle 4 \text{ V} / \text{V}^\circ \text{ PU}$$

$$I_n = 3 I_o = 3 \times j 2 / 3 \text{ V} = j 4 / 11 \text{ PU}$$

$$I_n = I_b + I_c = 4 / 8 \angle 122 / 3^\circ + 4 / 8 \angle 4 \text{ V} / \text{V}^\circ = j 4 / 11 = 4 / 11 \angle 90^\circ \text{ PU}$$

$$V_a = V_o + V_+ + V_- = 3 \times V_+ = 3 \times 0 / 23 \text{ V} = 0 / 23 \text{ V PU}$$

$$V_b = V_c = 0$$

$$V_{ab} = V_a - V_b = 0 / 23 \text{ V PU}$$

$$V_{bc} = V_b - V_c = 0$$

$$V_{ca} = V_c - V_a = -0 / 23 \text{ V PU}$$

جريان‌ها و ولتاژ‌های بدست آمده بر حسب آمپر و کیلوولت عبارتند از:

$$I_a = 0$$

$$I_b = \frac{836}{\sqrt{3}} \times \frac{4}{\sqrt{8}} \angle -132^\circ = 40.16 \angle -132^\circ A$$

$$I_c = \frac{836}{\sqrt{3}} \times \frac{4}{\sqrt{8}} \angle 47^\circ = 40.16 \angle 47^\circ A$$

$$I_n = \frac{836}{\sqrt{3}} \times \frac{4}{\sqrt{11}} \angle 90^\circ = 59.49 \angle 90^\circ A$$

$$V_{ab} = 0 / \sqrt{11} \times \frac{13}{\sqrt{8}} = 5 / \sqrt{66} \angle 0^\circ KV$$


$$V_{bc} = 0$$

$$V_{ca} = -0 / \sqrt{11} \times \frac{13}{\sqrt{8}} = 5 / \sqrt{66} \angle 180^\circ KV$$

#### ۱۴-۸ اتصال کوتاه نامتقارن در سیستم قدرت

برای محاسبه جریان‌های اتصال کوتاه نامتقارن در هر نقطه از سیستم قدرت، ابتدا باید قبل از اتصال کوتاه جریان‌های عبوری از عناصر سیستم و بارها و همچنین ولتاژ محل اتصال کوتاه ( $V_f$ ) را بدست آورد. پس از محاسبه جریان اتصال کوتاه در محل وقوع، می‌توان با استفاده از جمع آثار، جریان اتصال کوتاه هریک از عناصر را با توجه به جریان پیش از اتصال کوتاه بدست آورده.


شکل (۸-۲۵) جریان‌های اتصال کوتاه را برای سه فاز a، b و c را در نقطه‌ای از یک سیستم قدرت باردار نشان می‌دهد.

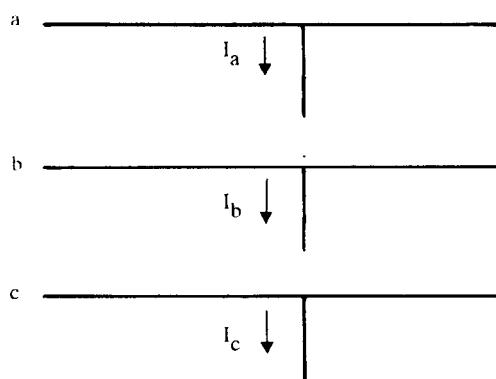

شکل ۸-۲۵: نمایش جریان‌های اتصال کوتاه در یک نقطه از سیستم قدرت

ولتاژهای فازی در محل اتصال کوتاه قبل از وقوع با  $V_a$ ،  $V_b$  و  $V_c$  مشخص می‌شوند. در اینصورت ولتاژ فاز a که با  $V_f$  نشان داده می‌شود، ولتاژ توالی مثبت است، زیرا سیستم قدرت قبل از اتصال کوتاه متقارن بوده است.


دیاگرام تک خطی یک سیستم قدرت با سه ماشین سنکرون در شکل (۸-۲۶) نشان داده شده است.

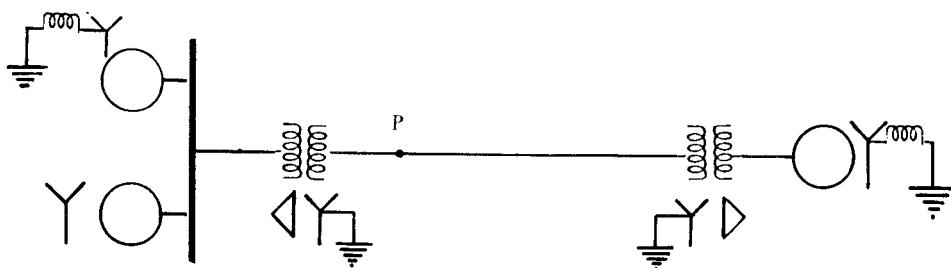


شکل ۸-۲۶: دیاگرام تک خطی یک سیستم قدرت با سه ماشین سنکرون

قدم اول در محاسبات اتصال کوتاه نامتقارن، رسم شبکه‌های توالی مثبت، منفی و صفر سیستم است. این سه شبکه در شکل (۸-۲۷) رسم شده‌اند. محل وقوع اتصال کوتاه نقطه P می‌باشد که در شکل‌های (۸-۲۶) و (۸-۲۷) مشخص شده است.


قدم بعدی تعیین مدار معادل تونن هریک از شبکه‌های توالی است. این مدارهای معادل باید از دیدگاه محل اتصال کوتاه (نقطه P) رسم شوند. ولتاژ محل اتصال کوتاه قبل از وقوع ( $V_f$ )، دارای توالی مثبت است و لذا فقط در شبکه توالی مثبت ظاهر می‌شود. بنابراین ولتاژ تونن در شبکه توالی مثبت برابر  $V_f$  بوده و ولتاژ تونن شبکه‌های توالی منفی و صفر برابر صفر است. شکل (۸-۲۸) مدارهای معادل تونن شبکه‌های توالی مثبت، منفی و صفر سیستم را از دیدگاه نقطه P نشان می‌دهد. در این شکل  $Z_+$ ،  $Z_-$  و  $Z_0$  بترتیب امپدانس‌های تونن شبکه‌های توالی مثبت، منفی و صفر سیستم از دیدگاه نقطه P می‌باشند.

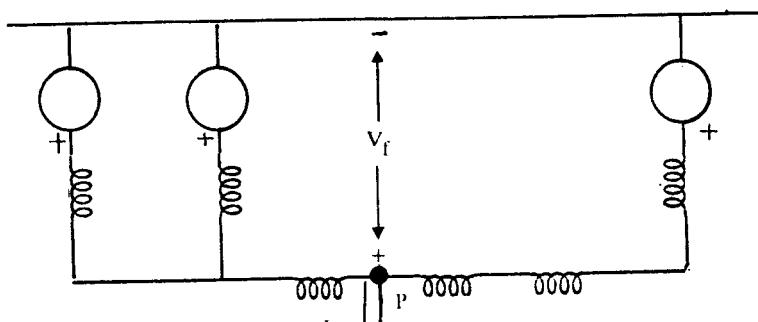

(الف) شبکه توالی مثبت

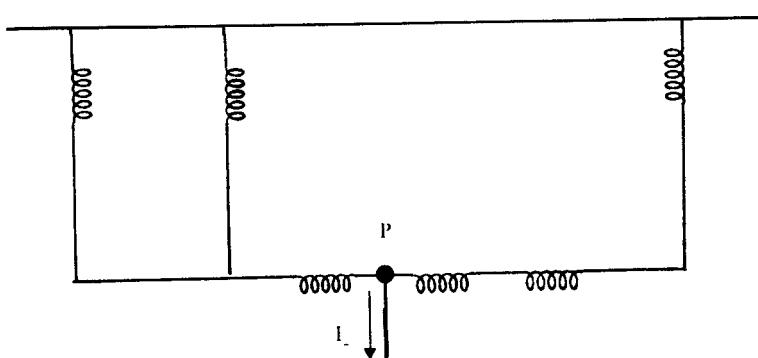


(ب) شبکه توالی منفی

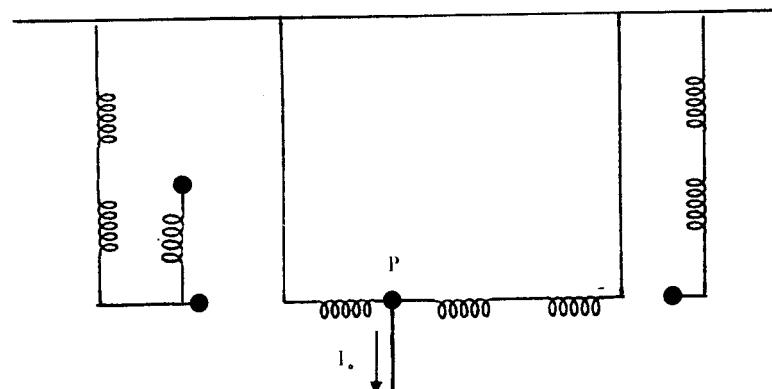

(ج) شبکه توالی صفر

شکل ۸-۲۷: شبکه‌های توالی سیستم قدرت شکل (۸-۲۶)

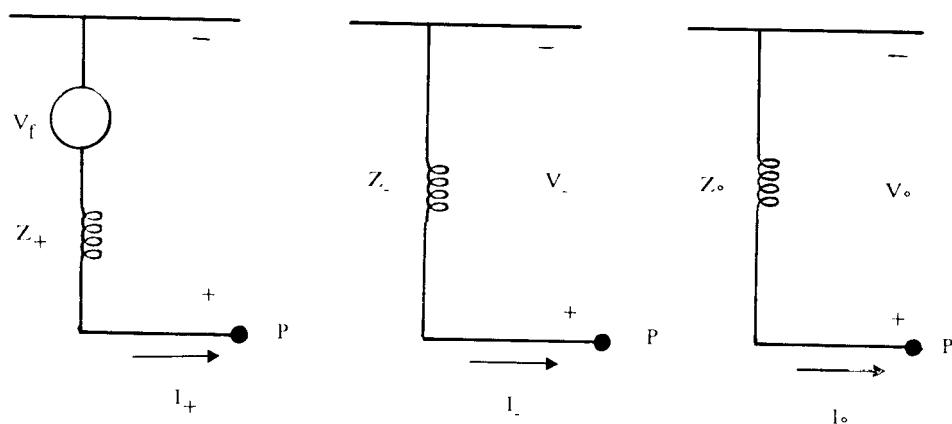

شکل ۸-۲۸: مدارهای معادل تونن شبکه‌های توالی مثبت، منفی و صفر سیستم قدرت

با توجه به شکل (۸-۲۸) و مقایسه آن با شکل (۸-۱۱ ب) در می‌یابیم که مطالعه اتصال کوتاه یک سیستم قدرت در نقطه‌ای مانند P مشابه مطالعه اتصال کوتاه در ترمینالهای یک ژنراتور سنکرون بی‌بار است، با این تفاوت که  $V_f$  (ولتاژ محل اتصال کوتاه قبل از وقوع) جانشین  $E_a$  (ولتاژ داخلی ژنراتور سنکرون) شده است، و همچنین  $Z_+$ ،  $Z_-$  و  $Z_0$  که بجای امپدانس‌های توالی ژنراتور جایگزین شده‌اند امپدانس‌های تونن هریک از شبکه‌های توالی می‌باشند. معادلات مربوط به مدارهای معادل تونن شکل (۸-۲۸) عبارتند از:

$$V_+ = V_f - Z_+ I_+ \quad (8-54)$$

$$V_- = -Z_- I_- \quad (8-55)$$

$$V_0 = -Z_0 I_0 \quad (8-56)$$

و یا به صورت ماتریسی:

$$\begin{bmatrix} V_0 \\ V_+ \\ V_- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cdot \\ V_f \\ \cdot \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} Z_0 & \cdot & \cdot \\ \cdot & Z_+ & \cdot \\ \cdot & \cdot & Z_- \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_0 \\ I_+ \\ I_- \end{bmatrix} \quad (8-57)$$


که کاملاً قابل مقایسه با معادله (۸-۳۸) می‌باشد.

### ۱۴-۸-۱ اتصال کوتاه یک فاز به زمین در سیستم قدرت

شکل (۸-۲۹) جریان‌های سه فاز را برای اتصال کوتاه یک فاز به زمین در نقطه‌ای از سیستم قدرت باردار نشان می‌دهد. با مراجعه به این شکل داریم:

$$V_a = 0$$

$$I_b = I_c = 0$$

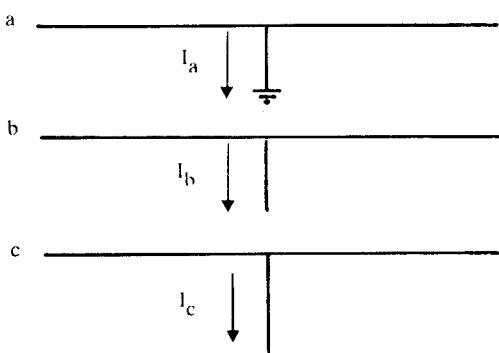

شکل ۸-۲۹: نمایش اتصال کوتاه یک فاز به زمین در سیستم قدرت


این معادلات کاملاً مشابه معادلاتی هستند که در محاسبه جریان اتصال کوتاه یک فاز به زمین در ژنراتور سنکرون بی‌بار بکار بردیم، با این تفاوت که  $V_f$  جایگزین  $E_a$  شده است. بنابراین نتایج کاملاً مشابهی را برای اتصال کوتاه یک فاز به زمین در سیستم قدرت خواهیم داشت که عبارتند از:

$$I_+ = I_- = I_* \quad (۸-۵۸)$$

$$I_a = 3I_+ \quad (۸-۵۹)$$

$$I_+ = \frac{V_f}{Z_+ + Z_- + Z_0} \quad (۸-۶۰)$$

تساوی جریان‌های توالی در این اتصال کوتاه نشان می‌دهد که سه شبکه توالی، مثبت و منفی طبق شکل (۸-۳۰) با هم سری می‌باشند.

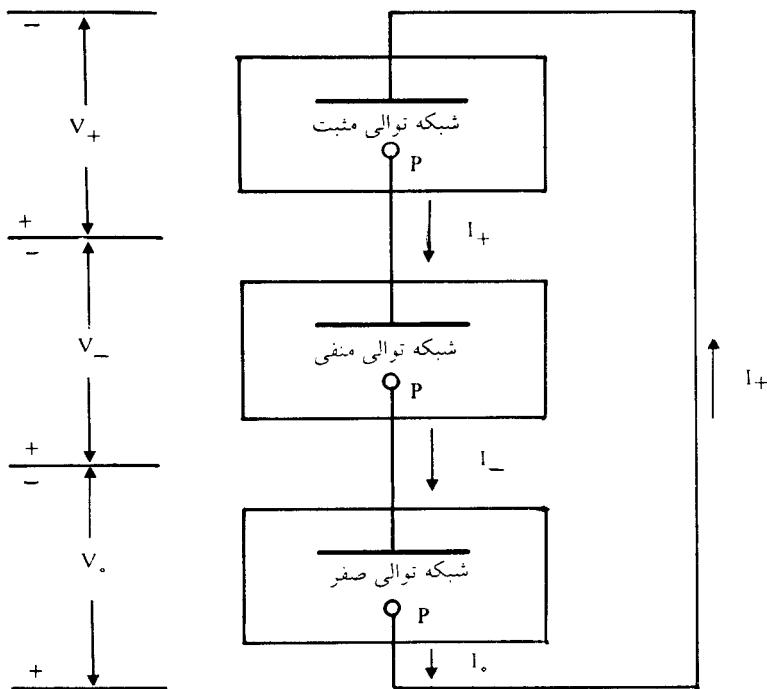

شکل ۸-۳۰: اتصال شبکه‌های توالی در اتصال کوتاه یک فاز به زمین


#### ۱۴-۲-۸- اتصال کوتاه دوفاز بیکدیگر در سیستم قدرت

برای اتصال کوتاه دوفاز بیکدیگر در نقطه‌ای از یک سیستم باردار، با توجه به شکل (۸-۳۱) می‌توان نوشت:

$$I_a = 0$$

$$V_b = V_c$$

$$I_c = -I_b$$

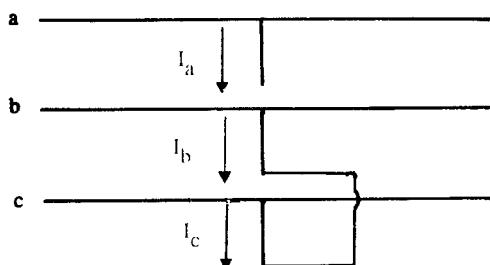


شکل ۸-۳۱: نمایش اتصال کوتاه دوفاز بیکدیگر در سیستم قدرت

این معادلات همانند معادلاتی هستند که در محاسبه جریان اتصال کوتاه دوفاز بیکدیگر در ژنراتور بی‌بار بکار بردیم. نتایج کاملاً مشابه بوده و داریم:

$$V_+ = V_- \quad (8-61)$$

$$I_+ = \frac{V_f}{Z_+ + Z_-} \quad (8-62)$$

برای مشابه‌سازی این نوع اتصال کوتاه، باید شبکه‌های توالی مثبت و منفی را موازی در نظر گرفت. شکل (۸-۳۲) این اتصال را نشان می‌دهد.

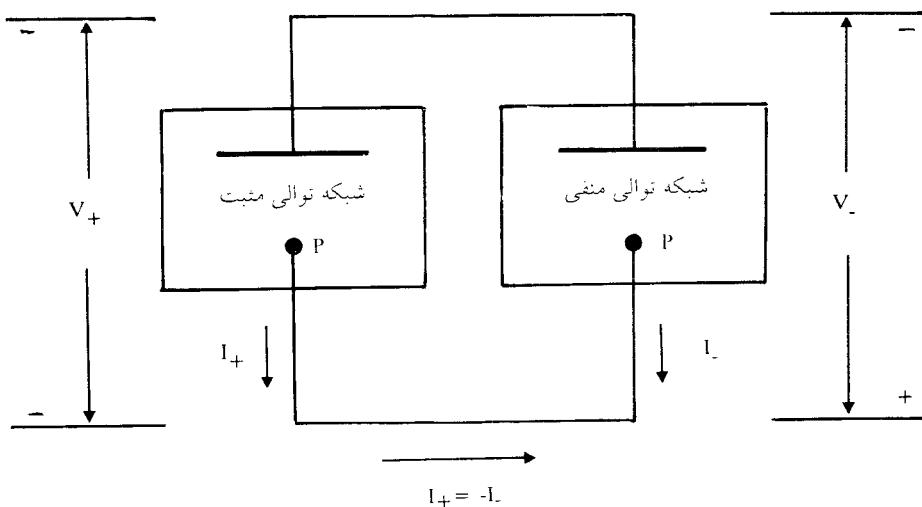


شکل ۸-۳۲: اتصال شبکه‌های توالی در اتصال کوتاه دوفاز بیکدیگر

#### ۸-۱۴-۳ اتصال کوتاه دوفاز به زمین در سیستم قدرت

در بررسی اتصال کوتاه دوفاز به زمین در نقطه‌ای از سیستم قدرت باردار، مطابق شکل (۸-۳۳) داریم:

$$V_b = V_c = 0$$

$$I_a = 0$$

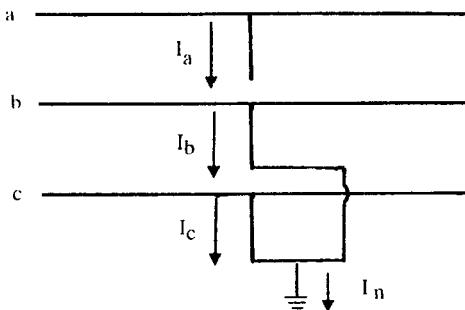

شکل ۸-۳۳: نمایش اتصال کوتاه دوفاز به زمین در سیستم قدرت


این معادلات نیز کاملاً مشابه معادلاتی هستند که در بخش (۸-۱۳) برای محاسبه جریان اتصال کوتاه دوفاز به زمین در ژنراتور سنکرون بی بار بکار بردیم. نتایج این بررسی عبارتند از:

$$V_+ = V_- = V_0 \quad (8-63)$$

$$V_a = 3V_+ \quad (8-64)$$

$$V_+ = \frac{V_t}{Z_+ + \frac{Z_o Z_s}{Z_o + Z_s}} \quad (8-65)$$

رابطه (۸-۶۳) نشان می دهد که در این نوع اتصال کوتاه، مطابق شکل (۸-۳۴) سه شبکه توالی با هم موازیند.

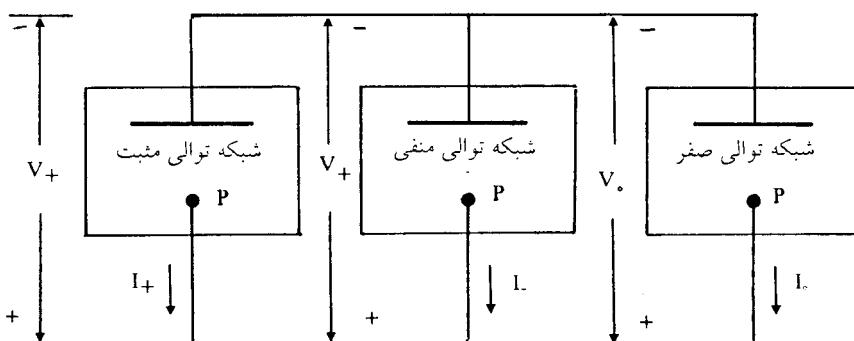

شکل ۸-۳۴: اتصال شبکه های توالی در اتصال کوتاه دوفاز به زمین

مثال ۸-۸: یک سیستم قدرت مطابق شکل (۸-۳۵) را در نظر بگیرید. مشخصات عناصر این سیستم بقرار زیر است:


$$X_n = ٪.۲, X_0 = ٪.۴, X_d^* = ٪.۱۰, ۱۳/۲\text{KV}, ۲۰\text{MVA} : \text{ژنراتور G}$$

$$X_n = ٪.۲, X_0 = ٪.۴, X_d^* = ٪.۲۰, ۶/۶\text{KV}, ۲۰\text{MVA} : \text{موتور M}$$

$$X = ٪.۱۲/۵, ۱۳۲/۱۳/۲\text{KV}, ۲۵\text{MVA} : T_1$$

$$X = ٪.۱۲/۵, ۱۳۲/۶/۶\text{KV}, ۲۵\text{MVA} : T_2$$

$$\text{خط انتقال L: } ۱۳۲\text{KV} \text{ در مبنای } X_0 = ٪.۳ \text{ PU} \text{ و } X_+ = ٪.۱ \text{ PU}$$

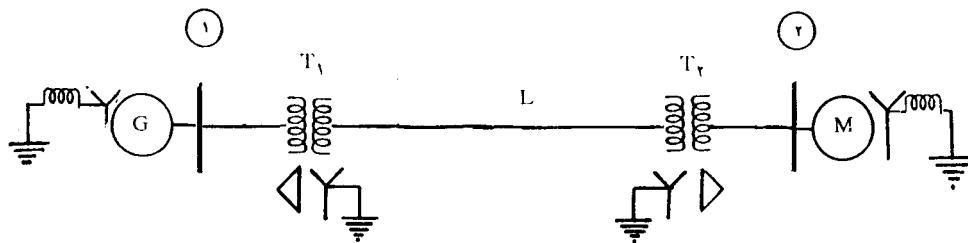


شکل ۸-۳۵: دیاگرام تک خطی سیستم قدرت مربوط به مثال (۸-۸)

قبل از اتصال کوتاه، موتور سنکرون قدرت  $15\text{MVA}$  در ولتاژ  $6/6\text{KV}$  و ضریب قدرت  $٪.۰$  پیش فاز جذب می‌کند. اتصال کوتاه یک فاز به زمین را در نقطه F بررسی کنید.

حل: قدرت مبتدا را  $20\text{MVA}$  و ولتاژ مبتدا در مدار ژنراتور، موتور و خط انتقال را بترتیب  $13/2$ ،  $6/6$  و  $132$  کیلوولت انتخاب می‌کنیم. راکتانس ترانسفورماتورها را بترتیب زیر در مبنای  $20\text{MVA}$  بدست می‌آوریم:

$$X = ٪.۱۲۵ \times \frac{۲۰}{۲۵} = ٪.۱ \text{ PU}$$

حال شبکه‌های توالی مثبت، منفی و صفر این سیستم را مطابق شکل (۸-۳۶) رسم می‌کنیم.

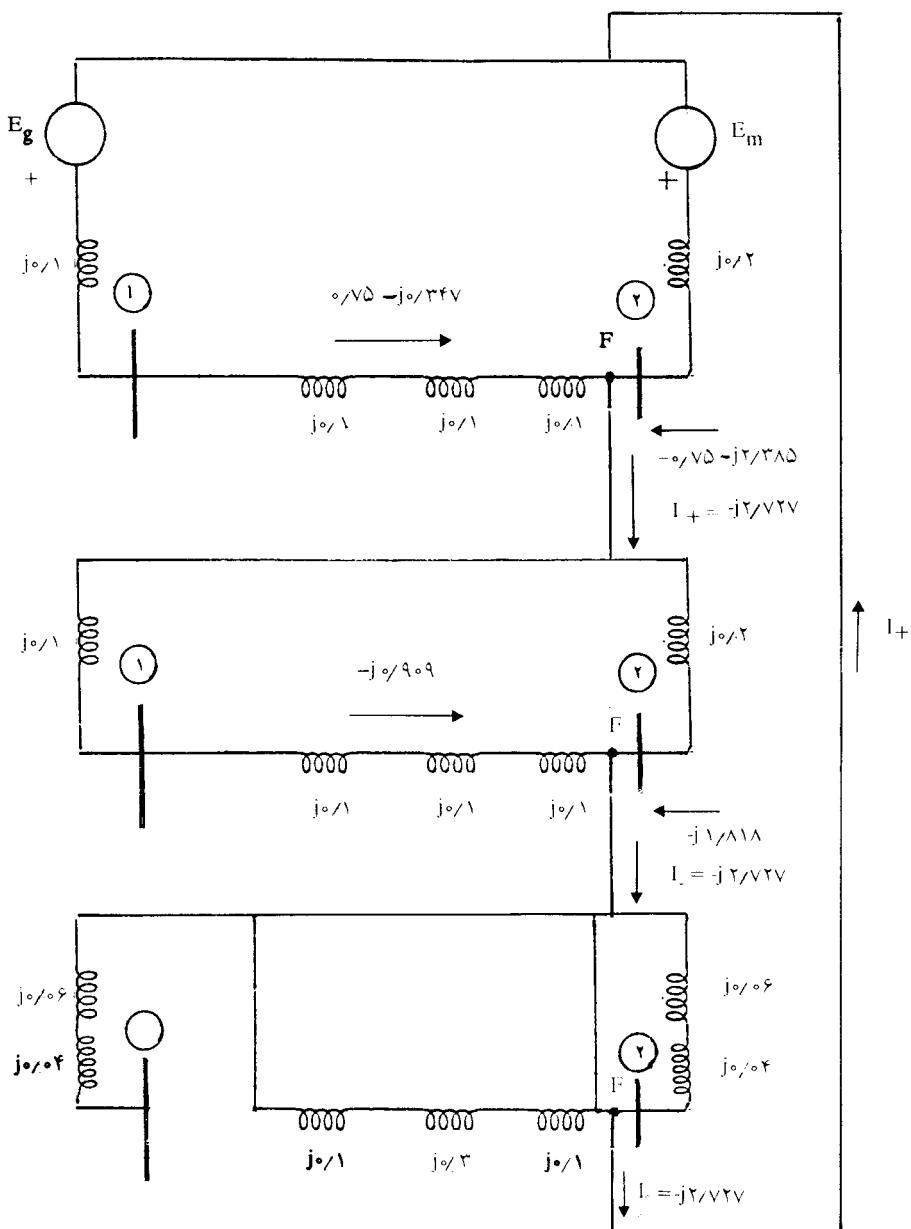

شکل ۸-۳۶: اتصال سری شبکه‌های توالی در اتصال کوتاه یک فاز به زمین در نقطه F  
از سیستم قدرت شکل (۸-۳۵)

برای بررسی اتصال کوتاه یک فاز به زمین در نقطه F، این سه شبکه را با یکدیگر سری می‌کنیم. امپدانس‌های تونن شبکه‌های توالی از دیدگاه نقطه F بترتیب زیر بدست می‌آیند:

$$Z_+ = Z_- = j \frac{\circ/2 \times \circ/4}{\circ/2 + \circ/4} = j \circ/133 \text{ PU}$$

حال جریان‌های توالی و جریان اتصال کوتاه  $I_a$  را محاسبه می‌کنیم:

$$V_f = 6/6 \text{ KV} = 1 \text{ PU}$$

$$I_+ = I_- = I_* = -j 2/\sqrt{2} \text{ PU}$$

$$I_a = 3I_+ = -j 8/181 \text{ PU}$$

جریان اتصال کوتاه بر حسب آمپر برابر است با:

$$|I_a| = 8/181 \times \frac{20000}{\sqrt{3} \times 6/6} = 14313 \text{ A}$$

برای تعیین جریان‌هایی که از دو طرف به محل اتصال کوتاه جاری می‌شوند، ابتدا ولتاژهای  $E_g$  و  $E_m$  را معادل صفر در نظر می‌گیریم و با تقسیم جریان‌های توالی، جریان هر طرف را بدست می‌آوریم. جریان‌هایی که از طرف ترانسفورماتور T<sub>2</sub> به طرف نقطه F جاری هستند عبارتند از:

$$I_+ = (-j 2/\sqrt{2}) \frac{\circ/2}{\circ/2 + \circ/4} = -j \circ/909 \text{ PU}$$

$$I_- = -j \circ/909 \text{ PU}$$

$$I_* = 0$$

جریان‌های مذکور را برای سه فاز a، b و c محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 a & 1 \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -j_0/90^\circ \\ -j_0/90^\circ \end{bmatrix}$$

$$I_a = -j_1/81^\circ \text{ PU}$$

$$I_b = j_0/90^\circ \text{ PU}$$

$$I_c = j_0/90^\circ \text{ PU}$$

جريان هایی که از طرف موتور سنکرون بطرف نقطه F جاری می شوند به این ترتیب بدست می آیند:

$$I_+ = (-j_2/\sqrt{2}V) \frac{0/90^\circ}{0/90^\circ + 0/90^\circ} = -j_1/81^\circ \text{ PU}$$

$$I_- = -j_1/81^\circ \text{ PU}$$

$$I_o = -j_2/\sqrt{2}V \text{ PU}$$

و برای فازهای a، b و c این جریان ها داریم:

$$\begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 a & 1 \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -j_2/\sqrt{2}V \\ -j_1/81^\circ \\ -j_1/81^\circ \end{bmatrix}$$

$$I_a = -j_6/36^\circ \text{ PU}$$

$$I_b = j_0/90^\circ \text{ PU}$$

$$I_c = -j_0/90^\circ \text{ PU}$$

اگر از جریان های بار قبل از اتصال کوتاه صرف نظر کنیم (سیستم را قبل از اتصال کوتاه بی بار فرض کنیم)، نتایج بدست آمده کفایت می کند. اگر بخواهیم جریان های بار را منظور کنیم، ابتدا در شرایط بارداری سیستم را حل کرده و جریان بار را بدست می آوریم:

$$|I_L| = \frac{15000}{\sqrt{3 \times 6 / 6 \times 0 / 8}} = 1640 \text{ A}$$

$$I_{\text{base}} = \frac{20000}{\sqrt{3 \times 6 / 6}} = 1700 \text{ A}$$

$$I_L = \frac{1640}{1700} \angle \cos^{-1} 0 / 8 = 0 / 937 \angle 36 / 87^\circ \text{ PU}$$

این جریان در شرایط بارداری از طرف ژنراتور بطرف موتور جاری بوده و فقط در توالی مثبت ظاهر می‌شود. با استفاده از اصل جمع اثرها، جریان‌های توالی که در شرایط اتصال کوتاه از طرف ترانسفورماتور  $T_2$  به طرف نقطه F جاری هستند عبارتند از:

$$I_+ = -j 0 / 909 + 0 / 937 \angle 36 / 87^\circ = 0 / 75 - j 0 / 347 \text{ PU}$$

$$I_- = -j 0 / 909 \text{ PU}$$

$$I_\circ = 0$$

این جریان‌ها برای فازهای a، b و c این چنین محاسبه می‌شوند:

$$\begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 / 75 - j 0 / 347 \\ -j 0 / 909 \end{bmatrix}$$

$$I_a = 0 / 75 - j 1 / 256 = 1 / 463 \angle -59 / 16^\circ \text{ PU}$$

$$I_b = 0 / 112 - j 0 / 022 = 0 / 112 \angle -11 / 11^\circ \text{ PU}$$

$$I_c = -0 / 861 + j 1 / 277 = 1 / 54 \angle 124^\circ \text{ PU}$$

برای محاسبه جریان‌های توالی از طرف موتور سنکرون به طرف نقطه F دائم:

$$I_+ = -j 1 / 818 + 0 / 937 \angle 36 / 87^\circ = -0 / 75 - j 2 / 38 \text{ PU}$$

$$I_- = -j 1 / 818 \text{ PU}$$

$$I_\circ = -j 2 / 777 \text{ PU}$$

به این ترتیب جریان‌های مذکور در فازهای a، b و c بدست می‌آیند:

$$\begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -j2/727 \\ -0/75 - j2/38 \\ -j1/818 \end{bmatrix}$$

$$I_a = -0/75 - j6/925 = 6/965 \angle -96/2^\circ \text{ PU}$$

$$I_b = -0/112 + j0/022 = 0/114 \angle 168/89^\circ \text{ PU}$$

$$I_c = 0/861 - j1/277 = 1/54 \angle -56^\circ \text{ PU}$$

### ۱۵-۸- تحلیل اتصال کوتاه نامتقارن با استفاده از ماتریس $Z_{bus}$

در فصل هفتم از ماتریس امپدانس شین،  $Z_{bus}$ ، برای محاسبه جریان‌ها و ولتاژ‌های سیستم در خلال اتصال کوتاه استفاده کردیم. در بررسی اتصال کوتاه‌های نامتقارن می‌توان از ماتریس‌های امپدانس در سه شبکه توالی مثبت، منفی و صفر استفاده نمود. در بخش (۸-۱۴) دیدیم که برای محاسبه انواع اتصال کوتاه‌های نامتقارن ابتدا باید مدار معادل تونن هریک از شبکه‌های توالی را بدست آوریم. سپس معادل‌سازی شبکه را برای انجام این محاسبات با اتصال‌های مختلف شبکه‌های توالی و معادلات مربوطه انجام دهیم.

از آنجاییکه  $Z_{pp}$  نشان دهنده امپدانس تونن شبکه از دیدگاه شین شماره P می‌باشد، چنانچه ماتریس  $Z_{bus}$  را برای هر یک از شبکه‌های توالی مثبت، منفی و صفر بدست آوریم، انجام محاسبات آسان‌تر خواهد شد، اگر اتصال کوتاه در شین P اتفاق بیفت، معادله تعیین  $I_+$  در هریک از انواع اتصال کوتاه‌های نامتقارن بترتیب زیر خواهد بود:

$$I_+ = \frac{V_f}{Z_{pp+} + Z_{pp-} + Z_{pp.}} \quad \text{اتصال کوتاه یک فاز به زمین} \quad (8-66)$$

$$I_+ = \frac{V_f}{Z_{pp+} + Z_{pp.}} \quad \text{اتصال کوتاه دوفاز بیکدیگر} \quad (8-67)$$

$$I_+ = \frac{V_f}{\frac{Z_{pp.} Z_{pp.}}{Z_{pp+} + Z_{pp.}}} \quad \text{اتصال کوتاه دوفاز به زمین} \quad (8-68)$$

که در آن  $Z_{pp+}$  امپدانس تونن از دیدگاه شین شماره P در شبکه توالی مثبت،  $Z_{pp-}$  امپدانس تونن از دیدگاه شین شماره P در شبکه توالی منفی، و  $Z_{bus}$  امپدانس تونن از دیدگاه شین شماره P در شبکه توالی صفر می‌باشد. ضمناً هریک از این مقادیر، از عنصر سطر P و ستون شین ماتریس  $Z_{bus}$  مربوط به شبکه توالی مربوطه بدست می‌آید.

**مثال ۸-۹:** جریان زیرگذرای اتصال کوتاه را برای اتصال کوتاه یک فاز به زمین در شین ۲ ( نقطه P) شبکه مربوط به مثال (۸-۸) بدست آورید. همچنین جریان زیرگذرای اتصال کوتاه را برای اتصال کوتاه یک فاز به زمین در شین ۱ محاسبه کنید.

**حل:** ابتدا عناصر ماتریس ادمیتانس شین را برای شکل (۸-۳۶) بدست می‌آوریم. در شبکه توالی مثبت داریم:

$$Y_{11+} = \frac{1}{j_0/3} + \frac{1}{j_0/1} = -j13/33 \text{ PU}$$

$$Y_{22+} = \frac{1}{j_0/3} + \frac{1}{j_0/2} = -j8/33 \text{ PU}$$

$$Y_{12+} = Y_{21+} = -\frac{1}{j_0/3} = j3/33 \text{ PU}$$

چون کلیه عناصر شبکه توالی منفی با شبکه توالی مثبت مشابه است، لذا خواهیم داشت:

$$Y_{11-} = Y_{11+} = -j13/33 \text{ PU}$$

$$Y_{22-} = Y_{22+} = -j8/33 \text{ PU}$$

$$Y_{12-} = Y_{21-} = j3/33 \text{ PU}$$

بنابراین ماتریس ادمیتانس شبکه‌های توالی مثبت و منفی عبارتند از:

$$Y_{bus+} = Y_{bus-} = j \begin{bmatrix} -13/33 & 3/33 \\ 3/33 & -8/33 \end{bmatrix} \text{ PU}$$

و از آنجا ماتریس امپدانس شبکه‌های فوق بدست می‌آیند:

$$Z_{bus+} = Z_{bus-} = Y_{bus+}^{-1} = j \begin{bmatrix} 0/0.83 & 0/0.33 \\ 0/0.33 & 0/1.33 \end{bmatrix} \text{ PU}$$

بهمین ترتیب  $Z_{bus}$  و  $Y_{bus}$  شبکه توالی صفر را تعیین می‌کنیم:

$$Y_{11+} = \frac{1}{j0/1} = -j10 \text{ PU}$$

$$Y_{11-} = \frac{1}{j0/1} = -j10 \text{ PU}$$

$$Y_{12+} = Y_{12-} = 0$$

$$Y_{bus0} = j \begin{bmatrix} -10 & 0 \\ 0 & -10 \end{bmatrix} \text{ PU}$$

$$Z_{bus0} = Y_{bus0}^{-1} = j \begin{bmatrix} 0/1 & 0 \\ 0 & 0/1 \end{bmatrix}$$

برای محاسبه اتصال کوتاه یک فاز به زمین در شین ۲ داریم:

$$I_a = 2I_+ = \frac{3V_f}{Z_{11+} + Z_{11-} + Z_{11.}} = \frac{3 \times 1}{j(0/1.33 + 0/1.33 + 0/1)} =$$


$$I_a = -j18/181 \text{ PU}$$

و اگر اتصال کوتاه در شین ۱ بوقوع پیوندد، خواهیم داشت:


$$I_a = 2I_+ = \frac{3V_f}{Z_{11+} + Z_{11-} + Z_{11.}} = \frac{3 \times 1}{j(0/0.83 + 0/0.83 + 0/1)} = -j11/28 \text{ PU}$$
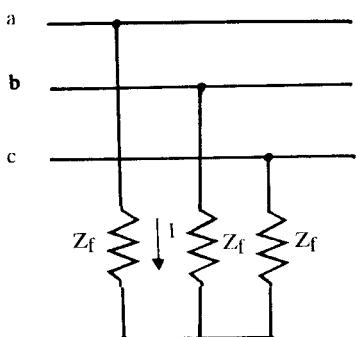
### ۸-۱۶ اتصال کوتاه از طریق امپدانس


در بخش‌های گذشته جریان اتصال کوتاه را در حالتی که امپدانس خط‌ها (۱) (امپدانس اتصالی) صفر بوده بدست آوردیم. گرچه در محاسبات کلاسیک اتصال کوتاه بخارط ضریب اطمینان بیشتر، این امپدانس برابر صفر مأمور می‌شود، لیکن در عمل امپدانس خط‌ها بندرت صفر می‌باشد. اغلب اتصال کوتاه‌ها از نوع یک فاز به زمین و براثر جرقه روی مقواههای موجود می‌آیند که در اینصورت امپدانس بین فاز و زمین به مقاومت قوس الکتریکی، مقاومت دکل انتقال، مقاومت زمین و سیم‌های زمین بستگی دارد. امپدانس خط‌ها را با  $Z_f$  نشان می‌دهیم. انواع اتصال کوتاه‌ها از طریق این امپدانس در شکل (۸-۳۷) نشان داده شده‌اند.




(الف)

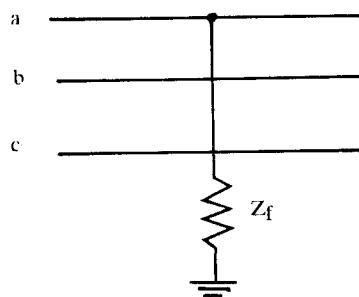

(ب)

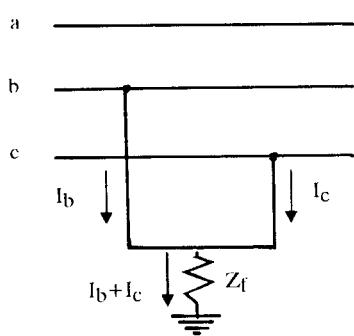

(ج)

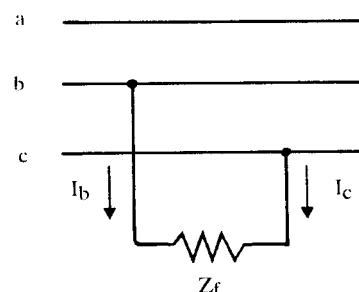


(د)

شکل ۸-۳۷: انواع اتصال کوتاه‌ها از طریق امپدانس

### ۱۶-۱ اتصال کوتاه سه فاز (متقارن) از طریق امپدانس

چنانچه در سیستم قدرت هر سه فاز از طریق امپدانس خطای  $Z_f$  بیکدیگر (و یا به زمین) وصل شوند، مطابق شکل (۸-۳۷ الف)، در اینصورت سیستم قدرت تقارن خود را حفظ کرده و با توجه به شکل (۸-۳۸) جریان اتصال کوتاه به این طریق محاسبه می‌شود:

$$I = \frac{V_f}{Z_+ + Z_f} \quad (۸-۶۹)$$

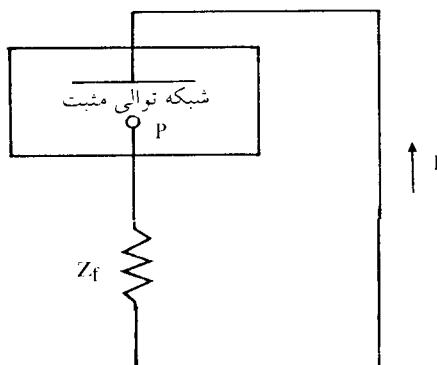

شکل ۸-۳۸: اتصال کوتاه متقارن از طریق امپدانس  $Z_f$

ولتاژ فاز a نیز برابر است با:

$$V_a = Z_f I = \frac{Z_f}{Z_f + Z_+} V_f \quad (۸-۷۰)$$

### ۱۶-۲ اتصال کوتاه یک فاز به زمین از طریق امپدانس


شکل (۸-۳۷ ب) اتصال کوتاه فاز a را به زمین از طریق امپدانس  $Z_f$  نشان می‌دهد. چون  $Z_f$  در مسیر زمین قرار دارد جریان  $3I$  از آن عبور می‌کند. بنابراین باید امپدانس  $3Z_f$  را بطور سری با شبکه توالی صفر در نظر گرفت. به این ترتیب معادله (۸-۶۰) برای تعیین جریان توالی مثبت بصورت زیر خواهد بود:

$$I_+ = \frac{V_f}{Z_+ + Z_- + Z_o + 3Z_f} \quad (۸-۷۱)$$

همچنین داریم:

$$I_+ = I_- = I_0.$$


دیاگرام اتصال سری شبکه‌های توالی مثبت، منفی و صفر با امپدانس  $3Z_t$  که جوابگوی معادله (۸-۷۱) باشد، در شکل (۸-۳۹) نشان داده شده است.

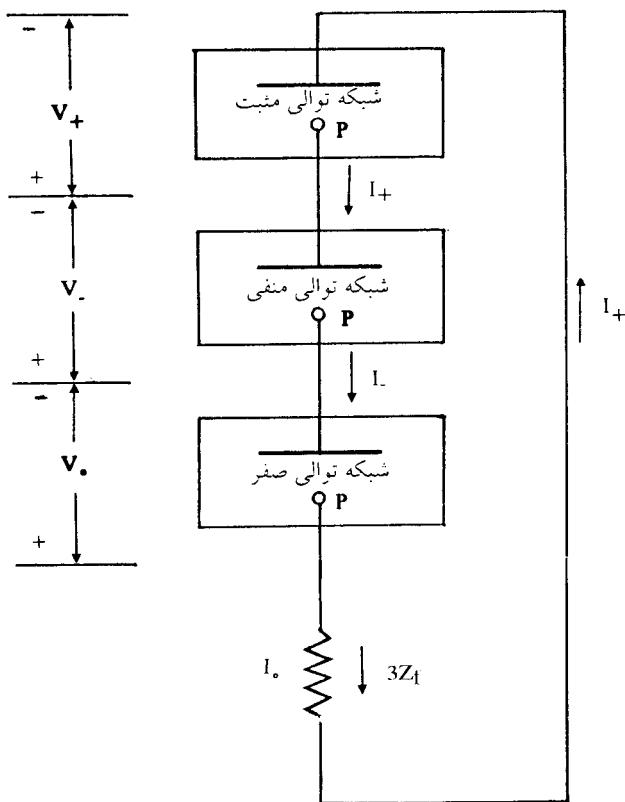

شکل ۸-۳۹: اتصال سری شبکه‌های توالی در اتصال کوتاه یک فاز به زمین از طریق امپدانس  $Z_t$

### ۸-۱۶-۳ اتصال کوتاه دوفاز به زمین از طریق امپدانس

در این حالت نیز طبق شکل (۸-۳۷ج) امپدانس  $Z_t$  در مسیر زمین بوده و جریان  $3I_0$  از آن عبور می‌کند. بنابر این در اتصال شبکه‌های توالی، امپدانس  $3Z_t$  با امپدانس توالی صفر سری خواهد شد. شکل (۸-۴۰) این اتصال را نشان می‌دهد.

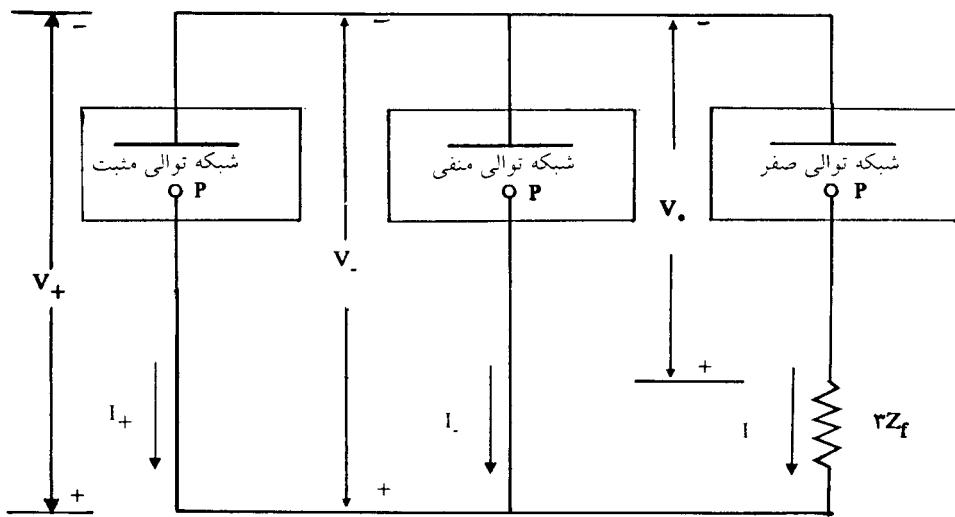

شکل ۸-۴۰: اتصال شبکه‌های توالی در اتصال کوتاه دوفاز به زمین از طریق امپدانس  $Z_f$

با توجه به شکل ۸-۴۰ و لتاژ توالی صفر با لتاژهای توالی مثبت و منفی برابر نمی‌باشد.  
معادله زیر رابطه  $V_0$  را با  $V_+$  و  $V_-$  بیان می‌کند:

$$V_+ = V_- = V_0 - 3Z_f I. \quad (8-72)$$

و جریان توالی مثبت نیز این چنین محاسبه می‌شود:

$$I_+ = \frac{V_f}{Z_+ + \frac{Z(Z_0 + 3Z_f)}{Z + Z_0 + 3Z_f}} \quad (8-73)$$

#### ۸-۱۶-۴ اتصال کوتاه دوفاز به یکدیگر از طریق امپدانس $Z_f$

شکل (۸-۳۷ د) اتصال کوتاه دوفاز به یکدیگر از طریق امپدانس  $Z_f$  را نشان می‌دهد.  
شرطیت این اتصال کوتاه عبارتند از:

$$I_a = 0$$

$$I_c = -I_b$$

$$V_c = V_b - Z_f I_b$$

با توجه به شرایط فوق، خواهیم داشت:

$$I_s = A^{-1} I$$

$$\begin{bmatrix} I_+ \\ I_0 \\ I_- \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^* \\ 1 & a^* & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_b \\ -I_b \\ I_b \end{bmatrix}$$

و از آنجا:

$$I_0 = 0$$

(۸-۷۴)

$$I_+ = -I_-$$

(۸-۷۵)

برای تعیین وضعیت ولتاژهای توالی مثبت و منفی داریم:

$$V_s = A^{-1} V$$

$$\begin{bmatrix} V_+ \\ V_0 \\ V_- \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^* \\ 1 & a^* & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_b - Z_f I_b \end{bmatrix}$$

$$V_+ = \frac{1}{\sqrt{3}} (V_a + aV_b + a^*V_b) - \frac{1}{\sqrt{3}} a^* Z_f I_b$$

$$V_- = \frac{1}{\sqrt{3}} (V_a + aV_b + a^*V_b) - \frac{1}{\sqrt{3}} a Z_f I_b$$

$$V_+ - V_- = \frac{1}{\sqrt{3}} (a - a^*) Z_f I_b = j \frac{1}{\sqrt{3}} Z_f I_b$$

از آنجا جریان اتصال کوتاه  $I_b$  برابر است با:

$$I_b = -j\sqrt{3} \frac{V_+ - V_-}{Z_f}$$


از طرف دیگر طبق معادله (۸-۴۷) می‌توان نوشت:

$$I_b = -j\sqrt{3} I_+$$

مقایسه دو رابطه اخیر نشان می‌دهد که:

$$I_+ = \frac{V_+ - V_-}{Z_f} \quad (۸-۷۶)$$

با توجه به این معادله می‌توان دیاگرام اتصال شبکه‌های توالی مثبت و منفی را در این اتصال کوتاه رسم نمود. شکل (۸-۴۱) دیاگرام این اتصال را نشان می‌دهد.

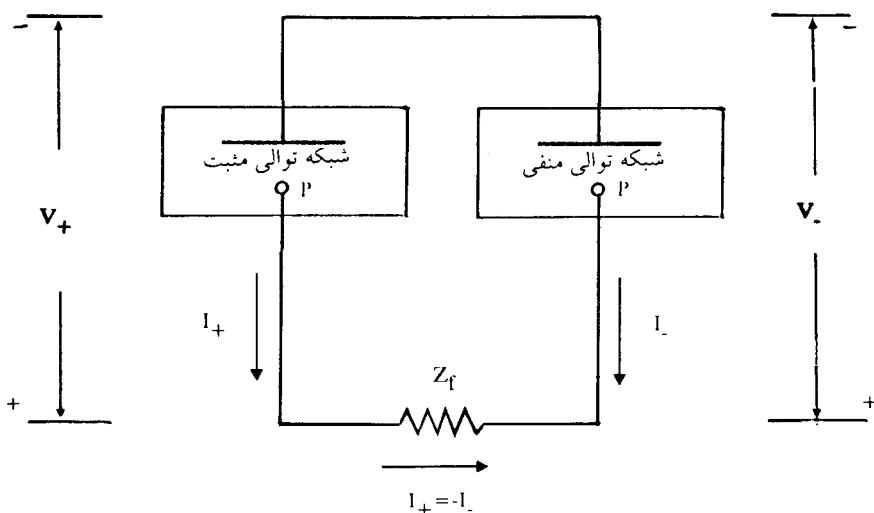

شکل ۸-۴۱: دیاگرام اتصال شبکه‌های توالی مثبت و منفی در اتصال کوتاه دوفاز بیدیگر از طریق امپدانس  $Z_f$

از روی شکل (۸-۴۱) می‌توان نوشت:

$$I_+ = \frac{V_f}{Z_+ + Z_- + Z_f} \quad (۸-۷۷)$$

همچنین داریم:

$$I_+ = -I_- \quad (۸-۷۸)$$

## مسائل فصل هشتم

۸-۱ اگر  $V_+ = 50 \angle 0^\circ$  و  $V_- = 20 \angle 90^\circ$  و  $V_b = 10 \angle 180^\circ$  ولت، بترتیب مؤلفه‌های توالی مثبت، منفی و صفر و لتاژهای فازی یک سیستم باشند. مقادیر  $V_a$ ،  $V_b$  و  $V_c$  را از روش تحلیلی و همچنین ترسیمی بدست آورید.

۸-۲ برای اتصال کوتاه دوفاز b و c به زمین در یک ژنراتور بی‌بار، جریان‌های توالی بترتیب زیر بدست آمده‌اند:

$$I_+ = 600 \angle -90^\circ \text{ A}$$

$$I_- = 250 \angle 90^\circ \text{ A}$$

$$I_b = 350 \angle 90^\circ \text{ A}$$

جریان اتصال کوتاه بطرف زمین، و جریان هر یک از فازهای ژنراتور را محاسبه کنید.

۸-۳ یک بار اهمی سه فاز متعادل با اتصال ستاره که مقاومت هر فاز آن  $10\Omega$  است به یک سیستم ولتاژ نامتقارن با ولتاژهای خطی زیر متصل شده‌است:

$$V_{ab} = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$V_{bc} = 80 \angle -121/44^\circ \text{ V}$$

$$V_{ca} = 90 \angle 130^\circ \text{ V}$$

الف) مؤلفه‌های متقارن و لتاژهای خطی و لتاژهای فازی را بدست آورید.

ب) ماتریس امپدانس توالی  $Z_f$  را تشکیل دهید.

ج) جریان‌های خطی بار را با استفاده از بندهای (الف) و (ب) فوق‌الذکر محاسبه نمائید.

د) آیا روش دیگری (بجز استفاده از روش مؤلفه‌های متقارن) برای محاسبه جریان‌های خطی فوق‌الذکر می‌شناسید. آنرا بررسی نموده و نتایج حاصله را با نتایج بند (ج) مقایسه نمائید.

۸-۴ قدرت مصرف شده در بار سه فاز مسأله (۸-۳) را با استفاده از مؤلفه‌های متقارن محاسبه نمایید. این قدرت را با استفاده از ولتاژها و جریان‌های فازی محاسبه کرده و نتایج دو روش را مقایسه نمایید.

۸-۵ ولتاژهای خطی سه فاز متقارن  $400\text{~V}$  ولت به یک بار اهمی با اتصال ستاره و مقاومت‌های  $Z_c = 50\Omega$  و  $Z_b = 40\Omega$  متصل شده‌اند. ولتاژ  $V_{ab}$  را بعنوان بردار مرجع در نظر گرفته و جریان فازها و ولتاژهای فازی را بدست آورید (ابتدا مؤلفه‌های متقارن ولتاژهای خطی را بدست آورید).

۸-۶ شبکه‌های توالی منفی و صفر سیستم قدرت مسأله (۲-۶) از فصل دوم را رسم کرده، مقادیر راکتانس‌ها را بحسب  $PU$  روی آن‌ها مشخص نمایید. نقطه صفر ژنراتور ۱ مستقیماً زمین شده‌است، و نقطه صفر ژنراتورهای ۲ و ۳ هریک از طریق راکتوری با راکتانس  $2\%$  به زمین وصل شده‌است. راکتانس‌های توالی منفی ماشین‌ها را با توالی مثبت آنها یکسان در نظر بگیرید. راکتانس توالی صفر هریک از ماشینها  $5\%$  است. امپدانس توالی صفر خطوط انتقال را  $3$  برابر امپدانس توالی مثبت آنها منظور نمایید.

۸-۷ شبکه توالی صفر سیستم قدرت مسأله (۲-۸) از فصل دوم را رسم کرده، مقادیر راکتانس‌ها را بحسب  $PU$  روی آن‌ها مشخص نمایید. نقطه صفر هریک از ماشین‌ها از طریق راکتوری با راکتانس  $5\%$  زمین شده است و امپدانس توالی صفر خطوط انتقال  $2/5$  برابر امپدانس توالی صفر آنها است.

۸-۸ یک ژنراتور  $MVA = 250$ ،  $KV = 50$ ،  $HZ = 20$  که نقطه صفر آن مستقیماً زمین شده‌است، در شرایط بی‌باری با ولتاژ نامی کار می‌کند. راکتانس‌های آن  $PU = 0/12$ ،  $X_+ = X_- = X_d'' = 0/06$ ،  $X_0 = 0/06$  هستند.

الف) نسبت جریان اتصال کوتاه یک فاز به زمین را به جریان اتصال کوتاه سه‌فاز (متقارن) محاسبه کنید.

ب) می‌خواهیم نقطه صفر ژنراتور را با یک راکتور زمین کنیم بطوریکه جریان زیرگذرای اتصال کوتاه یک فاز به زمین معادل جریان زیرگذرای اتصال کوتاه سه فاز گردد. مقدار راکتانس این راکتور را بحسب اهم بدست آورید.

۸-۹ سیستم قدرت شکل (۸-۴۲) را در نظر بگیرید. مشخصات عناصر بقرار زیر است:

$$\text{ژنراتور}_1: G_1, X''_d = X_- = 10\%, 13/2 \text{KV}, 125 \text{MVA}$$


$$\text{ژنراتور}_2: G_2, X''_d = X_- = 20\%, 6/6 \text{KV}, 100 \text{MVA}$$

$$\text{ترانسفوماتور}_1: T_1, X = 10\%, 132/13/2 \text{KV}, 125 \text{MVA}$$

$$\text{ترانسفوماتور}_2: T_2, X = 10\%, 132/6/6 \text{KV}, 100 \text{MVA}$$

خط انتقال L:  $L = 132 \text{KV}$  در مبنای  $X_+ = 0/0.4 \text{ PU}$  و  $X_0 = 0/0.12 \text{ PU}$

راکتانس توالی صفر هریک از ژنراتورها ۶٪ است. نقطه صفر هریک از ژنراتورها نیز از طریق راکتانس  $Z_n = 3\%$  زمین شده است.

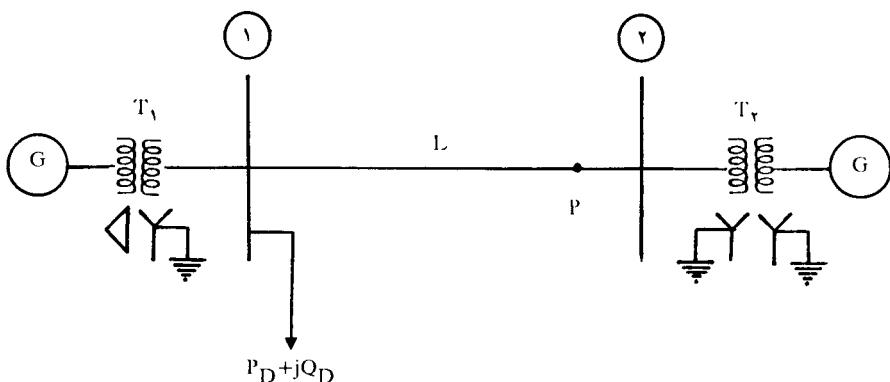

شکل ۸-۴۲: مربوط به مسئله (۸-۹)

الف) سیستم را قبل از اتصال کوتاه بی‌بار فرض کنید. ولتاژ شین ۲ قبل از اتصال کوتاه در شرایط بی‌باری  $1 \text{ PU}$  بوده است. برای اتصال کوتاه یک فاز به زمین در نقطه  $P$ ، جریان اتصال کوتاه در محل وقوع، جریانهایی که از دو طرف به نقطه  $P$  جاری می‌شوند، و همچنین ولتاژهای فازی و خطی را در محل وقوع اتصال کوتاه محاسبه نمایید.

ب) مجهولات فوق را با استفاده از ماتریس امپدانس شین برای سه شبکه توالی مثبت، منفی و صفر بدست آورید. همچنین مجهولات مذکور را برای حالتی که اتصال کوتاه دوفاز به زمین در شین ۲ بوقوع می‌پیوندد بدست آورید.

۸-۱۰ در مسئله (۸-۹) ، محاسبه پخش بار نشان می دهد که برای  $P_D = ۱۵۰ \text{ MW}$  و  $Q_D = ۵۰ \text{ Mvar}$  ولتاژهای زیر بدست می آید:

$$V_1 = ۱\angle ۰^\circ \text{ PU}$$

$$V_2 = ۱/۰\angle ۲۰^\circ \text{ PU}$$

مجهولات مسئله (۸-۹) را با در نظر گرفتن جریان های بار قبل از اتصال کوتاه و با استفاده از مدار معادل تونن سیستم و اصل جمع آثار بدست آورید.

۸-۱۱ امپدانس های توالی یک ژنراتور سنکرون عبارتند از:

$$X_+ = X''_d = ۰/۲ \text{ PU}$$

$$X_- = X_+$$

$$X_0 = ۰/۱ \text{ PU}$$

می خواهیم نقطه صفر ستاره ژنراتور را توسط راکتانس  $X_n$  به زمین متصل کنیم. مقدار  $X_n$  چقدر باشد تا براثر اتصال کوتاه یک فاز به زمین، ولتاژ هر یک از دو فاز دیگر حداقل  $۱/۱$  برابر ولتاژ این فازها در حالت  $= ۰$  گردد. در اینصورت جریان اتصال کوتاه یک فاز به زمین چند درصد کاهش می یابد؟ در محاسبات  $\text{PU} = ۱$  در نظر گرفته شود.

۸-۱۲ در مسئله (۷-۳) از فصل هفتم، ژنراتورهای نشان داده شده دارای اتصال ستاره می باشند. نقطه صفر ژنراتور ۱ از طریق راکتور  $۰/۰ ۲\text{PU}$  زمین شده است و نقطه صفر ژنراتور ۲ به زمین متصل نشده است. ترانسفورماتورها در دو انتهای هر یک از خطوط انتقال دارای اتصال  $Y-Y$  بوده که نقطه صفر ستاره های هر دو طرف زمین شده است، بجز ترانسفورماتورهایی که خطوط را به شین  $۳$  متصل می نمایند که اتصال این ترانسفورماتور  $\Delta-\Delta$  می باشد. نقطه صفر ستاره این ترانسفورماتورها زمین شده و اتصال  $\Delta$  در طرف شین  $۳$  قرار دارد. راکتانس هائی که در شکل (۷-۳) بین شین ها نشان داده شده اند شامل راکتانس خطوط و ترانسفورماتورها می باشند. راکتانس توالی صفر خطوط شامل ترانسفورماتورها  $۲$  برابر راکتانس های نشان داده شده در شکل است. راکتانس های توالی صفر ژنراتورهای  $۱$  و  $۲$  بترتیب  $۰/۰ ۴$  و  $۰/۰ ۸$  پریونیت هستند.

الف) ماتریس های توالی  $Z_{bus+}$  ،  $Z_{bus-}$  و  $Z_{bus0}$  را تشکیل دهید.

ب) جریان‌های اتصال کوتاه دوفاز به یکدیگر و یک فاز به زمین در شین ۲ را از طریق امپدانس  $Z_{qj} = j \cdot 5 \text{ PU}$  محاسبه کنید.

۸-۱۳ ماتریس‌های ادمیتانس شین برای شبکه‌های توالی مثبت، منفی و صفر یک سیستم قدرت مطابق زیر معلوم هستند. همه ژنراتورهای موجود در سیستم از طریق ترانسفورماتورهای با راکتانس القائی پراکنده‌گی  $U_0 / 2 \text{ PU}$  به شین‌های مربوط متصل می‌باشند. نقطه صفر هریک از ژنراتورها بطور مستقیم و با امپدانس صفر به زمین وصل شده است.

$$Y_{bus+} = Y_{bus-} = j \begin{bmatrix} -20 & 5 & 0 & 5 \\ 5 & -15 & 10 & 0 \\ 0 & 10 & -40 & 10 \\ 5 & 0 & 10 & -14/5 \end{bmatrix} \text{ PU}$$

$$Y_{bus0} = j \begin{bmatrix} -54 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & -7 & 5 & 0 \\ 0 & 5 & -35 & 5 \\ 2 & 0 & 5 & -6/5 \end{bmatrix} \text{ PU}$$

الف) شبکه‌های توالی مثبت، منفی و صفر این سیستم را رسم نموده و ادمیتانس هریک از عناصر (ژنراتور، ترانسفورماتور، خط انتقال، بار، خازن و ...) را روی آن مشخص کنید.  
ب) دیاگرام تک خطی سیستم را رسم نموده و اتصال اولیه و ثانویه هریک از ترانسفورماتورها را روی شکل دقیقاً مشخص نمایید.

۸-۱۴ در سیستم قدرت شکل (۷-۱۸)، مسئله ۷-۶ از فصل هفتم، راکتانس‌های توالی منفی کلیه عناصر نشان داده شده را با راکتانس‌های توالی مثبت آنها یکسان فرض کنید.  
الف) برای اتصال کوتاه دوفاز بیکدیگر در شین ۲ جریان زیرگذرای اتصال کوتاه را بدست آورید.  
ب) جریان خطوط ۲-۱ و ۲-۳ را محاسبه کنید.