

تهیه دو فصل (دوم و نهم) توسط

حسن کرامتلو دانشجوی دانشگاه آزاد واحد علی آباد

استان گلستان

فصل دوم

مدل سازی سیستم‌های قدرت

۱-۲ مقدمه

برای بررسی و مطالعه یک سیستم قدرت لازم است مدار معادل آنرا بدست آوریم. سیستم قدرت از اجزاء مختلف مانند ژنراتورها، ترانسفورماتورها، خطوط انتقال، بارها و ... تشکیل شده است. برای تعیین مدار معادل کل سیستم، باید مدل هر یک از این عناصر را بدست آورد. مدل خطوط انتقال انرژی در درس بررسی سیستم‌های قدرت ۱ مورد مطالعه قرار گرفت. این مدل شامل مدار اسمی π (برای خطوط متوسط) و مدار معادل π (برای خطوط بلند) می‌باشد.


در این فصل مدل ژنراتور، ترانسفورماتور، و تا حدودی مدل بار مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بررسی مدل بار در شرایط مختلف نیاز به مطالعات دقیق‌تری دارد که از بحث این کتاب خارج است. از بهم پیوستن مدل اجزاء مختلف یک سیستم، مدار معادل سیستم قدرت بدست می‌آید که به "دیاگرام امپدانس" ^(۱) موسوم است. در این فصل همچنین مقادیر نسبت به واحد ^(۲) معرفی می‌گردند و خواهیم دید که با استفاده از این مقادیر، تجزیه و تحلیل سیستم‌ها بسیار ساده‌تر و ملموس‌تر می‌شود. استفاده از روش پریونیت (نسبت به واحد) در تعیین دیاگرام امپدانس نقش مهمی را ایفا می‌کند که به آن خواهیم پرداخت و در نهایت مدار معادل بدست آمده برای سیستم قدرت آماده بهره‌برداری در محاسبات و مطالعات مختلف شبکه خواهد بود.

۲-۲ ماشین سنکرون ^(۳)

یکی از مهمترین قسمت‌های یک سیستم قدرت ماشینهای سنکرون هستند. ژنراتورهای

سنکرون در نیروگاهها وظیفه تولید قدرت را بعده دارند. در حال حاضر قدرت نامی ژنراتورها حدود چند صدمگاولت آمپر می‌باشد و در محل نیروگاهها اغلب چند ژنراتور سنکرون بصورت موازی انرژی الکتریکی برای شبکه تولید می‌نمایند. کار ژنراتور سنکرون مانند دیگر ماشینهای الکتریکی براساس قانون الکترومغناطیسی فاراده بنا شده است. کلمه سنکرون به این علت بکار می‌رود که ماشین تحت شرایط ماندگار^(۱) در سرعت و فرکانس ثابتی کار می‌کند. ماشینهای سنکرون بصورت موتور نیز می‌توانند طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گیرند که در اینصورت از شبکه انرژی الکتریکی دریافت و آنرا به انرژی مکانیکی تبدیل می‌نمایند. مدل ماشین سنکرون در شرایط مختلف کار متفاوت است و در شرایط گذرا و دینامیک پیچیده‌تر می‌باشد. مطالعه ما در این فصل فقط به مدل ماشین در شرایط کار ماندگار تحت بار سه فاز متقارن محدود می‌شود.

در شکل (۲-۱) شما یک ژنراتور سنکرون دو قطبی نشان داده شده است. استاتور^(۲) این ماشین دارای سیم‌بندی‌های آرمیچر^(۳) سه فاز 'aa'، 'bb'، 'cc' می‌باشد. سیم‌بندی تحریک^(۴) نیز روی رتور^(۵) نمایش داده شده است. این سیم‌بندی با جریان مستقیم تحریک می‌شود. منبع تولید جریان مستقیم در بسیاری از موارد با ژنراتور سنکرون هم محور است. قطب‌های رتور معمولاً طوری طراحی می‌شوند که توزیع چگالی شار مغناطیسی^(۶) در فاصله هوایی^(۷) تقریباً بصورت سینوسی می‌باشد.

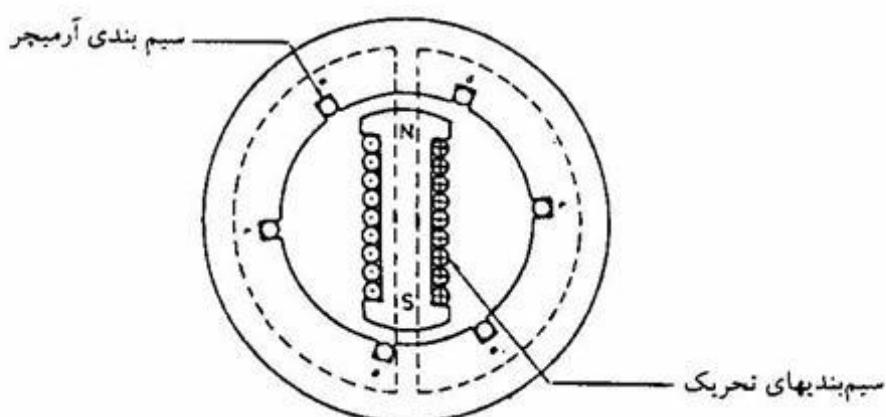

شکل ۱: نمایش یک ماشین سنکرون دو قطبی


1-Steady State	2-Stator	3-Armature Winding
4-Field Winding	5-Rotor	6-Magnetic Flux
7-Air Gap		

بر اثر عبور جریان مستقیم از سیم‌بندیهای تحریک، قطب‌های N و S در رتور ایجاد می‌شود. رتور تحریک شده با سرعت ثابتی بگردش درمی‌آید و در سیم‌بندیهای سه فاز استاتور نیروی محرکه الکترکی القاء می‌کند. تغییرات ولتاژ القاء شده در این سیم‌بندیها نسبت به زمان سینوسی است و فرکانس آن بر حسب سیکل بر ثانیه (هرتز) با سرعت گردش رتور در ثانیه برابر است. بنابر این برای ایجاد ولتاژی با فرکانس ۵۰ هرتز در استاتور، سرعت گردش رتور دو قطبی باید ۳۰۰۰ دور در دقیقه باشد.

شکل (۲-۲) یک ماشین سنکرون با چهار قطب را نشان می‌دهد. در این شکل فقط فاز a شامل سیم‌بندیهای a, a₁, a₂, a₃ نمایش داده شده است. در این حالت برای دست‌یابی به ولتاژی با فرکانس ۵۰ هرتز در استاتور، سرعت گردش رتور باید ۱۵۰۰ دور در دقیقه باشد. به این ترتیب برای یک ماشین سنکرون که تعداد قطب‌ها در آن P باشد خواهیم داشت:

$$f = \frac{P}{2} \cdot \frac{n}{60} \quad \text{HZ} \quad (2-1)$$

که در آن f فرکانس ماشین سنکرون بر حسب هertz و n تعداد دور رتور در دقیقه می‌باشد.

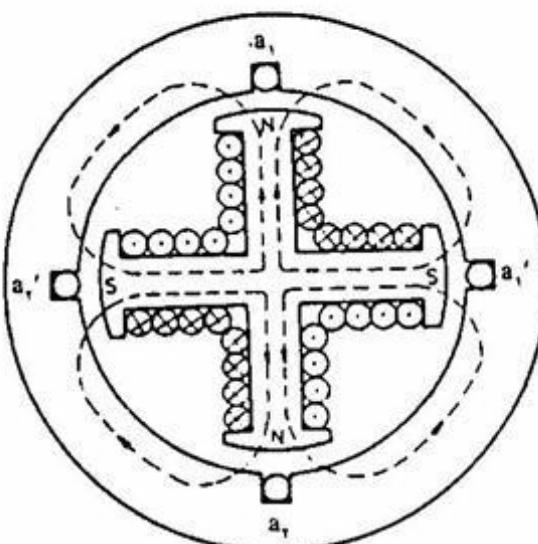

شکل ۲-۲: ماشین سنکرون چهار قطبی


در ماشین دو قطبی اگر رتور ۳۶۰ درجه دوران کند یک سیکل کامل برای ولتاژ القاء شده حاصل می‌شود که معادل ۳۶۰ درجه الکتریکی است، و اگر رتور دارای چهار قطب باشد به ازاء ۱۸۰ درجه دوران رتور یک سیکل کامل ایجاد می‌شود. بنابر این رابطه زیر را می‌توان برای زاویه

الکتریکی ماشین نوشت:

$$\theta_e = \frac{P}{2} \theta_m \quad (2-2)$$

در این رابطه θ_e زاویه الکتریکی مربوط به ولتاژ القاء شده در استاتور، θ_m زاویه مکانیکی مربوط به موقعیت رتور و P تعداد قطب‌های رتور می‌باشد.

ماشین‌های مورد بحث در شکل‌های (۲-۱) و (۲-۲) ماشین‌های با قطب برجسته (۱) نامیده می‌شوند. در هیدروژنراتورها (نیروگاههای آبی) از این نوع ماشینها استفاده می‌شود، زیرا سرعت توربین‌های آبی نسبتاً کم بوده و تعداد قطب‌های زیادی برای تولید ولتاژ با فرکانس ۵۰ هرتز مورد نیاز است. نوع دیگری از رتور که در شکل (۲-۳) نشان داده شده است به رتور استوانه‌ای (۲) یا صاف موسوم است. در توربین‌های بخار یا گاز) که سرعت بسیار زیادی دارند از ماشین‌های سنکرون با قطب صاف استفاده می‌شود.

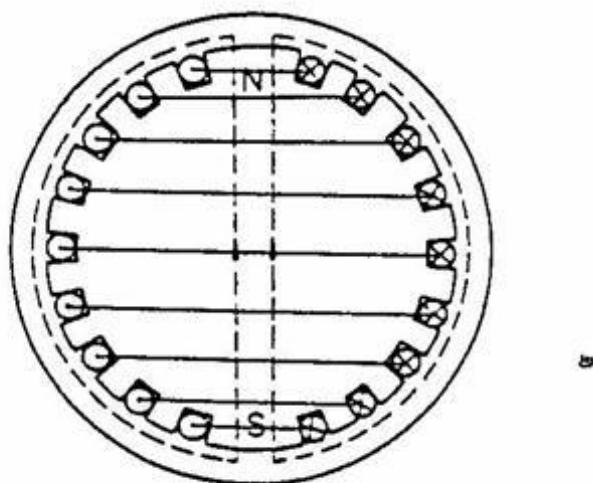


شکل ۲-۳: ماشین سنکرون با رتور صاف یا استوانه‌ای

۲-۳ مدار معادل ماشین سنکرون

هنگامی که ماشین سنکرون بی‌بار است و جریانی از آرمیچر (استاتور) نمی‌گذرد، شار

مغناطیسی رتور Φ_r و لتأژ E_r را در فاز a ایجاد می‌کند که با Φ_r متناسب بوده و 90° درجه از آن عقب‌تر است. اگر از استاتور جریان I_a عبور کند، شار مغناطیسی دوار Φ_{ar} بوجود می‌آید که با سرعتی معادل سرعت رتور و هم جهت با آن دوران می‌کند. این شار مغناطیسی که به شار عکس‌العمل آرمیچر^(۱) معروف است با جریان آرمیچر هم‌فاز می‌باشد. چنانچه از اثر اشعاع^(۲) طرف‌نظر کنیم، از مجموع Φ_r و Φ_{ar} شار مغناطیسی حاصل در فاصله هوایی^(۳) Φ_r بدست می‌آید که ولتأژ E_r را در فاز a بوجود می‌آورد. این ولتأژ با شار تولید‌کننده آن Φ_r متناسب است. دیاگرام برداری مربوط به فاز a در شکل (۲-۴) نشان داده شده است. ولتأژهای E_r و E_{ar} از شارهای مغناطیسی Φ_r و Φ_{ar} که آنها را بوجود آورده‌اند به اندازه 90° درجه عقب‌تر هستند.

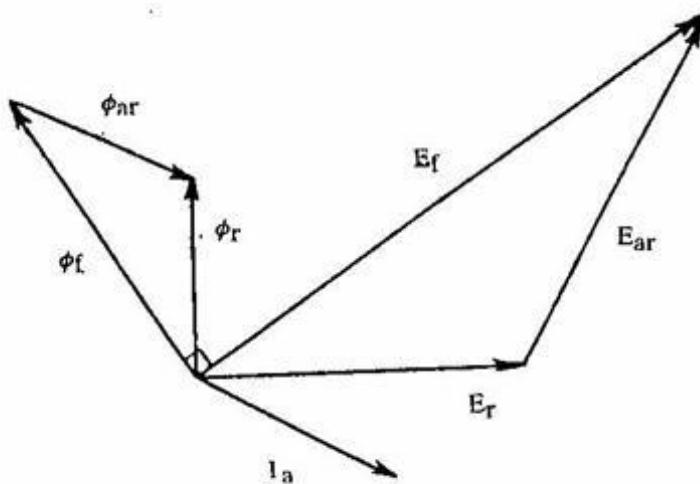

شکل ۲-۴: دیاگرام برداری شارهای مغناطیسی و ولتأژهای حاصله

با توجه به تشابه مثلث شارهای مغناطیسی و مثلث ولتأژها در شکل (۲-۴)، ولتأژ E_{ar} نیز با Φ_{ar} متناسب بوده و 90° درجه از آن عقب‌تر است و چون Φ_{ar} هم‌فاز با I_a و متناسب با آن است، داریم:

$$E_{ar} = - j I_a X_\phi \quad (2-3)$$

X_ϕ که ضریب تناسب ولتأژ E_{ar} و جریان I_a می‌باشد تأثیر عکس‌العمل آرمیچر را نشان می‌دهد

و به راکتانس مغناطیس کننده^(۱) ماشین موسوم است.
با توجه به دیاگرام برداری شکل (۲-۴) داریم:

$$E_r = E_f + E_{ar} = E_f - jI_a X_\phi \quad (2-4)$$

که در آن E_r ولتاژ القاء شده در فاز a براحتی شار مغناطیسی فاصله هوا می‌باشد. ولتاژ ترمیتالهای ژنراتور_۱ از اختلاف ولتاژ E_r با افت ولتاژ در مقاومت آرمیچر R_a و راکتانس پراکندگی X_L ^(۲) بدست می‌آید. راکتانس پراکندگی X_L تأثیر شار پراکندگی (نشتی) آرمیچر را که توسط I_a بوجود آمده است نشان می‌دهد. بنابر این:

$$V_t = E_r - R_a I_a - j I_a X_L \quad (2-5)$$

چنانچه E_r از رابطه (۲-۴) را در معادله (۲-۵) جایگزین کنیم داریم:

$$V_t = E_f - jI_a (X_\phi + X_L) - R_a I_a \quad (2-6)$$

و یا:

$$V_t = E_f - I_a (R_a + jX_s) = E_f - I_a Z_s \quad (2-7)$$

در رابطه اخیر X_s و Z_s بترتیب راکتانس سنکرون^(۳) و امپدانس سنکرون نامیده می‌شوند و طبق روابط زیر تعریف می‌شوند:


$$X_s = X_\phi + X_L \quad (2-8)$$

$$Z_s = R_a + jX_s \quad (2-9)$$


مدل یک ژنراتور سنکرون را براساس (۲-۷) می‌توان طبق شکل (۲-۵) نشان داد.
 مقاومت آرمیچر R_a در مقایسه با X_s بسیار کوچک و قابل صرفنظر می‌باشد، لذا مدار معادل را می‌توان مطابق شکل (۲-۶) (الف) نمایش داد. در اغلب سیستمها از این به بعد از همین مدل برای ژنراتور سنکرون استفاده خواهیم کرد.

مدار معادل موتور سنکرون نیز مشابه ژنراتور سنکرون بوده و تنها تفاوت در جهت جریان آرمیچر I_a می‌باشد که در موتور سنکرون این جریان از ترمینالها به طرف E_f رسم می‌شود (شکل ۲-۶ ب). بنابراین برای موتور سنکرون می‌توان نوشت:

$$V_t = E_f + jI_a X_s \quad (2-10)$$

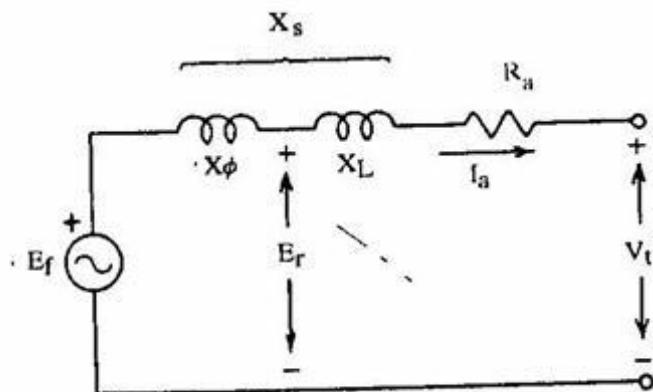

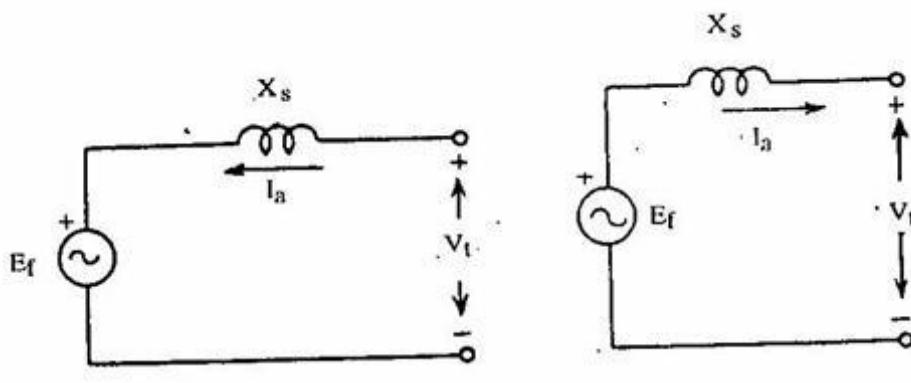شکل ۲-۵: مدار معادل یک فاز ژنراتور سنکرون



الف) ژنراتور سنکرون
ب) موتور سنکرون


شکل ۲-۶: مدار معادل تقریبی ژنراتور و موتور سنکرون

در فصول بعدی خواهیم دید که در محاسبات اتصال کوتاه یک ماشین سنکرون، جریان اتصال کوتاه بلافاصله پس از وقوع اتصال کوتاه با جریان ماندگار اتصال کوتاه متفاوت بوده و از آن بیشتر است. در این صورت بجای راکتانس سنکرون X_s ، در فاصله دو الی سه سیکل اول از

راکتانس زیر گذرا (X_s) و برای حدود ۳۰ سیکل اول از راکتانس گذرا (X') در مدل ماشین سنکرون استفاده می‌کنیم. راکتانس سنکرون نیز برای محاسبات مربوط به حالت دائمی (X') مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۴-۲ بررسی شرایط کار ماشین سنکرون

فرض کنید که ژنراتور سنکرونی به یک شین از یک سیستم قدرت بسیار بزرگی متصل باشد، بنحوی که ولتاژ و فرکانس این سیستم ثابت بوده و در اثر تغییر حریک ژنراتور و یا تبادل قدرت بین ژنراتور و سیستم تغییر نمی‌نمایند. چنین شینی از سیستم مذکور را شین بی‌نهایت (∞) می‌نامند. اگر توان اکتیو ثابت $|V_t| |I_a| \cos\theta$ نوس طی ژنراتور به شین بسی نهایت داده شود، دیاگرام برداری ولتاژها در سه حالت ضریب قدرت یک، پس‌فاز و پیش‌فاز برای ژنراتور را می‌توان مطابق شکل (۲-۷) نشان داد.

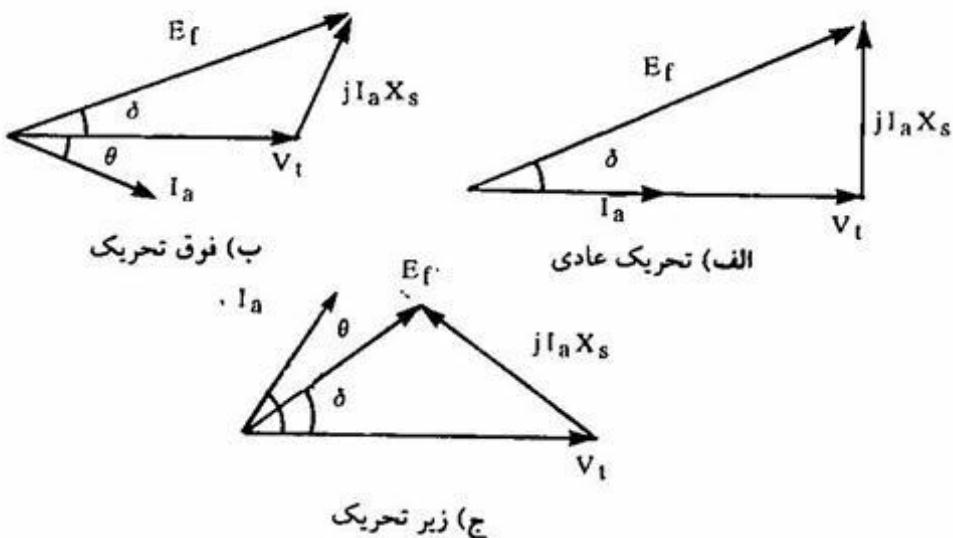

شکل ۲-۷: دیاگرام برداری ژنراتور سنکرون در سه حالت کار

زاویه جریان استاتور نسبت به ولتاژ ترمینالهای ژنراتور را با θ نشان داده‌ایم. در حالتی که این زاویه صفر و در نتیجه ضریب قدرت یک است شرایط کار تحریک عادی (X') ماشین حاصل می‌شود که در آن مطابق شکل (۲-۷ الف) داریم:

$$|E_f| \cos\delta = V_t \quad (2-11)$$

1-Subtransient Reactance

2-Transient Reactance

3-Steady State

4-Infinite Bus

5-Normal Excitation

دواینجا δ زاویه جلوافتادگی E_f نسبت به V_1 می‌باشد که به زاویه قدرت (1) و یا زاویه گشتاور (2) مانشین موسوم است. در شرایط کار تحریک عادی $\cos\theta = 1$ و در نتیجه $\sin\theta = 0$ بوده و لذا قدرت راکتیو تولیدی ژنراتور $Q_G = V_1 I_a \sin\theta$ صفر بوده و فقط قدرت اکتیو از ژنراتور به شین بی‌نهایت منتقل می‌شود.

اگر جریان تحریک ژنراتور از حالت تحریک عادی بیشتر شود، حالت کار فوق تحریک (3) بدست می‌آید که در آن جریان پس فاز از ژنراتور بطرف ترمینالهای آن جاری می‌گردد. بعارت دیگر جریان ورودی به ژنراتور پیش فاز می‌باشد و در نتیجه مانند یک خازن، قدرت راکتیو تولید می‌کند. شکل $(2-7b)$ رژیم کار فوق تحریک ژنراتور را نشان می‌دهد. در این حالت داریم:

$$|E_f| \cos\delta > V_1 \quad (2-12)$$

شکل $(2-7c)$ نیز حالت کار زیر تحریک (4) ژنراتور سنکرون را نشان می‌دهد. در این حالت جریان ژنراتور بطرف ترمینالها پیش فاز بوده و یا بعارت دیگر جریان ورودی به ژنراتور پس فاز می‌باشد و لذا مانند یک سیم پیچ، قدرت راکتیو مصرف می‌کند. در شرایط کار زیر تحریک داریم:

$$|E_f| \cos\delta < V_1 \quad (2-13)$$

زاویه قدرت δ در هر سه حالت کار ژنراتور سنکرون مثبت می‌باشد.


موتور سنکرون نیز دارای سه رژیم کار فوق تحریک، زیر تحریک و تحریک عادی می‌باشد. در شکل $(2-8)$ این رژیم‌های کار نشان داده شده است. در تحریک عادی $|E_f| \cos\delta = V_1$ بوده و ضریب قدرت یک می‌باشد. بنابر این قدرت راکتیو موتور صفر است. در حالت فرق تحریک $|E_f| \cos\delta > V_1$ بوده، موتور جریان پیش فاز از شبکه جذب می‌کند و در نتیجه قدرت راکتیو تولید و به شین بی‌نهایت منتقل می‌نماید. در حالت زیر تحریک $|E_f| \cos\delta < V_1$ بوده، موتور جریان پس فاز مصرف می‌کند و در نتیجه قدرت راکتیو جذب می‌کند. در هر سه حالت کار موتور سنکرون زاویه قدرت δ منفی می‌باشد.

1-Power Angle

2-Torque Angle

3-Overexcited

4-Underexcited

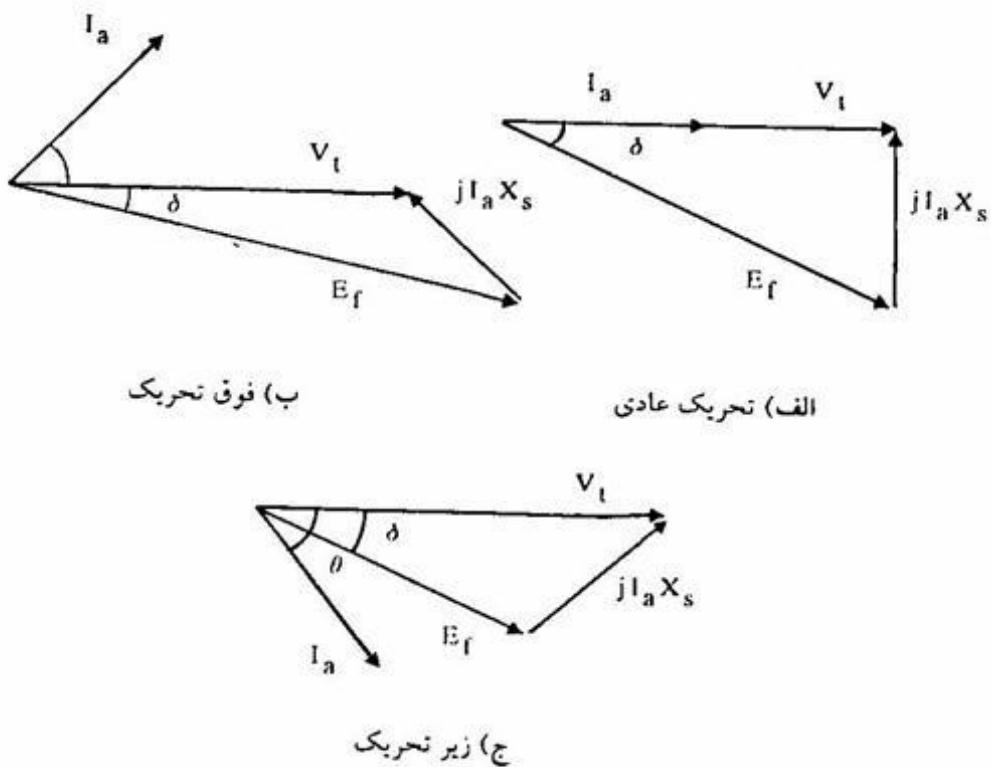

شکل ۲-۸: دیاگرام برداری موتور سنکرون در سه حالت کار

از مطالب فوق الذکر نتیجه می‌شود که اولاً ژنراتورها و موتورهای سنکرون در حالت فوق تحریک قدرت راکتیو تولید و در حالت زیر تحریک قدرت راکتیو مصرف می‌نمایند. ثانیاً کنترل قدرت راکتیو ماشین با تغییر جریان تحریک ماشین امکان پذیر است. برای بررسی این مطالب بصورت تحلیلی، ژنراتور متصله به شین بی‌نهایت را در نظر بگیرید. داریم:

$$V_t = |V_t| \angle \delta \quad E_f = |E_f| \angle \delta$$

$$I_a = \frac{|E_f| \angle \delta - |V_t|}{X_s \angle 90^\circ}$$

قدرت مختلط منتقل شده از ژنراتور به شین بی‌نهایت برابر است با:

$$S_1 = P_1 + jQ_1 = E_f I_a^*$$

قدرت مختلط دریافت شده توسط شین بی‌نهایت نیز برابر است با:

$$S_r = P_r + jQ_r = V_i I_a$$

اگر مقادیر V_i و E_f و I را در روابط S_r و S_i قرار دهیم خواهیم داشت:

$$S_r = |E_f| \angle \delta \frac{|E_f| \angle -\delta - |V_i|}{X_s \angle -90^\circ} = \frac{|E_f| \angle 90^\circ - |E_f| |V_i| \angle 90^\circ + \delta}{X_s}$$

$$S_i = |V_i| \frac{|E_f| \angle -\delta - |V_i|}{X_s \angle -90^\circ} = \frac{|V_i| |E_f| \angle 90^\circ - \delta - |V_i| \angle 90^\circ}{X_s}$$

با تفکیک قسمت‌های حقیقی و موهومی روابط فوق داریم:

$$P = P_r = P_i = \frac{|V_i| |E_f|}{X_s} \sin \delta \quad (2-14)$$


$$Q_r = \frac{|E_f|}{X_s} (|E_f| - |V_i| \cos \delta) \quad (2-15)$$

$$Q_i = \frac{|V_i|}{X_s} (|E_f| \cos \delta - |V_i|) \quad (2-16)$$

علت تساوی P_r و P_i این است که از مقاومت آرمیچر صرف نظر کرده‌ایم و تلفات اکثیر بین E_f و V_i وجود ندارد. براساس رابطه (2-16) اگر تحریک ژنراتور $|E_f|$ را تغییر دهیم می‌توانیم رژیم‌های کار ژنراتور سنکرون را بدست آوریم. اگر $|E_f| \cos \delta = V_i$ باشد قدرت راکتیو در این رابطه صفر خواهد بود و اگر $|E_f| \cos \delta > V_i$ باشد بترتیب شرایط کار فوق تحریک (تولید توان راکتیو) و زیر تحریک (مصرف توان راکتیو) حاصل می‌شوند. از آنجائیکه کنترل توان راکتیو در توان اکثیر ثابت انجام می‌شود براساس رابطه (2-14) مقدار $|E_f| \sin \delta$ ثابت بوده و لذا داریم:


$$|E_f| \sin \delta = \frac{P}{|V_i|} X_s = \frac{|V_i| |I_a| \cos \theta}{|V_i|} X_s = X_s |I_a| \cos \theta \quad (2-17)$$

شکل (2-۹) دیاگرام برداری ژنراتور سنکرون را در قدرت اکثیر ثابت و به ازاء سه مقدار جریان تحریک نشان می‌دهد.

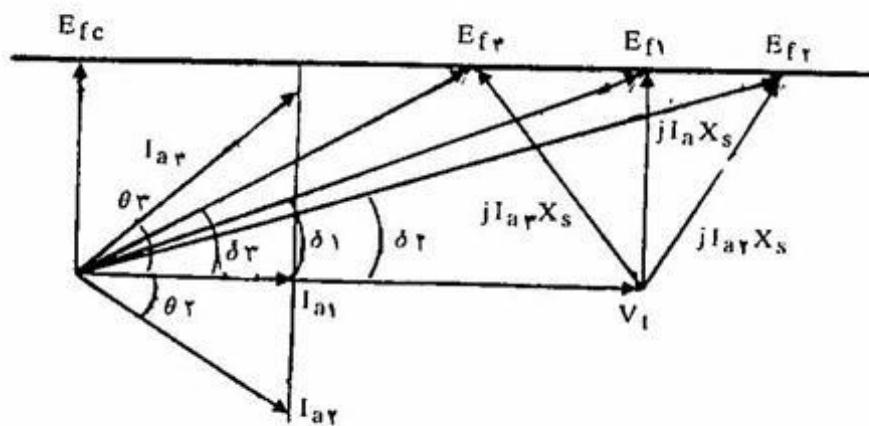

شکل ۲-۹: دیاگرام برداری مашین سنکرون در قدرت اکتیو ثابت

همانطوریکه در شکل (۲-۹) دیده می‌شود با کاهش جریان تحریک زاویه δ افزایش می‌یابد. در $\delta = 90^\circ$ ولتاژ بی‌باری ماشین مقدار بحرانی خود E_{fc} را خواهد داشت و هر کوششی از این به بعد جهت کاهش جریان تحریک، ژنراتور را از حالت پایدار خارج خواهد نمود. برای کنترل قدرت اکتیو ژنراتور سنکرون، بدون اینکه جریان تحریک تغییر نماید ($|E_f|$ ثابت باشد)، با توجه به اینکه ولتاژ شین بی‌نهایت ($|V_t|$) ثابت است، تنها عامل تغییر دهنده توان اکتیو با توجه به رابطه (۲-۱۴) زاویه قدرت δ می‌باشد. منحنی تغییرات قدرت بر حسب زاویه δ در شکل (۲-۱۰) نشان داده شده است.

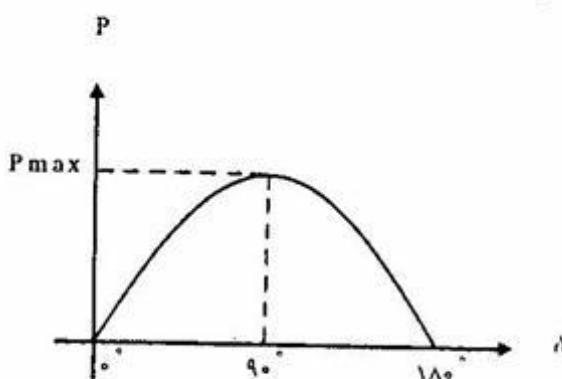


شکل ۲-۱۰: منحنی تغییرات قدرت اکتیو بر حسب زاویه قدرت (مشخصه قدرت - زاویه^(۱))

براساس رابطه (۲-۱۴) حداکثر قدرتی که یک ژنراتور سنکرون می‌تواند به شین بی‌نهایت بدهد در $\delta = 90^\circ$ بدست می‌آید که برابر است با:

$$P_{\max} = \frac{|V_t| |E_f|}{X_s} \quad (2-18)$$

دیاگرام برداری مربوط به کنترل قدرت اکتیو در جریان تحریک ثابت در شکل (۲-۱۱) نشان داده شده‌است.

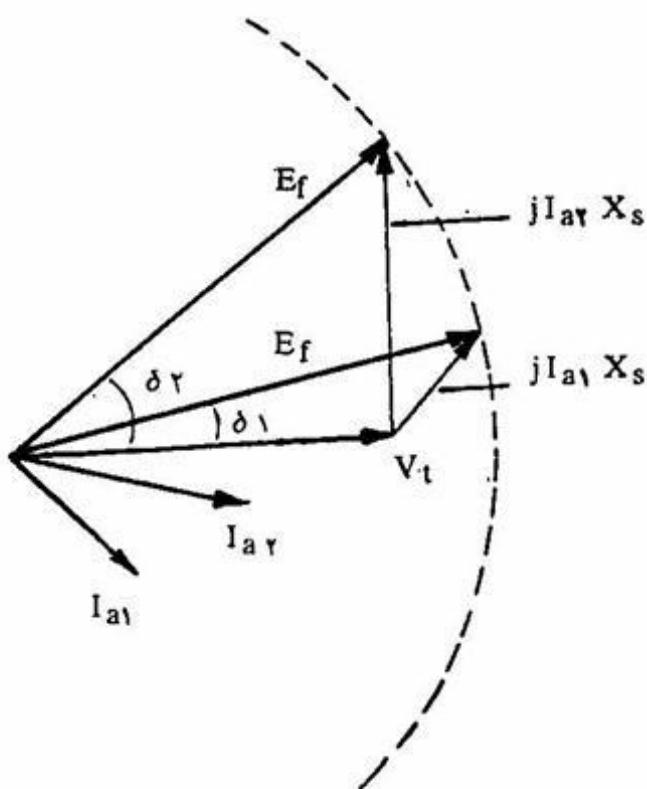


شکل ۲-۱۱: دیاگرام برداری ژنراتور سنکرون در جریان تحریک ثابت

همانطوریکه در شکل مذکور مشاهده می‌شود اگر زاویه قدرت از δ_1 به δ_2 تغییر یابد (این کار با تنظیم شیر بخار یا دریچه آب ورودی به توربین انجام می‌شود) جریان آرمیچر از I_a2 به I_a1 افزایش یافته و ضرب قدرت نیز به یک نزدیک‌تر می‌شود.

در حالت کلی ژنراتور سنکرون از طریق یک ترانسفورماتور یا خط انتقال و یا هر دو به شین بسیاری متصل است. اگر راکتانس عناصر ارتباطی بین ژنراتور و شین بسیاری را با X نشان دهیم داریم:

$$X = X_s + X_e \quad (2-19)$$

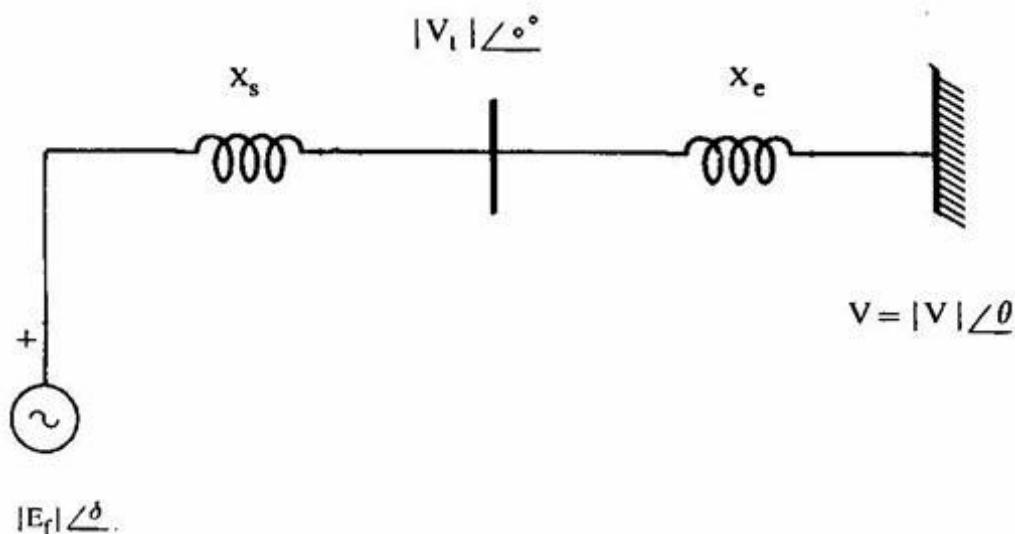

شکل ۲-۱۲: اتصال ژنراتور به شین بسیاری

در اینصورت قدرت‌های اکتیو و راکتیو داده شده به شین بسیاری از روابط زیر محاسبه می‌شوند:

$$P = \frac{|V| |E_f|}{X} \sin \delta \quad (2-20)$$

$$Q = \frac{|V|}{X} (|E_f| \cos \delta - |V|) \quad (2-21)$$


در این روابط V ولتاژ شین بسیاری و δ زاویه بین ولتاژ بسیاری ژنراتور E_f و ولتاژ شین بسیاری است. همانطوریکه مشاهده می‌شود کنترل توان راکتیو بوسیله جریان تحریک ژنراتور در توان اکتیو ثابت انجام می‌شود، لیکن کنترل توان اکتیو با تغییر زاویه δ قدرت راکتیو را نیز کمی تغییر می‌دهد. از آنجا که در زوایای کوچک تغییرات سینوس بمراتب بیشتر از کسینوس است لذا تقریباً می‌توان فرض نمود که کنترل توان اکتیو با تغییر زاویه δ در توان راکتیو ثابت انجام می‌شود.

۲-۵ بررسی تأثیر برجسته بودن قطبها در روابط ماشین سنکرون

معادلات (۲-۷)، (۲-۲۰) و (۲-۲۱) برای ماشینهای سنکرون با قطب‌های صاف صادق هستند. در این ماشینها فاصله هوایی یکنواخت بوده و مقاومت مغناطیسی (لولکتانس^(۱)) فاصله هوایی در پیرامون قطب‌ها یکسان می‌باشد. در ماشینهای سنکرون با قطب برجسته، فاصله هوایی بین قطب‌ها زیادتر از فاصله هوایی زیر قطب‌ها است و لذا لولکتانس فاصله هوایی یکنواخت نبوده و در محور قطب‌ها کمتر از محور بین قطب‌ها است. براساس بررسی روابط ولتاژها و قدرت‌ها در این نوع ماشینها، دو محور اصلی را مورد نظر قرار می‌دهیم. محور قطب‌ها را محور مستقیم^(۲) و محور بین قطب‌ها را محور عمودی^(۳) می‌نامیم. بنابر این جریان آرمیچر را به دو بردار I_d و I_q تجزیه می‌کنیم، بنحوی که مؤلفه I_d در امتداد محور مستقیم و مؤلفه I_q در امتداد محور عمودی می‌باشد.

در شکل (۲-۱۳) تجزیه I_a به دو مؤلفه جریان محور مستقیم و جریان محور عمودی نشان داده شده است. نیروی محرکه E_F به اندازه 90° درجه از از شار مغناطیسی بوجود آورنده آن یعنی Φ_F عقب‌تر است و چون Φ_F بر محور قطبها (محور مستقیم) قرار دارد، لذا E_F بر محور عمودی قرار خواهد گرفت. به همین دلیل براساس شکل (۲-۱۳) جریان محور عمودی I_q هم‌فاز با E_F و جریان مستقیم I_d به اندازه 90° درجه از آن عقب‌تر است.

Φ_F

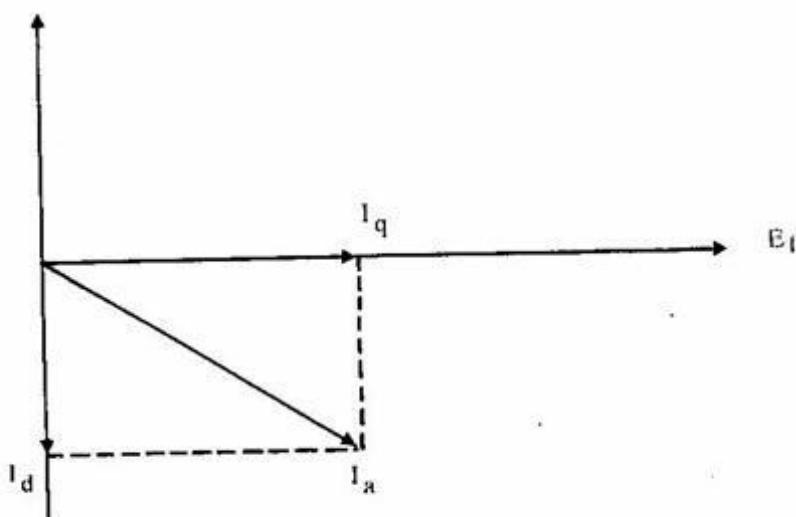


شکل ۲-۱۳: مؤلفه‌های محور مستقیم و عمودی جریان آرمیچر

جريان I_a باعث ایجاد شار عکس العمل آرمیچر Φ_{ad} می‌گردد که هم‌فاز با I_a بوده و مطابق شکل (۲-۱۴) خلاف جهت Φ_r می‌باشد و مؤلفه Φ_{aq} شار عکس العمل Φ_{aq} را تولید می‌کند که در جهت محور عمودی است.

از آنجاییکه رلوکتانس فاصله هوایی در محور مستقیم بعراتب کمتر از محور عمودی است، بجای راکتانس مغناطیس کننده X_ϕ ، راکتانس مغناطیس کننده محور مستقیم $X_{\phi q}$ و راکتانس مغناطیس کننده محور عمودی $X_{\phi d}$ را معرفی می‌کنیم. با توجه به راکتانس پراکنده ماشین (X_L) داریم:

$$X_d = X_L + X_{\phi d} \quad (2-22)$$

$$X_q = X_L + X_{\phi q} \quad (2-23)$$

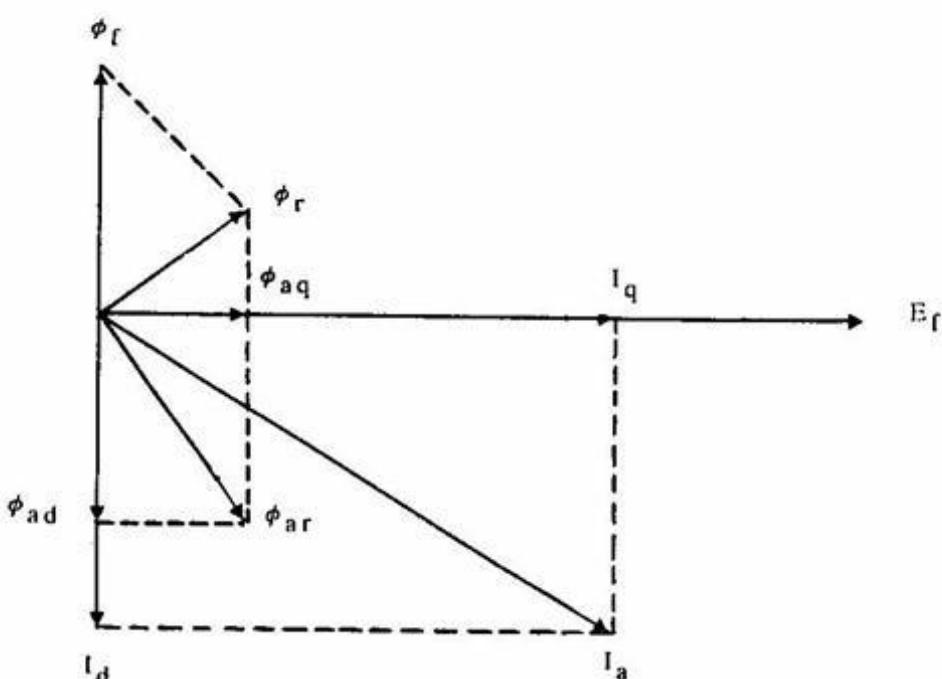


شکل ۲-۱۴: دیاگرام برداری جریان‌ها و شارهای مغناطیسی در ماشین سنکرون با قطب برجهسته

X_d راکتانس سنکرون محور مستقیم (راکتانس محور مستقیم)^(۱) و X_q راکتانس

ستکرون محور عمودی (راکتانس محور عمودی) (1) نامیده می‌شوند. البته در اینجا راکتانس پرآکنندگی X_L را برای هر دو مؤلفه جریان محور مستقیم و عمودی یکسان فرض کرده‌ایم. به این ترتیب نیروی محرکه E_f بر حسب ولتاژ V_t به این صورت نوشته می‌شود:

$$E_f = V_t + I_a R_a + j I_d X_d + j I_q X_q \quad (2-24)$$

با توجه به این رابطه، دیاگرام برداری ولتاژها مطابق شکل $(2-15)$ رسم می‌گردد.

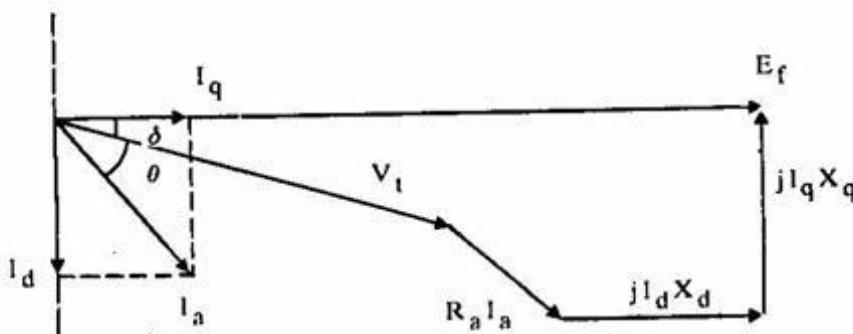

شکل ۲-۱۵: دیاگرام برداری ولتاژها در ماشین سنتکرون با قطب برجسته

برای رسم این دیاگرام از آنجاکه I_a و I_q مؤلفه‌های I_a هستند داریم:

$$I_a = I_d + I_q$$

با جایگزینی $I_d - I_a = I_q$ در معادله $(2-24)$ خواهیم داشت:


$$E_f = V_t + I_a(R_a + jX_q) + jI_d(X_d - X_q) \quad (2-25)$$

$$E_f = E_f' + jI_d(X_d - X_q) \quad (2-26)$$

که در این رابطه:

$$E_f' = V_t + I_a(R_a + jX_q) \quad (2-27)$$

جريان I_q نسبت به E_f به اندازه 90° درجه عقبتر است لذا با توجه به رابطه (۲-۲۶) بردارهای E_f' ، E_f و $jI_d(X_d - X_q)$ هم فاز هستند. به این ترتیب برای رسم دیاگرام برداری ولتاژها، ابتدا V_1 و I_a را رسم می‌کنیم. سپس با رسم $R_a I_a$ و $jI_a X_q$ براساس رابطه (۲-۲۷) بردار E_f' را بدست می‌آوریم که این بردار جهت E_f را مشخص می‌نماید. آنگاه با توجه به رابطه (۲-۲۶) بردار E_f را به E_f' می‌افزاییم تا بردار E_f بدست آید. شکل (۲-۱۶) این مراحل را نشان می‌دهد.

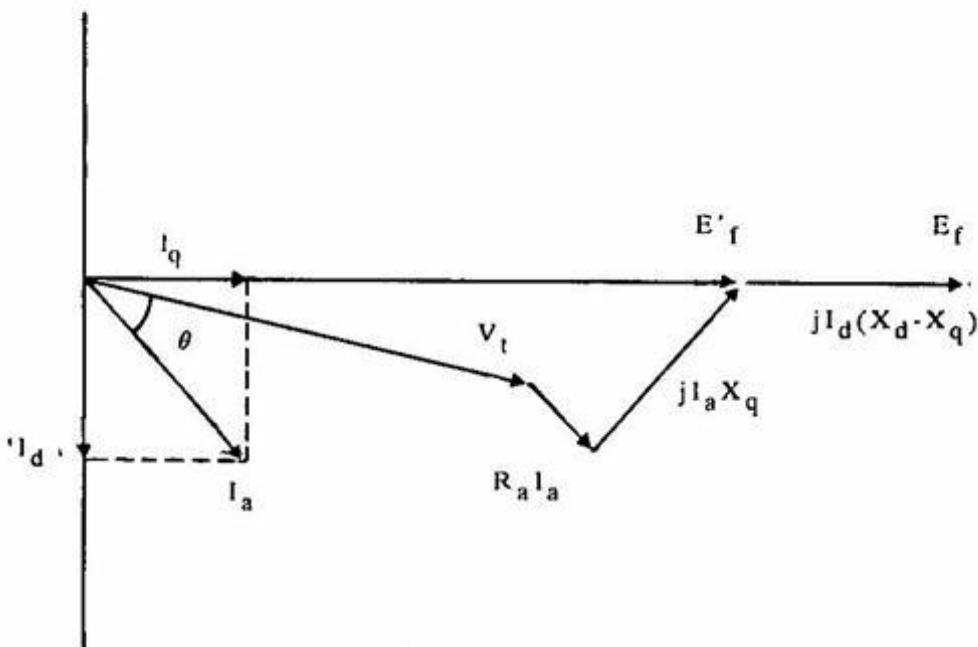


شکل ۲-۱۶: مراحل رسم دیاگرام برداری ولتاژهای دار ماتئن سنکرون با قطب بر جسته

چنانچه از مقاومت اهمی آرمیجر صرف نظر شود، با استفاده از معادله (۲-۲۵) می‌توان دیاگرام برداری ولتاژها را مطابق شکل (۲-۱۷) نمایش داد. با توجه به این شکل داریم:

$$P = |I_d| |V_t| \sin\delta + |I_q| |V_t| \cos\delta \quad (2-28)$$

$$Q = |I_d| |V_t| \cos\delta - |I_d| |V_t| \sin\delta \quad (2-29)$$

جريان‌های I_d و I_q با استفاده از شکل (۲-۱۷) به این ترتیب بدست می‌آیند:

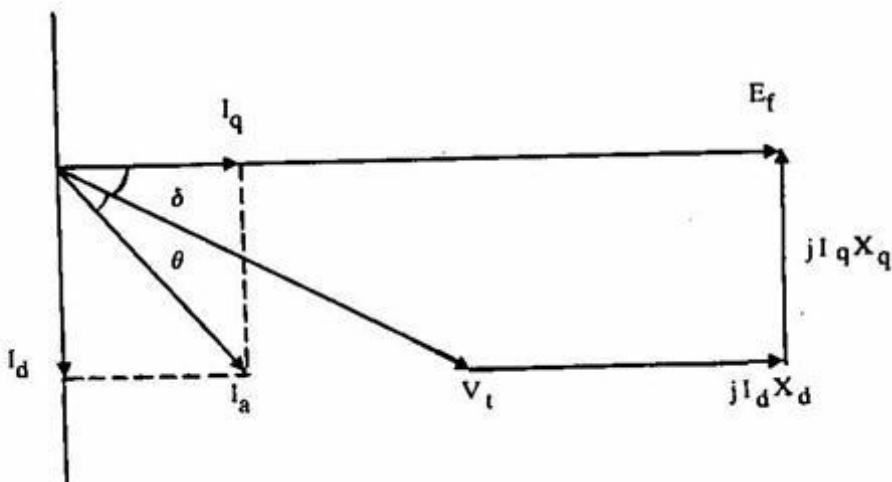

شکل ۲-۱۷: دیاگرام برداری ماشین سنکرون با قطب برجسته با صرف نظر از مقاومت اهمی آرمیچر

$$|I_d| = \frac{|E_f| - |V_t| \cos\delta}{X_d}$$

$$|I_q| = \frac{|V_t| \sin\delta}{X_q}$$


با جایگزین کردن این مقادیر در روابط (۲-۲۸) و (۲-۲۹) داریم:

$$P = \frac{|V_t| |E_f|}{X_d} \sin\delta + \frac{|V_t|^2}{2} \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin^2\delta \quad (2-30)$$

$$Q = \frac{|V_t|}{X_d} (|E_f| \cos\delta - |V_t|) - |V_t|^2 \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin^2\delta \quad (2-31)$$

در ماشین سنکرون با رتور صاف (استوانه‌ای) که فاصله هروائی یکنواخت می‌باشد $X_s = X_d = X_q$ بوده و لذا جملات دوم روابط (۲-۳۰) و (۲-۳۱) حذف شده و فقط جملات اول این روابط باقی می‌مانند که مشابه روابط (۲-۲۰) و (۲-۲۱) می‌باشند. در شکل (۲-۱۸) معنی تغییرات قدرت (P) بر حسب زاویه قدرت (δ) برای ماشین سنکرون با قطب برجسته نشان داده شده است.

در روابط (۲-۳۰) و (۲-۳۱) جملات دوم در رابطه با جملات اول قابل ملاحظه نمی‌باشند و در کلیه محاسبات از این بعد از اثر برجسته بودن قطبها صرف نظر می‌کنیم و برای هر نوع رتور صاف و برجسته راکتانس سنکرون را تقریباً با $X_d = X_q$ برابر فرض می‌کنیم.

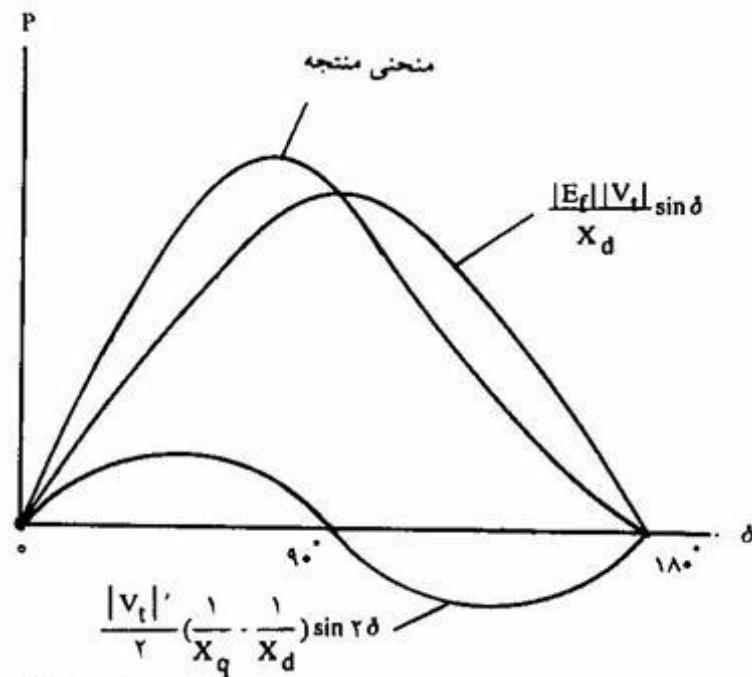

شکل ۲-۱۸: مشخصه قدرت-زاویه در ماشین سنکرون با فلز برجسته

۶-۲-۶ مقادیر نسبت به واحد^(۱) (پریونیت)

کمیت‌های الکتریکی در سیستم‌های قدرت، نظیر ولتاژ، قدرت، جریان و امپدانس برحسب واحدها یاشان در سیستم متریک، محدوده وسیعی از اعداد را تشکیل می‌دهند. اگر برای هر یک از این کمیت‌ها یک مقدار مبنا^(۲) انتخاب گردد و مقادیر این کمیت‌ها برحسب درصد یا نسبت به واحدی از آن مقدار مبنا بیان شوند بجای اعداد بزرگی از مگاوات، مگاوار، مگاولت‌آمپر، ولت و یا آمپر، اعداد کوچکتر و ملموس‌تری بدست می‌آیند که کاربرد آنها باعث تسلط بیشتر مهندسین سیستم‌ها روی این کمیت‌ها می‌گردد. همچنین تحلیل سیستم‌ها با وجود سطوح مختلف ولتاژ و ترانسفورماتورها بسیار ساده‌تر می‌شود.

۶-۲-۶-۱ مقادیر نسبت به واحد در سیستم‌های یک فاز

طبق تعریف مقدار نسبت به واحد یک کمیت برابر است با نسبت مقدار واقعی آن کمیت به مقدار مبنای انتخاب شده برای آن کمیت. بعنوان مثال اگر برای ولتاژ در یک سیستم یک فاز مبنای معادل ۲۰ KV انتخاب کنیم، این مقدار برابر ۱ نسبت به واحد (PU) و یا ۱۰۰ درصد

مقدار مبنا می‌باشد. مقادیر دیگر بصورت نسبت به واحد یا درصدی از این مبنا مشخص می‌گردند. مثلاً $19KV$ برابر $U_{PU} / 95$ و ولتاژ $21KV$ برابر $U_{PU} / 105$ خواهد بود.
اگر V_b و I_b بترتیب ولتاژ مبنا و جریان مبنای انتخاب شده، و V و I بترتیب ولتاژ و جریان در نقطه‌ای از سیستم قدرت باشند (مقادیر مختلف) در اینصورت داریم:

$$V_{PU} = \frac{V}{V_b}$$

$$I_{PU} = \frac{I}{I_b}$$

از آنجاکه V و I اعداد مختلف هستند لذا V_{PU} و I_{PU} که مقادیر ولتاژ و جریان بر حسب نسبت به واحد (PU) هستند اعداد مختلفی بدون دیمانسیون می‌باشند. مثلاً اگر ولتاژ مبنا $20KV$ باشد ولتاژ $19KV$ $\angle 30^\circ$ عبارتست از:

$$19 \angle 30^\circ KV = \frac{19}{20} \angle 30^\circ PU = 0.95 \angle 30^\circ PU$$

ولتاژ مبنا معمولاً بر حسب KV و جریان مبنا بر حسب آمپر انتخاب می‌شوند. اگر V_b و I_b بترتیب ولتاژ مبنا (KV) و جریان مبنا (A) باشند قدرت مبنا (S_b) بر حسب KVA و MVA برابر است با:

$$S_b = V_b I_b \quad KVA$$

$$= 10^{-3} V_b I_b \quad MVA \quad (2-32)$$

قدرت مبنا معمولاً بر حسب MVA در نظر گرفته می‌شود. اگر قدرت مختلف در نقطه‌ای از سیستم برابر S باشد داریم:

$$S_{PU} = \frac{S}{S_b} = \frac{P + jQ}{S_b} = \frac{P}{S_b} + j \frac{Q}{S_b} = P_{PU} + j Q_{PU}$$

بنابر این مبنای قدرت‌های اکتیو و راکتیو نیز همان S_b است. مثلاً اگر قدرت مبنا $100MVA$ باشد، قدرت اکتیو $80MW$ معادل $U_{PU} / 8$ خواهد بود.

امپدانس مبنا Z_b برحسب V_b , I_b , S_b از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$Z_b = \frac{V_b}{I_b} = \frac{V_b}{\frac{S_b}{V_b}} = \frac{V_b^2}{S_b} \quad \Omega$$

که در آن V_b برحسب ولت، I_b برحسب آمپر و S_b برحسب ولت آمپر می‌باشند. اگر V_b برحسب MVA و S_b KV برحسب جایگزین شوند، از رابطه زیر باز هم Z_b برحسب اهم بدست می‌آید:

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b} \quad (2-33)$$

انتخاب دو مقدار مبنا از چهار کمیت Z_b , S_b , I_b , V_b و کفایت می‌کند و دو مقدار مبنای MVA قابل محاسبه هستند. معمولاً ولتاژ مبنا برحسب KV و قدرت مبنا برحسب انتخاب می‌شوند. سپس جریان مبنا برحسب آمپر و امپدانس مبنا برحسب اهم از روابط زیر تعیین می‌گردد:

$$I_b = \frac{S_b}{V_b} \times 10^3 \quad (2-34)$$

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b} \quad (2-35)$$

در سیستم‌های پریونیت بسیاری از روابط اساسی شبکه‌ها صادق است. مثلًا برای ولتاژ و قدرت مختلط در نقطه‌ای از سیستم داریم:

$$V_{PU} = \frac{V}{V_b} = \frac{ZI}{Z_b I_b} = \frac{Z}{Z_b} \cdot \frac{I}{I_b} = Z_{PU} I_{PU}$$

$$S_{PU} = \frac{S}{S_b} = \frac{VI^*}{V_b I_b} = \frac{V}{V_b} \cdot \frac{I^*}{I_b} = V_{PU} I_{PU}^*$$

۲-۶-۲ مقادیر نسبت به واحد در سیستم‌های سه فاز

در سیستم‌های قدرت سه‌فاز کمیت‌های اصلی مورد بحث از دیدگاه مقادیر نسبت به واحد عبارتند از:

- ۱- قدرت سه فاز بر حسب مگاولت آمپر
- ۲- ولتاژ خطی بر حسب کیلوولت
- ۳- جریان خطی بر حسب آمپر
- ۴- امپدانس معادل یک فاز بر حسب اهم

اگر یک فاز سیستم را در نظر بگیریم و ولتاژ مبنای و قدرت مبنای را برای آن بترتیب با V_{pb} و $S_{b,\phi}$ نشان دهیم، امپدانس مبنای (معادل یک فاز) از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$Z = \frac{V_{pb}}{S_{b,\phi}} \quad (2-36)$$

در سیستم سه فاز قدرت مبنای سه فاز و ولتاژ مبنای خطی را بترتیب با S_b و V_b نشان می‌دهیم. در اینصورت داریم:

$$S_{b,\phi} = \frac{1}{\sqrt{3}} S_b$$

$$V = \frac{1}{\sqrt{3}} V_b$$

با جایگزین کردن این مقادیر در معادله (2-36) خواهیم داشت:

$$Z_b = \frac{\left(\frac{V_b}{\sqrt{3}}\right)}{\frac{1}{\sqrt{3}} S_b} = \frac{V_b}{S_b}$$

$$Z_b = \frac{V_b}{S_b} \quad (2-37)$$

که در آن V_b بر حسب KV، S_b بر حسب MVA و Z_b بر حسب اهم می‌باشند. جریان مبنای بر حسب آمپر نیز در سیستم سه فاز عبارتست از:

$$I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3} V_b} \times 10^3 \quad (2-38)$$

اگر در این رابطه S_b بر حسب MVA و V_b بر حسب KV جایگزین شوند، جریان I_b بر حسب آمپر بدست می‌آید.

قدرت مختلط برحسب PU در یک سیستم سه‌فاز مطابق زیر تعیین می‌شود:

$$S_{PU} = \frac{S}{S_b} = \frac{\sqrt{3}VI^*}{\sqrt{3}V_bI_b} = \frac{V}{V_b} \cdot \frac{I^*}{I_b} = V_{PU}I_{PU}^* \quad (2-39)$$

این معادله نشان می‌دهد که ضریب $\sqrt{3}$ در روابط قدرت برحسب ولتاژ و جریان در سیستم نسبت به واحد حذف می‌شود. بهمین ترتیب در مورد قدرت اکتیو یک سیستم سه‌فاز داریم:

$$P = |V| |I| \cos\phi \quad (2-40)$$

که در آن $|V|$ و $|I|$ اندازه (قدر مطلق) ولتاژ خطی و جریان برحسب PU و P قدرت اکتیو سه‌فاز برحسب PU می‌باشند.

مثال ۱-۲: یک ژنراتور سنکرون قدرت ۲۵۰MW را در ولتاژ ۲۱KV و ضریب قدرت ۰/۸ پس فاز تولید می‌کند. جریان این ژنراتور را برحسب PU محاسبه کنید. قدرت مبنا ۱۰۰MVA و ولتاژ مبنا ۲۰KV انتخاب گردد.

$$P = 250 \text{ MW} = \frac{250 \text{ MW}}{100 \text{ MVA}} = 2.5 \text{ PU}$$

$$|V| = 21 \text{ KV} = \frac{21}{20} = 1.05 \text{ PU}$$

$$V = 1.05 \angle 0^\circ \text{ PU}$$

$$P = |V| |I| \cos\phi$$

$$2.5 = 1.05 \times |I| \times 0.8$$

$$|I| = 2.976 \text{ PU}$$

$$I = |I| \angle \Phi = 2.976 \angle -\cos^{-1} 0.8 = 2.976 \angle -36.9^\circ \text{ PU}$$

۲-۶-۳ نمایش راکتانس‌های ماشین سنکرون بر حسب PU
 اطلاعات اصلی یک ماشین سنکرون، قدرت نامی (MVA)، ولتاژ نامی (KV) و راکتانس ماشین می‌باشد. راکتانس ماشین سنکرون معمولاً برحسب PU و یا درصد مشخص می‌گردد. در اینصورت امپدانس مبنای این راکتانس از قدرت نامی و ولتاژ نامی ماشین بدست می‌آید. در حقیقت قدرت مبنا و ولتاژ مبنا برای راکتانس ماشین، همان قدرت نامی و ولتاژ نامی آنست. فرض کنید مقادیر زیر داده‌های یک ماشین سنکرون باشند:

$$100 \text{ MVA}, \quad 20 \text{ KV}, \quad X''_d = 0.10 = 0.1 \text{ PU}$$

برای راکتانس داده شده فوق بصورت PU یا درصد، قدرت نامی و ولتاژ نامی این ماشین مقادیر مبنا در نظر گرفته شده‌اند. بنابر این امپدانس مبنا برابر است با:

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b} = \frac{20^2}{100} = 4 \Omega$$

و از آنجا:

$$X''_{d(PU)} = \frac{X''_d}{Z_b}$$

$$0.1 = \frac{X''_d}{4}$$

$$X''_d = 0.4 \Omega$$

بنابر این راکتانس زیر گذرای ماشین $0.4 / 0$ بوده است که بر حسب درصد با مقدار 0.10 و یا 0.1 PU نمایش داده شده است.

جدول (۲-۱) مقادیر راکتانس محور مستقیم (X_d) و راکتانس محور عمودی (X_q) را برای توربوژنراتورهای ۲ و ۴ قطب و ژنراتورهای با قطب برجسته و همچنین کندانسورهای سنکرون ^(۱) بر حسب PU نشان می‌دهد.

جدول ۱-۲: راکتانس‌های ماشین سنکرون بر حسب PU

	X_d	X_q
توربوزناتورهای ۲ قطب	۰/۹۵ - ۱/۴۵	۰/۹۲ - ۱/۴۲
توربوزناتورهای ۴ قطب	۱/۰۰ - ۱/۴۵	۰/۹۲ - ۱/۴۲
زناتورهای با قطب برجسته	۰/۶ - ۱/۵	۰/۴ - ۰/۸
کندانسورهای سنکرون	۱/۲۵ - ۲/۲۰	۰/۹۵ - ۱/۳

۲-۷ تغییر مبنای مقادیر نسبت به واحد

امپدانس عناصر سیستم نظیر زناتورها، ترانسفورماتورها و ... در مبنای مقادیر نامی آنها بر حسب PU داده می‌شود، لیکن قدرت مبنا و ولتاژ مبنای انتخاب شده برای نقطه مشخصی از سیستم ممکن است با قدرت و ولتاژ آن عنصر متفاوت باشد. در این صورت باید بتوان امپدانس عنصر را به مبنای انتخاب شده جدید تبدیل نمود. اگر امپدانس عنصری بر حسب PU در مبنای V_b و S_b برابر Z_{PU} باشد و مقدار آن بر حسب اهم با Z نشان داده شود داریم:

$$Z_{PU} = \frac{Z}{Z_b} = \frac{Z}{\frac{V_b^r}{S_b}} = Z \frac{S_b}{V_b^r} \quad (2-41)$$

حال اگر بخواهیم امپدانس این عنصر را در مبنای جدید $S_{b_{new}}$ و $V_{b_{new}}$ بدست آوریم خواهیم داشت:

$$Z_{PU_{new}} = \frac{Z}{Z_{b_{new}}} = \frac{Z}{\frac{V_{b_{new}}^r}{S_{b_{new}}}} = Z \frac{S_{b_{new}}}{V_{b_{new}}^r} \quad (2-42)$$

از تقسیم طرفین معادله (2-42) بر طرفین معادله (2-41) و حل آن بر حسب $Z_{PU_{new}}$ خواهیم داشت:

$$Z_{PU_{new}} = Z_{PU} \left(\frac{S_{b_{new}}}{S_b} \right) \left(\frac{V_b}{V_{b_{new}}} \right)^r \quad (2-43)$$


مثال ۲-۲: راکتانس یک ژنراتور در مبنای مقادیر نامی آن، 250MVA و 21kV برابر 0.2PU می‌باشد. مبنای جدید انتخاب شده برای سیستم 100MVA و 20kV است. راکتانس این ژنراتور را در مبنای جدید محاسبه کنید.

$$X = \frac{0.2}{0.2} \left(\frac{21}{20} \right) \left(\frac{100}{250} \right) = 0.0882 \text{ PU}$$

۲-۸ ترانسفورماتورها

در سیستم‌های قدرت برای انتقال قدرت‌های زیاد و کم کردن تلفات انتقال، از خطوط انتقال انرژی با ولتاژهای بالا استفاده می‌شود. از طرف دیگر تولید انرژی با ولتاژهایی در حدود چند صد کیلوولت توسط ژنراتورهای سنکرون عملأً امکان‌پذیر نیست. بنابر این ترانسفورماتورها بعنوان مبدل ولتاژها از اهمیت ویژه‌ای در سیستم‌های قدرت برخوردار هستند. ترانسفورماتورهای قدرت ^(۱) در حال حاضر تا قدرت 1000MVA ساخته شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

قسمت اصلی یک ترانسفورماتور هسته مغناطیسی ^(۲) می‌باشد که شار مغناطیسی AC را هدایت می‌کند. این هسته از لایه‌هایی از آلیاژ-آهن و سیلیکان به ضخامت 3mm ساخته می‌شود تا تلفات آهنه آن به حداقل برسد. شکل (۲-۱۹) سه نوع هسته متداول و نحوه بسته شدن مسیر مغناطیسی را نشان می‌دهد.

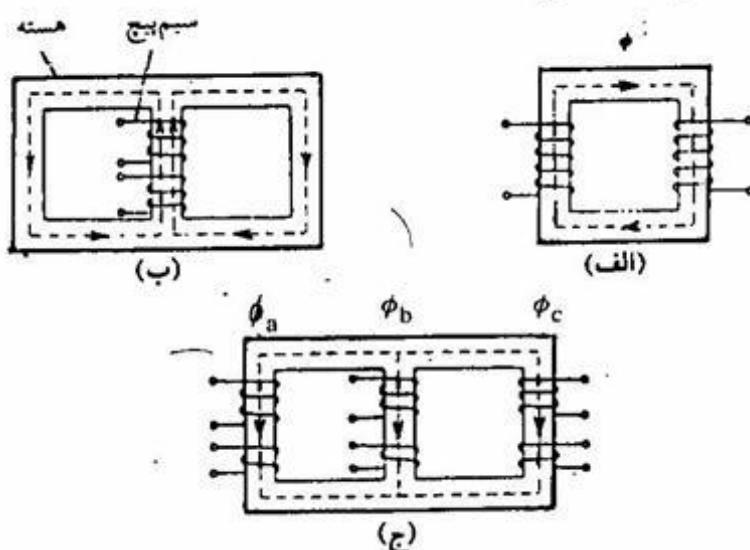

شکل ۲-۱۹: هسته‌های متداول و مسیرهای مغناطیسی

در ترانسفورماتورهای سه فاز ممکن است از سه هسته یک فاز از نوع (الف) و (ب) شکل (۲-۱۹) و یا از یک هسته سه فاز مطابق شکل (۲-۱۹ ج) استفاده شود. مجموعه هسته و سیم پیچ‌ها در محفظه‌ای محتوی روغن مخصوص قرار می‌گیرد. وجود روغن باعث می‌شود تا عایق بندی بین سیم پیچ‌ها بهتر انجام شود و در ضمن حرارت نیز به بیرون بهتر منتقل گردد.

۲-۹ ترانسفورماتور ایده‌آل

یک ترانسفورماتور ایده‌آل دارای مشخصات زیر است:


(الف) قابلیت نفوذ مغناطیسی هسته بی‌نهایت است.

(ب) شار مغناطیسی پیوست با یک سیم پیچ تمام حلقه‌های سیم پیچ دیگر را قطع می‌کند.

(ج) تلفات آهنی هسته صفر است.

(د) مقاومت سیم پیچ‌ها صفر است.

در شکل (۲-۲۰) یک ترانسفورماتور ایده‌آل یک فاز با دو سیم پیچ نشان داده شده است.

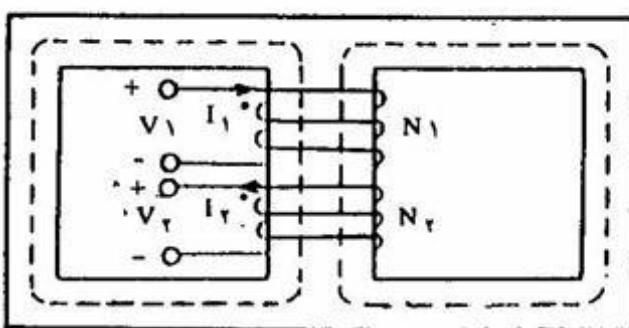

شکل ۲-۲۰: ترانسفورماتور یک فاز

ولتاژهای القاء شده V_1 و V_2 برای شار مغناطیسی متغیر ϕ با یکدیگر هم‌فاز هستند. این مقادیر برابرند با:

$$V_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt} \quad , \quad V_2 = N_2 \frac{d\phi}{dt} \quad (2-44)$$

در اینجا N_1 و N_2 تعداد دور سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه می‌باشند. این معادلات بر حسب فاز و ولتاژها و شار مغناطیسی به این صورت نوشته می‌شوند:

$$V_1 = j\omega N_1 \Phi \quad (2-45)$$


$$V_2 = j\omega N_2 \Phi \quad (2-46)$$

از تقسیم طرفین روابط (۲-۴۵) و (۲-۴۶) بر یکدیگر خواهیم داشت:


$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a \quad (2-47)$$

در اینجگاهنسبت تعداد دور سیم پیچ اولیه به تعداد دور سیم پیچ ثانویه، a ، را نسبت تبدیل (۱) ترانسفورماتور می نامند. سیم پیچ های نشان داده شده در شکل (۲-۲۰) هم جهت بسته شده اند. مطابق شکل (۲-۲۱) قرار دادن نقطه در سر هر یک از سیم پیچ ها می تواند مشخص کننده نحوه بستن حلقه های سیم پیچ ها باشد. شکل (۲-۲۱) جایگزین شکل (۲-۲۰) می باشد و نشان می دهد که ولتاژ های القاء شده در سیم پیچ های اولیه و ثانویه هم فاز هستند.

اگر سیم پیچ های شکل (۲-۲۰) در خلاف جهت هم بسته شوند، نقاط در بالا و پائین سیم پیچ ها، مطابق شکل (۲-۲۲)، قرار داده می شوند و نشان دهنده اختلاف فاز 180° درجه در ولتاژ های القاء شده V_1 و V_2 می باشد.

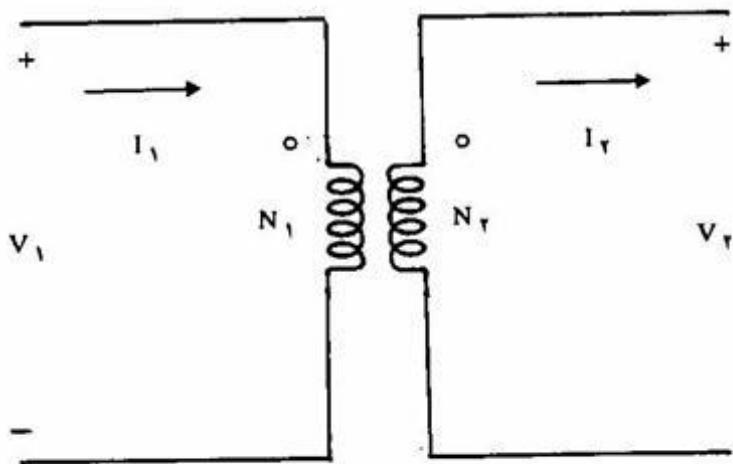

شکل ۲-۲۱: شماتی ترانسفورماتور یک فاز در حالتی که اختلاف فاز V_1 و V_2 برابر صفر است.

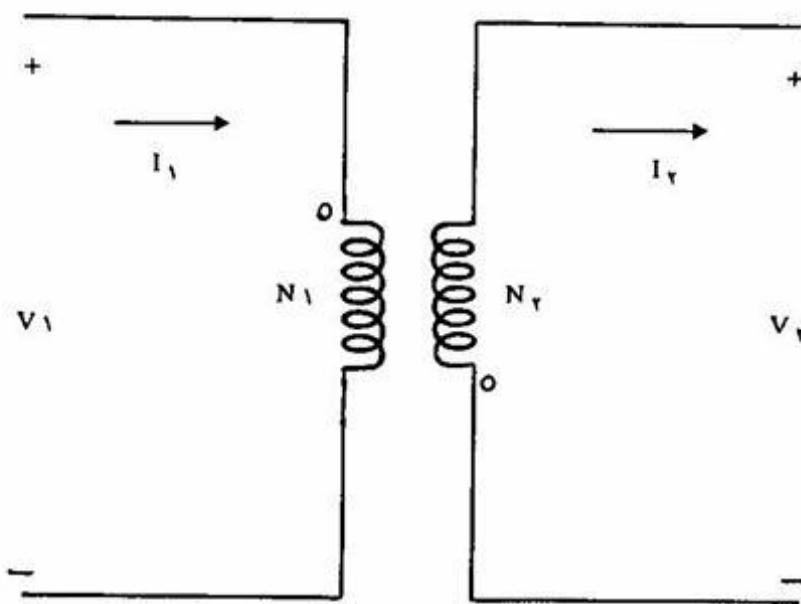

شکل ۲-۲۲: شمای ترانسفورماتور یک فاز در حالتی که اختلاف فاز V_1 و V_2 برابر 180° است.

اگر رلوکتانس کل مسیر مغناطیسی را با نشان دهیم، قانون اهم برای هسته مغناطیسی شکل (۲-۲۰) را می‌توان به این صورت نوشت:

$$N_1 I_1 - N_2 I_2 = \mathcal{B} \Phi \quad (2-48)$$

در ترانسفورماتور ایده‌آل، قابلیت نفوذ مغناطیسی μ بی‌نهایت است و در نتیجه رلوکتانس برابر صفر است. بنابر این:

$$N_1 I_1 - N_2 I_2 = 0$$

لذا خواهیم داشت:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{a} \quad (2-49)$$

با تعیین مزدوج رابطه اخیر و استفاده از معادله (۲-۴۷) داریم:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{V_2}{V_1}$$

بنابر این:

$$V_1 I_1 = V_2 I_2 \quad (2-50)$$

رابطه اخیر نشان می‌دهد که در ترانسفورماتور ایده‌آل، قدرت ظاهری و قدرت مختلط ورودی با همین قدرت‌ها در خروجی برابر هستند.

امپدانس دیده شده از طرف اول ترانسفورماتور برابر است با:

$$Z_1 = \frac{V_1}{I_1} = \frac{V_1 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)}{I_1 \left(\frac{N_2}{N_1} \right)} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \frac{V_1}{I_1}$$

اگر به دو سر خروجی ترانسفورماتور امپدانس Z_2 را متصل کنیم داریم:

$$Z_2 = \frac{V_2}{I_2} = \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 Z_1 \quad (2-51)$$

بنابر این امپدانس متصله به ترمینالهای طرف دوم ترانسفورماتور با ضرب شدن در a^2 به طرف اول تبدیل می‌شود.

۲-۱۰ مدار معادل ترانسفورماتور

یک ترانسفورماتور واقعی در عمل دارای هیچیک از مشخصات ذکر شده برای ترانسفورماتور ایده‌آل نمی‌باشد. قابلیت نفوذ مغناطیسی بی‌نهایت نیست. بنابر این رلوکتانس نیز برابر صفر نمی‌باشد. شار مغناطیسی پیوست با یک سیم پیچ با سیم پیچ دیگر کاملاً پیوست نمی‌باشد، تلفات آهنی هسته صفر نیست و سیم پیچ‌ها دارای مقاومت اهمی هستند. لیکن از اطلاعات مفیدی که از ترانسفورماتور ایده‌آل بدست می‌آید، می‌توان در تعیین مدار معادل ترانسفورماتور واقعی استفاده نمود.

در ترانسفورماتور ایده‌آل در شرایط بی‌باری داریم:

$$I_2 = 0$$

$$I_1 = \frac{N_1}{N_2} I_2 = 0$$

بنابراین:

و این بدان مفهوم است که امپدانس دیده شده از طرف اول بی‌نهایت است. علت این امر آنست که رلوکتانس مغناطیسی صفر منظور شده است. در ترانسفورماتور واقعی رلوکتانس صفر نبوده و در حالت بی‌باری جریان مغناطیسی کننده $I_m^{(1)}$ از طرف اول عبور می‌کند. این موضوع با توجه به معادله (۲-۴۸) نیز قابل پیش‌بینی است. براساس این معادله داریم:

$$N_1 I_1 - N_2 I_2 = \Phi R$$

به ازاء $0 = I_2$ و $I_1 = I_m$ در حالت بی‌بار خواهیم داشت:

$$I_1 = I_m = \frac{\Phi R}{N_1} \quad (2-52)$$

با استفاده از رابطه (۲-۴۵) شار مغناطیسی Φ بدست می‌آید:

$$\Phi = \frac{V_1}{j\omega N_1}$$

بنابر این خواهیم داشت:

$$I_m = -j \frac{R}{\omega N_1} V_1 \quad (2-53)$$

$$I_m = Y_m V_1 \quad (2-54)$$

در رابطه اخیر Y_m ادمیتانس مغناطیسی کننده از دید طرف اول است و مقدار آن برابر است با:


$$Y_m = -j \frac{R}{\omega N_1} = -j B_m \quad (2-55)$$

این رابطه نشان می‌دهد که ادمیتانس مغناطیسی کننده (2) کاملاً راکتیو است، لیکن آزمایش بی‌باری نشان می‌دهد که Y_m دارای قسمت حقیقی نیز بوده و بصورت زیر قابل نوشتن است:

$$Y_m = G_m - jB_m \quad (2-56)$$

یعنی ترانسفورماتور دارای هر دو قدرت مغناطیس کننده حقیقی و موهومی است. قدرت حقیقی مغناطیس کننده مربوط به تلفات جریان گردابی^(۱) و تلفات هیسترزیس^(۲) هسته می‌باشد که به مجموع آنها تلفات آهنی گفته می‌شود. بنابر این در مدار معادل ترانسفورماتور واقعی می‌توان اثر جریان مغناطیس کننده I_m را با قرار دادن ساپتانس B_m موازی با کندوکتانس G_m مطابق شکل (۲-۲۳) منظور نمود. در این شکل داریم:

$$E_1 = \frac{N_1}{N_2} E_2, \quad I'_1 = \frac{N_1}{N_2} I_2 \quad (2-57)$$

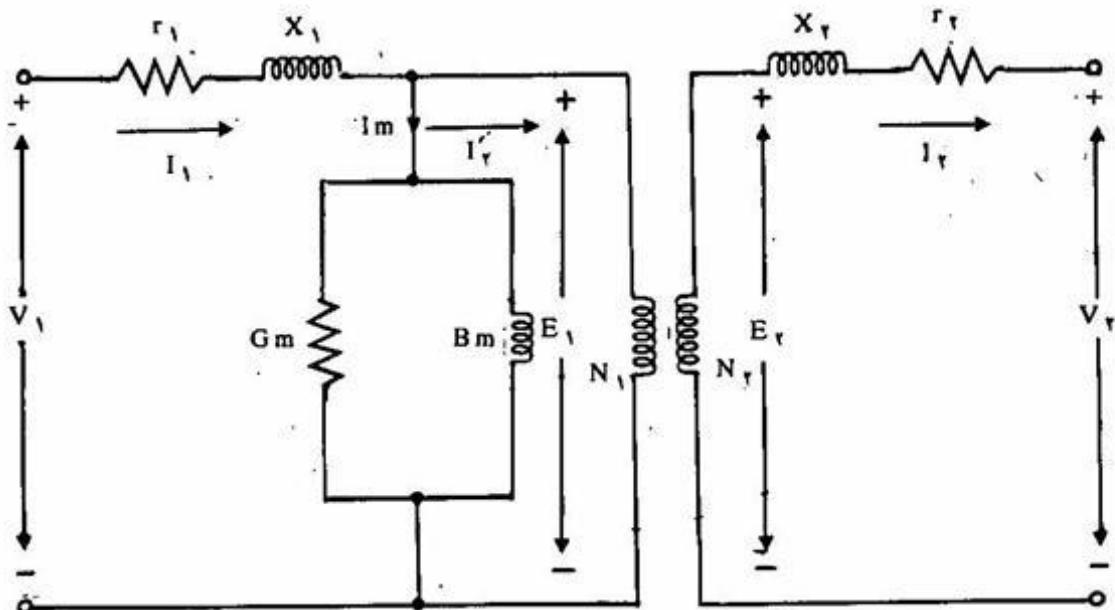

شکل ۲-۲۳: مدار معادل ترانسفورماتور واقعی با استفاده از مفهوم ترانسفورماتور آزاد

مقاومت‌های اهمی سیم پیچ‌های اول و دوم در ترانسفورماتور واقعی با این سیم پیچ‌ها بصورت سری قرار می‌گیرند. این مقاومت‌ها در شکل (۲-۲۳) نشان داده شده‌اند. در این ترانسفورماتورها شار مغناطیسی پیوست با سیم پیچ اول، سیم پیچ دوم را قطع نمی‌کند. مقدار این شار متناسب با جریان سیم پیچ اول بوده و افت ولتاژی ایجاد می‌کند که ضریب تناسب این

افت ولتاژ با جریان سیم پیچ اول را با x_1 نشان داده و آنرا راکتانس پراکندگی ^(۱) می‌نامیم. این راکتانس مطابق شکل (۲-۲۳) با سیم پیچ اول بصورت سری قرار می‌گیرد. بهمین ترتیب راکتانس پراکندگی متناظر آن x_2 سری با سیم پیچ دوم در نظر گرفته می‌شود.
اگر جریان، ولتاژ و امپدانس طرف دوم شکل (۲-۲۳) را براساس روابط ترانسفورماتور ایده‌آل به طرف اول تبدیل کنیم، مدار معادل ترانسفورماتور واقعی تبدیل شده به طرف اول بدست می‌آید. این مدار در شکل (۲-۲۴ الف) رسم شده است. در این شکل داریم:

$$V'_1 = \frac{N_1}{N_2} V_2, \quad I'_1 = \frac{N_1}{N_2} I_2 \quad (2-58)$$

در محاسبات سیستم‌های قدرت از جریان مغناطیس کننده I_m صرفنظر می‌شود و لذا مدار معادل ساده‌تر شکل (۲-۲۴ ب) بدست می‌آید. در این مدار R_1 و X_1 از روابط زیر محاسبه می‌شوند:

$$R_1 = r_1 + \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 r_2 \quad (2-59)$$

$$X_1 = x_1 + \left[\frac{N_1}{N_2} \right]^2 x_2$$


در اغلب محاسبات سیستم‌های قدرت از مقاومت R در مقایسه با راکتانس X صرفنظر می‌شود. در اینصورت مدار معادل ترانسفورماتور فقط با راکتانس پراکندگی تبدیل شده به طرف اول X_1 و یا راکتانس پراکندگی تبدیل شده به طرف دوم X_2 نشان داده می‌شود. راکتانس X_1 این چنین تعریف می‌شود:

$$X_1 = x_1 + \left[\frac{N_1}{N_2} \right]^2 X_2 \quad (2-60)$$

راکتانس‌های X_1 و X_2 نیز طبق روابط زیر بهم تبدیل می‌گردند:

$$X_1 = \left(\frac{N_1}{N_r}\right)^r \cdot X_1 = \left(\frac{V_1}{V_r}\right)^r \cdot X_1 \quad (2-61)$$

$$X_1 = \left(\frac{N_1}{N_r}\right)^r \cdot X_2 = \left(\frac{V_1}{V_r}\right)^r \cdot X_2$$

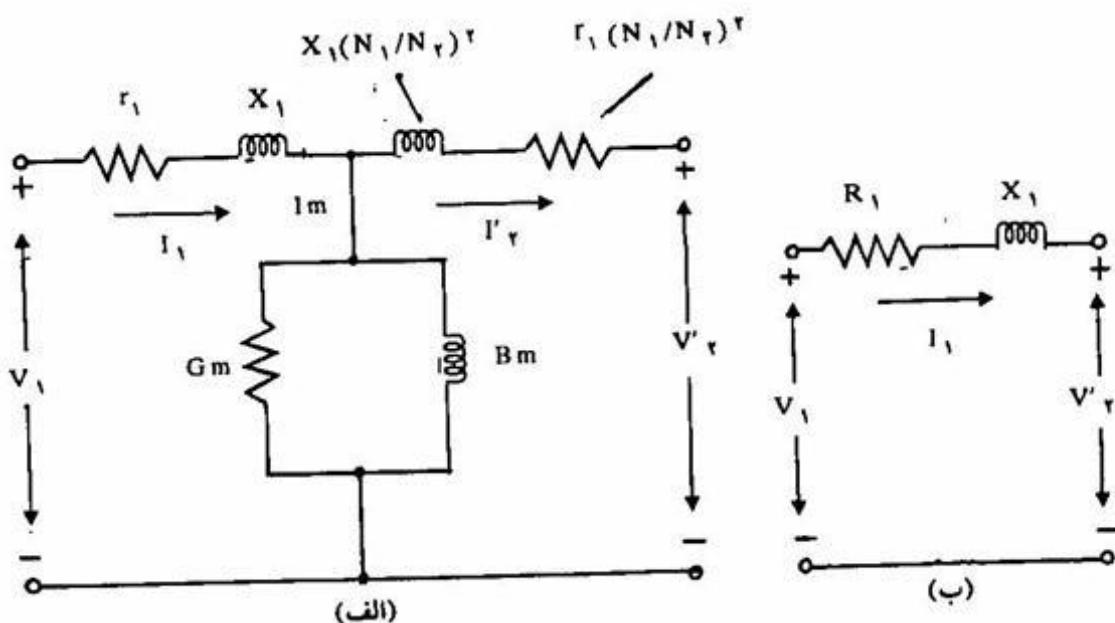

شکل ۲-۲۴: مدار معادل ترانسفورماتور

۱۱-۲ اتو ترانسفورماتور (۱)

اگر سیم پیچ های یک ترانسفورماتور مطابق شکل (۲-۲۵) علاوه بر پیوست مغناطیسی از لحاظ الکتریکی نیز بهم متصل باشند اتو ترانسفورماتور بدست می آید. شکل مذکور یک اتو ترانسفورماتور افزاینده (۲) را نشان می دهد. با استفاده از مفاهیم ترانسفورماتور ایده آل برای شکل مذکور می توان نوشت:

$$\frac{V_1}{V_r} = \frac{N_1}{N_r}$$

قدرت ظاهری ورودی برابر است با:

$$S_{in} = |V_1| (|I_1| + |I_r|) = |V_1| |I_1| + |V_r| |I_r| \frac{N_1}{N_r} \quad (2-62)$$


قدرت ظاهری خروجی نیز این چنین محاسبه می‌شود:

$$S_{out} = (|V_1| + |V_2|) |I_1| = |V_1| |I_1| + |V_2| |I_1| \frac{N_1}{N_2} \quad (2-63)$$

حال اگر ترانسفورماتوری با همان تعداد دور سیم پیچ N_1 و N_2 را مطابق شکل (۲-۲۵ب) در نظر بگیریم، قدرت نامی آن از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$S = |V_1| |I_1| = |V_2| |I_1| \quad (2-64)$$

مقایسه روابط (۲-۶۲) و (۲-۶۳) با رابطه (۲-۶۴) نشان می‌دهد که قدرت نامی اتوترانسفورماتور با دو سیم پیچ N_1 و N_2 بیشتر از قدرت نامی ترانسفورماتور عادی با همان دو سیم پیچ N_1 و N_2 است. در ضمن چون جریان هر سیم پیچ در هر دو شکل (۲-۲۵الف) و (۲-۲۵ب) یکسان است لذا تلفات یکسان بوده و ضریب بهره اتوترانسفورماتور بیشتر از ترانسفورماتور عادی با همان دو سیم پیچ است. از معایب اتوترانسفورماتور می‌توان عدم وجود عایق بندی الکتریکی بین سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه و زیادبودن جریان اتصال کوتاه را نام برد.

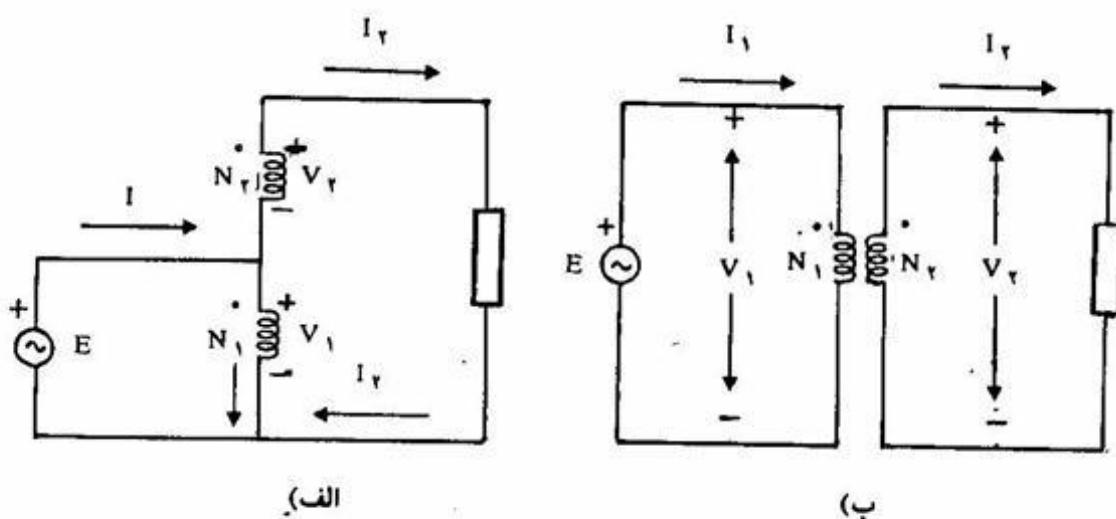

شکل ۲-۲۵: مقایسه ترانسفورماتور و اتوترانسفورماتور با سیم پیچ‌های یکسان N_1 و N_2

مثال ۳-۲: سیم پیچ‌های یک ترانسفورماتور بقدرت 24KVA و ولتاژ $۰/۴/۲۴$ را بصورت یک اتوترانسفورماتور می‌بندیم. جریان ورودی و خروجی و قدرت این اتوترانسفورماتور را بدست آورید.

حل: ابتدا جریان سیم پیچ‌های اول و دوم ترانسفورماتور را بدست می‌آوریم:

$$|I_1| = \frac{24}{0.6} = 40 \text{ A}$$

$$|I_2| = \frac{24}{2.4} = 10 \text{ A}$$

|۱۲-۲۵الف) همان جریان خروجی اتوترانسفورماتور V_{out} است. جریان ورودی نیز مطابق شکل به این ترتیب محاسبه می‌شود:

$$|I_{in}| = |I_1 + I_2| = 40 + 10 = 50 \text{ A}$$

ولتاژ‌های ورودی و خروجی اتوترانسفورماتور نیز برابرند با:

$$|V_{in}| = |V_1| = 0.6 \text{ KV}$$

$$|V_{out}| = |V_1 + V_2| = 2.4 + 0.6 = 3 \text{ KV}$$

با داشتن ولتاژها و جریانهای بدست آمده، قدرت نامی (ورودی و خروجی) این اتوترانسفورماتور بترتیب زیر بدست می‌آید:


$$S_{in} = |V_{in}| |I_{in}| = 0.6 \times 50 = 30 \text{ KVA}$$

$$S_{out} = |V_{out}| |I_{out}| = 3 \times 10 = 30 \text{ KVA}$$

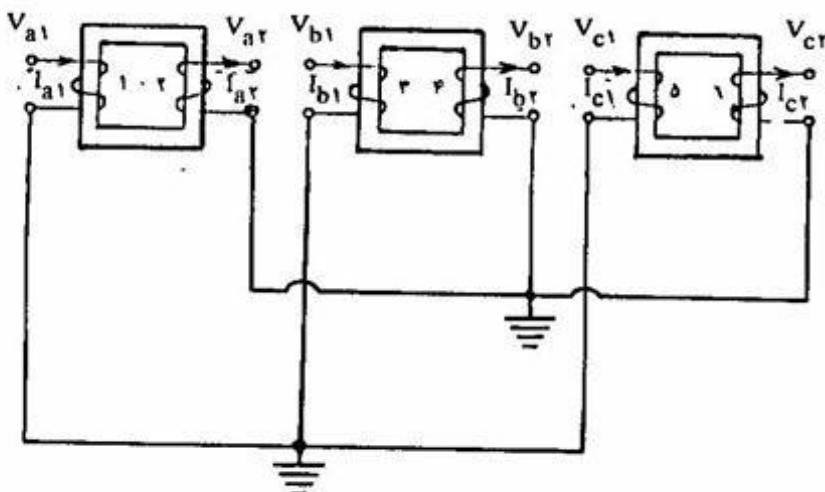
۱۲-۲ ترانسفورماتورهای سه فاز

از اتصال سه ترانسفورماتور یکفاز بکدیگر ترانسفورماتور سه فاز بدست می‌آید، لیکن در نوع متدائل ترانسفورماتورهای سه فاز مطابق شکل ۱۹-۲ (ج) از یک هسته مغناطیسی سه فاز استفاده می‌شود. جمع شارهای مغناطیسی سه فاز در این هسته در هر لحظه برابر صفر است. بدینهی است که تلفات آهنی یک هسته سه فاز کمتر از سه هسته یکفاز است. این موضوع باضافه صرفه‌جوئی اقتصادی از مزایای ترانسفورماتور سه فاز با هسته مغناطیسی سه فاز است. از معایب این ترانسفورماتور این است که در صورتیکه خرابی در یکی از فازهای آن بوجود آید کل هسته باید تعویض گردد.

هر یک از سیم پیچ های اولیه و ثانویه ترانسفورماتور سه فاز را می توان با اتصال ستاره Y و یا مثلث Δ بست. بنابراین این ترانسفورماتور سه فاز داری سه نوع اتصال Y/Δ ، Δ/Y و یا Δ/Δ می باشد. نقطه صفر هر یک از اتصالات ستاره نیز ممکن است به زمین متصل شود. در شکل ۲-۲۶(الف) ترانسفورماتور سه فازی با اتصال ستاره- ستاره نشان داده شده است. نقطه صفر این ستاره ها زمین شده است. این اتصال را با علامت Y/Y نشان می دهیم.



(الف)

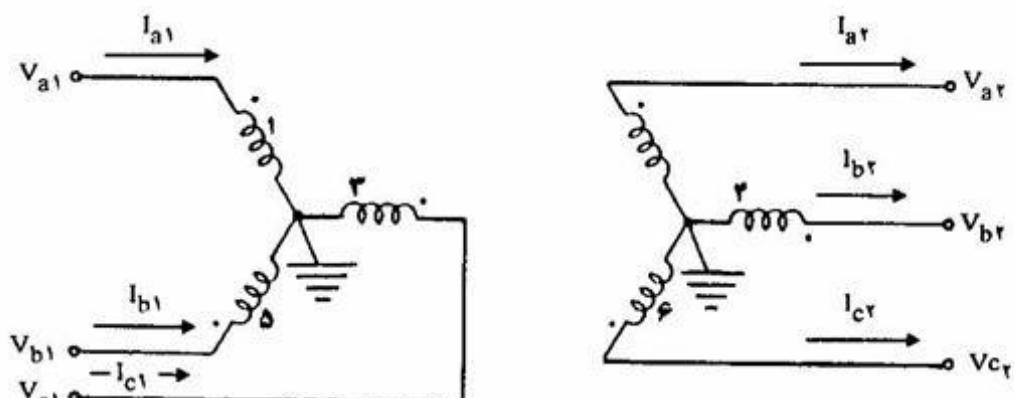


(ب)

شکل ۲-۲۶: ترانسفورماتور سه فاز با اتصال Y/Y .

V_{a_1} و V_{b_1} و V_{c_1} ولتاژهای اولیه و V_{a_2} و V_{b_2} و V_{c_2} ولتاژهای فازی ثانویه هستند. طبق شکل (۲-۲۶-ب) ولتاژهای اولیه و ثانویه در هر فاز با یکدیگر همفاز هستند. بهمین ترتیب I_{a_1} و I_{b_1} و I_{c_1} جریانهای اولیه و I_{a_2} و I_{b_2} و I_{c_2} جریانهای ثانویه می‌باشند. جریانهای اولیه و ثانویه نیز در هر فاز با یکدیگر همفاز هستند.

یکی دیگر از اتصالات ترانسفورماتورها که کاربرد زیادی دارد ترانسفورماتور $\Delta/\frac{Y}{\Delta}$ است که شمای آن در شکل (۲-۲۷) دیده می‌شود. با کمی بررسی در شکل (۲-۲۷) مشاهده می‌شود که ولتاژ معادل فازی طرف مثلث V_{ab} از ولتاژ فازی طرف ستاره V_{a_1} به اندازه 30° درجه عقب‌تر است. ولتاژهای خطی طرف مثلث نیز نسبت به ولتاژهای خطی همنام خود در طرف ستاره 30° درجه عقب‌تر هستند. بهمین ترتیب جریانهای خطی طرف مثلث از جریانهای خطی همنام خود در طرف ستاره 30° درجه عقب‌تر می‌باشند. این نتایج فقط در مورد نحوه اتصال شکل (۲-۲۷) صادق است و در صورتیکه نحوه اتصال سیم‌پیچ‌ها در ترانسفورماتور ستاره-مثلث تغییر کند (مثلًا سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه برعکس بسته شوند) نتایج نیز تغییر خواهد کرد.

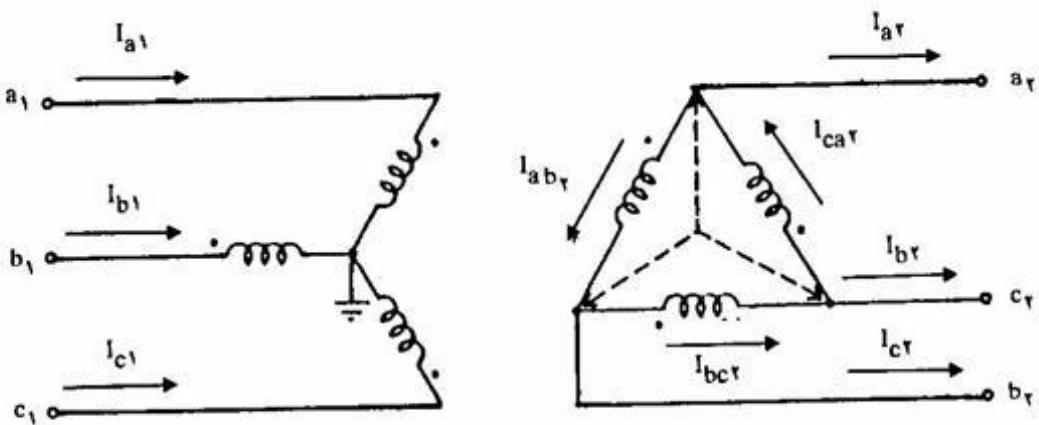

شکل ۲-۲۷: ترانسفورماتور سه فاز با اتصال $\Delta/\frac{Y}{\Delta}$

برای تبدیل کردن امپدانسی از یک طرف ترانسفورماتور سه فاز به طرف دیگر می‌توان امپدانس مذکور را همواره در توان دوم نسبت ولتاژهای خطی ضرب نمود و این موضوع به نوع اتصال ترانسفورماتور بستگی ندارد. روایط زیر صحبت این مطلب را در سه نوع اتصال ثابت می‌کنند. در این روایط ابتدا راکتانس معادل ستاره سیم‌پیچ طرف اول (X_1 ، به اتصال سیم‌پیچ طرف اول تبدیل شده، سپس در توان دوم نسبت ولتاژهای فازی ضرب شده است و در انتها راکتانس بدست آمده به معادل ستاره سیم‌پیچ طرف دوم تبدیل گردیده است:

$$\begin{aligned} Y/Y &: X_1 \left(\frac{V_1 \sqrt{3}}{V_1 / \sqrt{3}} \right)^2 = X_1 \left(\frac{V_1}{V_1} \right)^2 \\ \Delta/\Delta &: X_1 \left(\frac{V_1}{V_1} \right)^2 \cdot \frac{1}{3} = X_1 \left(\frac{V_1}{V_1} \right)^2 \\ Y/\Delta &: X_1 \left(\frac{V_1}{V_1 / \sqrt{3}} \right)^2 \cdot \left(\frac{1}{3} \right) = X_1 \left(\frac{V_1}{V_1} \right)^2 \end{aligned}$$

در این روابط γ و Δ بترتیب ولتاژهای خطی اولیه و ثانویه هستند.

۱۳-۲- مقادیر پریونیت در ترانسفورماتورها

اطلاعات مورد نیاز یک ترانسفورماتور، قدرت بر حسب MVA، ولتاژ طرف فشار قوی و فشار ضعیف بر حسب KV و راکتانس پراکنده‌گی آن بر حسب PU و یا درصد می‌باشد. اگر راکتانس پراکنده‌گی ترانسفورماتورها بر حسب اهم داده شود باید مشخص گردد که این راکتانس‌ها تبدیل شده به طرف فشار قوی هستند و یا تبدیل شده به طرف فشار ضعیف. در سیستم‌های قدرت واقعی که چندین ترانسفورماتور و سطوح مختلف ولتاژ وجود دارند این وضعیت پیچیده‌تر می‌شود. استفاده از سیستم پریونیت مشکل مذکور را حل نموده و بطور قابل ملاحظه‌ای محاسبات سیستم‌های قدرت را در این رابطه آسان می‌کند.

اگر راکتانس پراکنده‌گی یک ترانسفورماتور بر حسب پریونیت و یا درصد داده شود لازم نیست مشخص شود که این راکتانس تبدیل شده به کدام طرف است. در حقیقت راکتانس پراکنده‌گی بر حسب پریونیت از دیدگاه هر دو سیم پیچ یکسان است. برای اثبات این موضوع ترانسفورماتوری با قدرت S و ولتاژ V_1/V_2 را در نظر بگیرید. امپدانس‌های مبنا در سیم پیچ‌های اول و دوم به این ترتیب بدست می‌آیند:

$$Z_{b1} = \frac{V_1}{S_b} \quad |\Omega| \quad , \quad Z_{b2} = \frac{V_1}{S} \quad |\Omega|$$

راکتانس‌های القائی تبدیل شده به طرف اول و دوم را بر حسب اهم بترتیب با X_1 و X_2 نشان می‌دهیم. در اینصورت داریم:

$$X_1 = X_1 \left(\frac{V_1}{V_1} \right)^2 \quad |\Omega|$$

راکتانس‌های پراکنده‌گی بر حسب PU تبدیل شده به طرف اول و دوم را بترتیب با X_{PU1} و X_{PU2} نشان می‌دهیم.

نشان می‌دهیم که از روابط زیر بدست می‌آیند:

$$X_{PU_1} = \frac{X_1}{Z_{b_1}} = \frac{X_1}{V_1/S} = X_1 \frac{S}{V_1}$$

$$X_{PU_2} = \frac{X_2}{Z_{b_2}} = \frac{X_2 (V_2/V_1)}{V_2/S} = X_2 \frac{S}{V_1}$$

همانطوریکه مشاهده می‌شود:

$$X_{PU_1} = X_{PU_2} \quad (2-65)$$

بنابر این از این بعد راکتانس پراکنده‌گی ترانسفورماتور را برحسب پریونیت و یا درصد بیان می‌کنیم که امپدانس مبنای این راکتانس از قدرت و ولتاژ نامی ترانسفورماتور بدست می‌آید.

مثال ۴-۲: یک ترانسفورماتور سه فاز با مشخصات زیر مفروض است:

$$X = \% 10, ۲۳۰/۲۰KV, ۱۰۰MVA$$

امپدانس مبنا و راکتانس پراکنده‌گی در هر طرف ترانسفورماتور را برحسب اهم بدست آورید.
حل: امپدانس‌های مبنا در هر طرف را بدست می‌آوریم:

$$Z_{b_1} = \frac{V_1}{S} = \frac{230}{100} = ۲۳/۹ \quad \Omega$$

$$Z_{b_2} = \frac{V_2}{S} = \frac{20}{100} = ۰/۴ \quad \Omega$$

حال راکتانس‌های تبدیل شده به طرف اول و دوم را برحسب اهم محاسبه می‌کنیم:

$$X_1 = Z_{b_1} X_{PU_1} = ۲۳/۹ \times ۰/۱ = ۲۳/۹ \quad \Omega$$

$$X_2 = Z_{b_2} X_{PU_2} = ۰/۴ \times ۰/۱ = ۰/۴ \quad \Omega$$


راکتانس X_2 را برحسب X_1 از رابطه زیر نیز می‌توان بدست آورد:

$$X_2 = X_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^2 = 52/9 \left(\frac{20}{230} \right)^2 = 0.4 \Omega$$

۱۴-۲ ترانسفورماتورهای سه سیم پیچه (۱)

ترانسفورماتورهای سه سیم پیچه در بسیاری از قسمت‌های سیستم‌های قدرت برای صرفه‌جوئی در نصب دستگاهها بکار برده می‌شوند. در بیشتر موارد سیم پیچ‌های طرف اول و دوم این ترانسفورماتورها نقش اصلی را برای انتقال قدرت بازی می‌کنند و سیم پیچ سوم که معمولاً دارای قدرت کمی است برای تغذیه مصارف داخلی نیروگاهها و پست‌ها و یا نصب راکتورها و خازنها و امثال‌هم بکار می‌رود.

در ترانسفورماتور با دو سیم پیچ قدرت نامی در هر دو طرف یکسان است، در صورتی‌که در ترانسفورماتور با سه سیم پیچ قدرت نامی هر سه طرف با یکدیگر متفاوت است. در شکل (۲-۲۸) یک فاز ترانسفورماتور سه سیم پیچه و مدار معادل یک فاز آن نشان داده شده‌است. در این مدار نقطه صفر ستاره وجود خارجی نداشته و کاملاً فرضی است و ارتباطی با نقطه صفر سیستم ندارد.

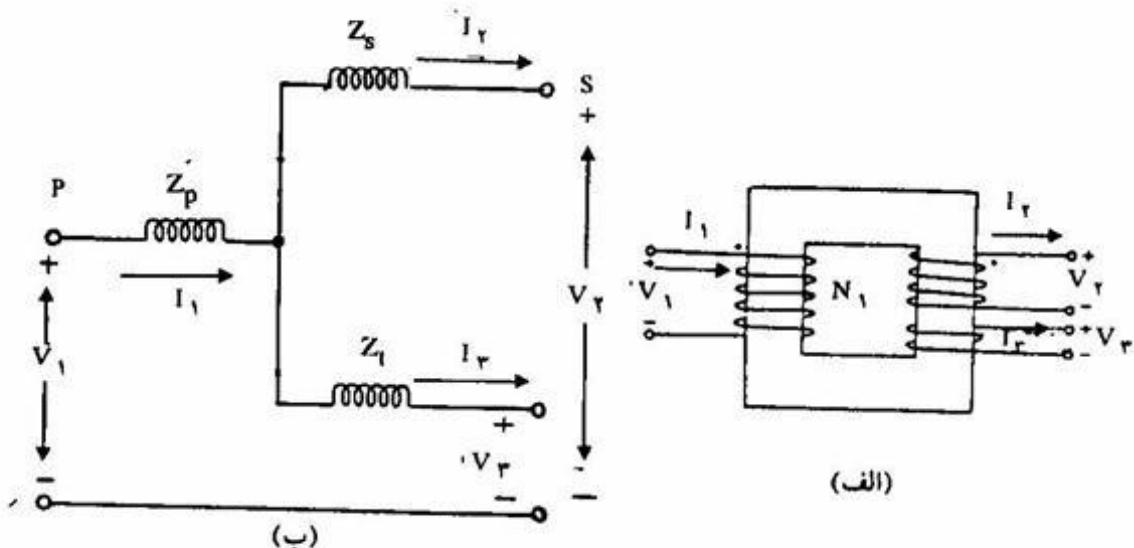

شکل ۲-۲۸: ترانسفورماتور با سه سیم پیچ و مدار معادل آن

امپدانس هایی که معمولاً با آزمایش های استاندارد بدست می آیند عبارتند از:

امپدانس طرف اول با اتصال کوتاه طرف دوم و مدار باز طرف سوم = Z_{ps}

امپدانس طرف اول با اتصال کوتاه طرف سوم و مدار باز طرف دوم = Z_{pt}

امپدانس طرف دوم با اتصال کوتاه طرف سوم و مدار باز طرف اول = Z_{ts}

امپدانس های Z_{ps} و Z_{pt} در طرف اول برحسب اهم اندازه گیری می شوند. بنابر این برای پیدا کردن مقدار آنها برحسب PU، امپدانس مبنای مربوط به این مقادیر را باید از قدرت و ولتاژ طرف اول بدست آورد. امپدانس Z_{ts} در طرف دوم برحسب اهم اندازه گیری می شود و برای تعیین مقدار آن برحسب PU، امپدانس مبنای از قدرت و ولتاژ طرف دوم بدست می آید.

برای مثال فرض کنید راکتانس پراکندگی ترانسفورماتور سه سیم پیچه ای بترتیب زیر اندازه گیری شده اند:

$$Z_{ps} = 64 \Omega$$

$$Z_{pt} = 51/2 \Omega$$

$$Z_{ts} = 12/7 \Omega$$

قدرت های نامی و ولتاژ های نامی این ترانسفورماتور مطابق زیر است:

$$400/230/20 \text{ KV} \quad 250/200/50 \text{ MVA}$$

امپدانس های مبنا در طرف اول و دوم عبارتند از:

$$Z_{b1} = \frac{V_1}{S} = \frac{400^2}{250} = 640 \Omega$$

$$Z_{b2} = \frac{V_2}{S} = \frac{230^2}{200} = 264/5 [\Omega]$$

راکتانس های پراکندگی X_{ps} و X_{pt} برحسب PU، بر مبنای مقادیر نامی طرف اول عبارتند از:

$$X_{ps} = \frac{64}{640} = 0/1 \text{ PU} = 1\%$$

$$X_{pt} = \frac{51/2}{640} = 0/08 \text{ PU} = 0.8\%$$

راکتانس پراکندگی X_{st} بر حسب PU، بر مبنای مقادیر نامی طرف دوم تعیین می شود که برابر است با:

$$X_{st} = \frac{12/V}{264/5} = 0/048 \text{ PU} = \%48$$

معمولاً برای سهولت در محاسبات بعدی سیستم، چون برای کل سیستم قدرت یک مبنای انتخاب خواهد شد بهتر است X_{st} را نیز به مبنای قدرت طرف اول تبدیل نمود. برای اینکار داریم:

$$X_{st} = 0/048 \times \frac{250}{200} = 0/06 \text{ PU} = \%6$$

اکثر اوقات سه راکتانس X_{ps} ، X_{pt} ، X_{st} به قدرت مبنای 100 MVA تبدیل شده و اطلاعات راکتانس ها در این قدرت مبنا داده می شوند. در مثال فوق الذکر، این راکتانس ها در قدرت مبنای 100 MVA برابرند با:

$$X_{ps} = 0/1 \times \frac{100}{250} = 0/04 \text{ PU} = \%4$$

$$X_{pt} = 0/08 \times \frac{100}{250} = 0/032 \text{ PU} = \%3/2$$

$$X_{st} = 0/06 \times \frac{100}{250} = 0/024 \text{ PU} = \%2/4$$

در شکل (۲-۲۸ ب) مدار معادل یک ترانسفورماتور سه سیم پیچه نشان داده شده است. اگر امپدانس های طرف اول، دوم و سوم را بترتیب با Z_p ، Z_s ، Z_t نشان دهیم داریم:

$$Z_{ps} = Z_p + Z_s$$

$$Z_{pt} = Z_p + Z_t$$

$$Z_{st} = Z_s + Z_t$$

با حل این سه معادله برای Z_p ، Z_s ، Z_t خواهیم داشت:


$$\begin{aligned} Z_p &= \frac{1}{\gamma} (Z_{ps} + Z_{pl} - Z_{sl}) \\ Z_s &= \frac{1}{\gamma} (Z_{ps} + Z_{sl} - Z_{pl}) \\ Z_l &= \frac{1}{\gamma} (Z_{pl} + Z_{sl} - Z_{ps}) \end{aligned} \quad (2-66)$$

باید دقت نمود که فقط هنگامی می‌توان Z_{sl} ، Z_{ps} ، Z_{pl} را در روابط (۲-۶۶) قرار داد که این مقادیر در قدرت مبنای یکسان بر حسب PU در دسترس باشند. با استفاده از این روابط می‌توان Z_p ، Z_s ، Z_l را بدست آورد. معمولاً این امپدانس‌ها بعنوان اطلاعات یک ترانسفورماتور سه سیم پیچه بر حسب PU در قدرت مبنای ۱۰۰ MVA داده می‌شوند و احتیاجی به محاسبه این مقادیر بر حسب Z_{ps} ، Z_{pl} ، Z_{sl} نمی‌باشد. در مثال قبل داریم:

$$Z_p = \frac{1}{\gamma} j(0/0.4 + 0/0.32 - 0/0.24) = j0/0.24 \text{ PU}$$

$$Z_s = \frac{1}{\gamma} j(0/0.4 + 0/0.24 - 0/0.32) = j0/0.16 \text{ PU}$$

$$Z_l = \frac{1}{\gamma} j(0/0.24 + 0/0.32 - 0/0.4) = j0/0.08 \text{ PU}$$

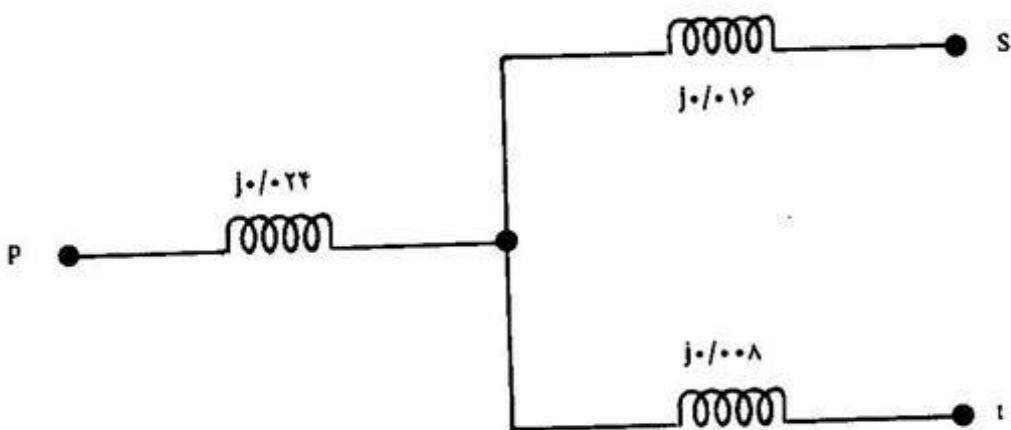

شکل ۲-۲۹: مدار معادل ترانسفورماتور سه سیم پیچه در قدرت مبنای ۱۰۰ MVA

در شکل ۲-۲۹ مدار معادل ترانسفورماتور سه سیم پیچه در قدرت مبنای ۱۰۰ MVA رسم شده است و مقادیر راکتانس‌های Z_p ، Z_s ، Z_l بر حسب PU روی آن مشخص شده است.

۲-۱۵ مدل بار

قدرت تولید شده در نیروگاهها، از طریق ترانسفورماتورها و خطوط انتقال به مصرف کننده‌ها می‌رسد. بطور کلی کلمه "بار" ^(۱) به دستگاه یا ترکیبی از دستگاهها اطلاق می‌شود که از شبکه انرژی جذب می‌نماید. در عمل محدوده مصرف بارها لامپهای چند وات تا موتورهای القائی ^(۲) چندین مگاوات را شامل می‌شود. روشنایی، هیترها، موتورهای الکتریکی و ... انواع بارها را تشکیل می‌دهند. بعلت پراکندگی و تنوع بارها، منظور نمودن یک یک آنها در نقاط مختلف شبکه‌های توزیع و انتقال برای محاسبات شبکه امکان‌پذیر نمی‌باشد. به این دلیل معمولاً روی هر یک از شین‌های سیستم انتقال، بارهای منطقه مربوطه را بصورت یک بار مرکز نشان می‌دهیم. این بار متumerکز در حقیقت ترکیبی از بارهای امپدانسی، موتورهای القائی، موتورهای سنکرون و غیره می‌باشد.

مشخصه اصلی یک بار توان اکتیو مصرفی آنست. مصرف کننده‌ها علاوه بر توان اکتیو دارای مصرف توان راکتیو نیز هستند که قسمت اعظم مصرف این توان بواسطه وجود موتورهای القائی در بار مرکب می‌باشد. بنابر این برای یک بار مرکب که بطور مرکز روی یک شین منظور می‌گردد می‌توان قدرت اکتیو، ولتاژ و ضریب قدرت را مشخص نمود. در اینصورت چنانچه P نشان دهنده قدرت اکتیو مصرفی بار و $\cos\Phi$ ضریب قدرت بار باشد، قدرت راکتیو مصرفی Q از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$Q = P \tan\Phi \quad (2-67)$$

و بنابر این قدرتهای اکتیو و راکتیو و ولتاژ می‌توانند مشخصات بار را تشکیل دهند. میزان قدرت مصرفی اکتیو و راکتیو بارها در ساعات مختلف شبکه روز متغیر است. همچنین هرگونه تغییری در فرکانس و ولتاژ شبکه می‌تواند قدرت اکتیو و راکتیو مصرفی بارها را تغییر دهد. وابستگی این توانها را نسبت به تغییرات فرکانس f و تغییرات $|V|$ می‌توان مطابق زیر بیان نمود:

$$P = P(f, |V|)$$

$$Q = Q(f, |V|)$$

بر اثر تغییرات کوچک در فرکانس Δf و یا تغییرات کوچک در ولتاژ $\Delta |V|$ قدرت‌های اکتیو و راکتیو تغییر می‌نمایند که میزان تغییر آنها برابر است با:

$$\Delta P = \frac{\partial P}{\partial f} \Delta f + \frac{\partial P}{\partial |V|} \Delta |V| \quad (2-68)$$

$$\Delta Q = \frac{\partial Q}{\partial f} \Delta f + \frac{\partial Q}{\partial |V|} \Delta |V| \quad (2-69)$$

مشتق‌های $\frac{\partial Q}{\partial |V|}$ ، $\frac{\partial Q}{\partial f}$ ، $\frac{\partial P}{\partial |V|}$ ، $\frac{\partial P}{\partial f}$ به نوع بار و درصد ترکیب بارها در یکبار مرکب بستگی دارند. این مشتق‌ها که حساسیت تغییر توان‌های اکتیو و راکتیو مصرفی بارها را بر حسب تغییرات فرکانس و ولتاژ نشان می‌دهند، برای هر منطقه و یا شین با توجه به درصد ترکیب بارها قابل تعیین و اندازه‌گیری هستند. در صورت مشخص بودن این کمیت‌ها، بر اثر تغییرات کوچک ولتاژ و یا فرکانس می‌توان تغییر قدرت‌های اکتیو و راکتیو مصرفی بارها را بدست آورد. چنانچه فقط فرکانس تغییر نماید و ولتاژ ثابت باشد رابطه (2-68) به این صورت نوشته می‌شود:

$$\Delta P = \frac{\partial P}{\partial f} \Delta f = D \Delta f \quad (2-70)$$

که در آن ضریب D (حساسیت توان مصرفی بار نسبت به فرکانس) بصورت زیر تعریف می‌شود:

$$D = \frac{\partial P}{\partial f} \quad [PUMW/HZ] \quad (2-71)$$

در رابطه اخیر قدرت بر حسب $PUMW$ و فرکانس بر حسب HZ جایگزین شده‌اند و واحد D $PUMW/HZ$ می‌باشد. از این ضریب بعداً در بحث کنترل فرکانس سیستم‌های قدرت استفاده خواهیم کرد.

در یک بار مرکب نحوه تغییر قدرت‌های اکتیو و راکتیو بر حسب تغییرات ولتاژ و فرکانس از روش‌های تحلیلی امکان پذیر نیست و از طرفی به نوع ترکیب و به میزان درصد عناصر تشکیل دهنده بار بستگی دارد. مثلاً برای یک بار مرکب شامل ۶۰ درصد موتورهای القائی، ۲۰ درصد موتورهای سنکرون و ۲۰ درصد جمع بارهای دیگر (مثلاً امپدانسی) آزمایش نشان می‌دهد که به ازاء یک درصد افزایش ولتاژ، قدرت اکتیو یک درصد و قدرت راکتیو $1/3$ درصد

افزایش می‌یابند. همچنین به ازاء یک درصد افزایش فرکانس، قدرت اکتیو یک درصد افزایش می‌یابد.

چنانچه روابط قدرت مصرفی بر حسب فرکانس را برای یک موتور القائی و یک بار امپدانسی بنویسیم، مشاهده خواهیم کرد که قدرت اکتیو مصرفی موتورهای القائی با افزایش فرکانس افزایش می‌یابد، درحالیکه دربار امپدانسی افزایش فرکانس باعث کاهش قدرت اکتیو مصرفی می‌شود. مثال زیر این موضوع را در مورد بار امپدانسی نشان می‌دهد. دانشجویان گرامی می‌توانند این موضوع را در مورد موتور القائی تحقیق نمایند.

مثال ۲-۵: یک بار ساده امپدانسی را در نظر بگیرید. قدرت مصرفی بار P ، ولتاژ نامی آن V و ضریب قدرت آن $\cos\Phi$ می‌باشد. مدل این بار را بصورت یک امپدانس بدست آورید. معادلات P و Q بار را بر حسب فرکانس و ولتاژ بدست آورده، چنانچه $\cos\Phi = 0.85$ پس فاز باشد، میزان تغییر قدرت اکتیو بار را بر اثر یک درصد تغییر در ولتاژ و همچنین یک درصد تغییر فرکانس محاسبه کنید.

حل: ابتدا قدرت ظاهری بار S را بدست می‌آوریم:

$$S = \frac{P}{\cos\Phi}$$

مدار معادل چنین باری یک امپدانس سری شامل مقاومت اهمی R و راکتانس القائی X می‌باشد بنحوی که می‌توان نوشت:

$$R + jX = \frac{|V|^2}{S} \angle \Phi = \frac{|V|^2}{S} \cos\Phi + j \frac{|V|^2}{S} \sin\Phi \quad (2-72)$$

قدرت مختلط بار بر حسب R و X را می‌توان به این صورت نوشت:

$$S = P + jQ = VI^* = V(\frac{V}{Z})^* = \frac{|V|^2}{Z^*} = \frac{|V|^2}{R - jX} = |V|^2 \frac{R + jX}{R^2 + X^2}$$

به این ترتیب P و Q بدست می‌آیند:

$$P = \frac{|V|^2 R}{R^2 + X^2} = \frac{|V|^2 R}{R^2 + (2\pi f L)^2} \quad (2-73)$$

$$Q = \frac{|V|'X}{R' + X'} = \frac{|V|' 2\pi f L}{R' + (2\pi f L)'} \quad (2-74)$$

همانطوریکه مشاهده می شود قدرت های اکتیو و راکتیو بار امپدانسی با توان دوم ولتاژ نسبت مستقیم دارند. این روابط همچنین وابستگی این دو قدرت و نوع تغییر آنها را برحسب فرکانس نشان می دهد.

برای تعیین میزان تغییر قدرت اکتیو نسبت به یک درصد تغییر ولتاژ، با استفاده از رابطه (2-73) داریم:

$$\begin{aligned} \frac{\Delta P}{\Delta |V|} &\approx \frac{\partial P}{\partial |V|} = 2|V| \frac{R}{R' + X'} = 2|V| \frac{R}{|Z|'} = 2|V| \frac{1}{|Z|} \frac{R}{|Z|} \\ &= 2|V| \frac{S}{|V|'} \cos\Phi = 2 \frac{1}{|V|} S \cos\Phi = \frac{\Delta P}{|V|} \\ \frac{\Delta P}{P} &\approx 2 \frac{\Delta |V|}{|V|} \end{aligned} \quad (2-75)$$

بنابر این یک درصد تغییر ولتاژ $1^{\circ}/0$ ، دو درصد قدرت اکتیو را تغییر می دهد.

چنانچه از رابطه (2-73) برحسب مشتق بگیریم، داریم:

$$\begin{aligned} \frac{\Delta P}{\Delta f} &\approx \frac{\partial P}{\partial f} = -|V|' \frac{4\pi RLX}{(R' + X')'} = -|V|' \frac{2RX'}{f(R' + X')'} \\ &= -PR \frac{2RX'}{f(R' + X')'} = -P \frac{2X'}{f(R' + X')} \end{aligned}$$

بنابر این:

$$\frac{\Delta P}{P} = -2 \frac{X'}{R' + X'} \frac{\Delta f}{f} = -2 \sin\Phi \frac{\Delta f}{f}$$

یعنی یک درصد تغییر فرکانس $1^{\circ}/0$ ، قدرت اکتیو را به میزان $\sin\Phi$ ۲ درصد کاهش می دهد. در این مثال $\cos\Phi = 0.85$ و $\sin\Phi = 0.5268$ می باشند لذا داریم:


$$\frac{\Delta P}{P} = -0.5268 \frac{\Delta f}{f} \quad (2-76)$$

یعنی یک درصد افزایش فرکانس تقریباً ۵۵۵/۰ درصد قدرت مصرفی بار را کاهش می‌دهد.

۲-۱۶ دیاگرام امپدانس سیستم‌های قدرت

تا اینجا مدل عناصر سیستم‌های قدرت نظیر ماشینهای سنکرون، ترانسفورماتورها، خطوط انتقال و بارها را مورد بررسی قرار داده‌ایم. مدار معادل کل سیستم از اتصال مدل این عناصر بیکدیگر بدست می‌آید. این مدار معادل را دیاگرام امپدانس^(۱) می‌نامیم. دیاگرام امپدانس یک سیستم قدرت فقط برای یک فاز رسم می‌شود و رسم دو فاز دیگر اطلاعات بیشتری را در اختیار ما قرار نمی‌دهد.


در شکل (۲-۳۰) دیاگرام تک خطی^(۲) یک سیستم قدرت نشان داده شده است. نوع اتصال ترانسفورماتورها و همچنین ژنراتورها در روی دیاگرام تک خطی مشخص شده است. کلیدهای قدرت^(۳) نیز در نقاط مختلف بوسیله مربع‌های کوچکی نمایش داده شده‌اند.

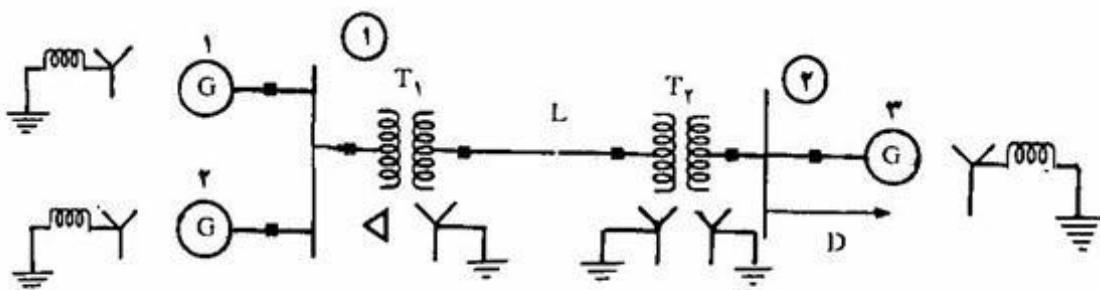

شکل ۲-۳۰: دیاگرام تک خطی یک سیستم قدرت

نقطه صفر بیشتر ترانسفورماتورهای موجود در سیستم‌ها مستقیماً به زمین متصل می‌گردد. همچنین نقطه صفر ژنراتورها مطابق شکل (۲-۳۰) اغلب بوسیله یک راکتانس زمین می‌شود تا بر اثر اتصال کوتاه یک فاز به زمین، ولتاژ دوفاز دیگر آن بالا نرود و در ضمن جریان اتصال کوتاه یک فاز به زمین نیز محدود گردد.

با استفاده از مدل عناصر سیستم، مدار معادل کل سیستم (دیاگرام امپدانس) بدست می‌آید. شکل (۲-۳۱) دیاگرام امپدانس مربوط به سیستم قدرت (۲-۳۰) را نشان می‌دهد.

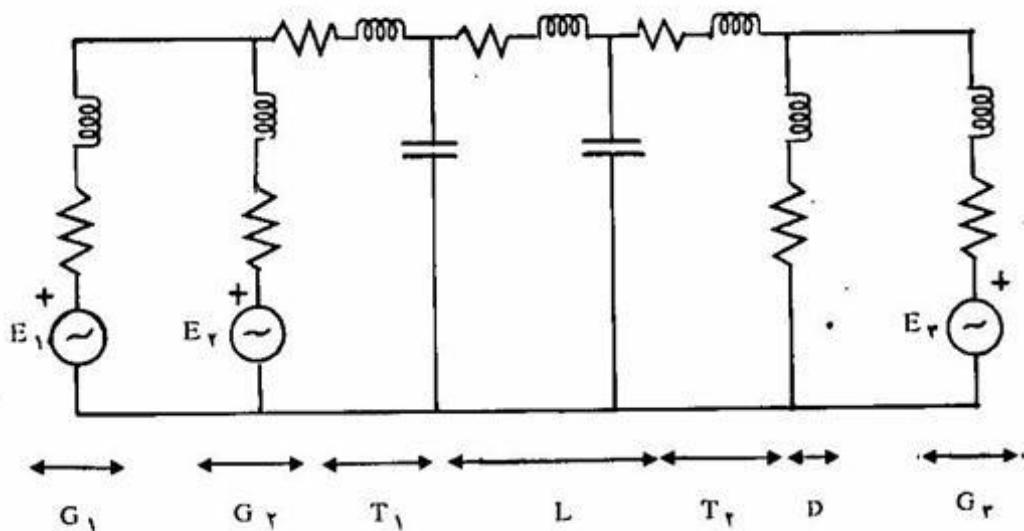

شکل ۲-۳۱: دیاگرام امپدانس مربوط به سیستم فدرت شکل (۲-۳۰)

در رسم دیاگرام امپدانس شکل (۲-۳۱) موارد زیر در نظر گرفته می‌شود:

۱- مدار معادل ماشینهای سنکرون (ژنراتور و موتور) با نیروی محرکه و امپدانس سنکرون آنها نمایش داده می‌شود. این مدار معادل در محاسبات حالت ماندگار سیستم مانند محاسبات پخش بار (بارداری سیستم)، پایداری و اتصال کوتاه ماندگار بکار می‌رود. در محاسبات پایداری گذرا و همچنین اتصال کوتاه در فاصله زمانی گذرا از X_4 بجای X_4 استفاده می‌شود. در محاسبات اتصال کوتاه زیر گذرا نیز از راکتانس محور مستقیم زیر گذرا X_4 بجای X_4 استفاده می‌شود. ضمناً در محاسبات اتصال کوتاه اغلب اوقات از مقاومت اهمی آرمیجر صرفنظر می‌شود و مدار معادل کاملاً سلفی در نظر گرفته می‌شود.

۲- در مدار معادل رسم شده در شکل (۲-۳۱) برای ترانسفورماتورهای T_1 و T_2 از جریان مغناطیس کننده صرفنظر شده است. این تقریب کاملاً قابل قبول بوده و در رسم دیاگرام امپدانس مدل ترانسفورماتور فقط با مقاومت اهمی معادل سیم پیچ‌ها R و راکتانس القائی پراکندگی معادل X نشان داده می‌شود. در محاسبات اتصال کوتاه نیز اغلب از مقاومت اهمی در مقایسه با راکتانس پراکندگی صرفنظر می‌گردد.

۳- در مدار معادل خطوط انتقال از مدار اسمی π استفاده می‌شود که در شکل (۲-۳۱) برای خط انتقال S نشان داده شده است، در محاسبات اتصال کوتاه از کاپاسیتانس و مقاومت اهمی خطوط صرفنظر می‌شود، لیکن در محاسبات پخش بار، و دیگر محاسبات ماندگار سیستم از مدار کامل π استفاده می‌گردد.

۴- مدار معادل بار موجود در شین ۲ بصورت یک امپدانس شامل مقاومت اهمی و راکتانس القائی رسم شده است. البته در اینجا فرض شده است که بار سیستم قادر موتورهای الکتریکی بوده و کاملاً امپدانسی است. چنانچه بار سیستم مرکب باشد، باید مدل دقیق بار منظور گردد. در اغلب محاسبات شبکه مدل بار مرکب بصورت کمیت‌های توان اکتیو (P) و توان راکتیو (Q) در نظر گرفته می‌شود.

کلیه امپدانس‌های نشان داده شده در شکل (۲-۳۱) باید بر حسب P_U و در قدرت مبنای یکسان مشخص گردد. برای این کار باید در نظر داشت که امپدانس هر یک از عناصر در ولتاژ مبنای و قدرت مبنای مشخص معلوم است. حال برای کل شبکه یک قدرت مبنای یکسان انتخاب می‌کنیم. این مقدار مبنای در اغلب سیستم‌ها 100 MVA انتخاب می‌شود. سپس ولتاژ مبنای را در یک نقطه دلخواه از سیستم انتخاب می‌کنیم. ولتاژ مبنای نقاط دیگر اجباراً با استفاده از نسبت تبدیل ترانسفورماتورها بدست می‌آیند. پس از انتخاب قدرت مبنای و ولتاژ‌های مبنای، اگر ولتاژ نامی و قدرت نامی هر یک از عناصر شبکه با مقادیر مبنای انتخاب شده متفاوت باشند در اینصورت باید امپدانس آن عنصر بر حسب P_U را طبق رابطه (۲-۴۳) به مبنای جدید تبدیل نمود.

مثال ۲-۶: در سیستم قدرت شکل (۲-۳۰) مشخصات عناصر سیستم بشرح زیر است:

$$\begin{aligned} \text{ژنراتور}_1 &: G_1 = 0.25 \quad , \quad 6/6\text{KV} \quad , \quad 20\text{MVA} \\ \text{ژنراتور}_2 &: G_2 = 0.25 \quad , \quad 6/6\text{KV} \quad , \quad 30\text{MVA} \\ \text{ژنراتور}_3 &: G_3 = 0.20 \quad , \quad 3/81\text{KV} \quad , \quad 30\text{MVA} \\ \text{ژنراتور}_4 &: T_4 = 0.10 \quad , \quad 6/6/3\text{KV} \quad , \quad 50\text{MVA} \end{aligned}$$

ترانسفورماتور T_4 از سه ترانسفورماتور یکفاز با مشخصات زیر تشکیل شده است:

$$\begin{aligned} X &= 0.12 \quad , \quad 36/4/2/2\text{KV} \quad , \quad 10 \text{ MVA} \\ \text{خط انتقال } L &: \quad X = 9/56 \Omega \\ \text{بار } D &: \quad \cos\Phi = 0.8 \quad , \quad 3/81\text{KV} \quad , \quad 60\text{MW} \quad , \quad \text{پس فاز} \end{aligned}$$

دیاگرام امپدانس سیستم را در قدرت مبنای 50MVA رسم نمائید و مقادیر راکتانس‌ها را بر حسب P_U روی آن مشخص نمائید. ولتاژ مبنای در شین ۱ را $6/6\text{KV}$ در نظر بگیرید.

حل: ترانسفورماتور T_2 از سه ترانسفورماتور یکفاز تشکیل شده است. برای اینکه اطلاعات ترانسفورماتور سه فاز T_2 بدست آید، باید قدرت سه فاز و ولتاژهای خطی آنرا تعیین کنیم. قدرت سه فاز این ترانسفورماتور سه برابر قدرت ترانسفورماتور یکفاز است و این مقدار برابر است با:

$$S = 3 \times 10 = 30 \text{ MVA}$$

ولتاژهای خطی ترانسفورماتور سه فاز T_2 با توجه به اتصال سیم پیچ های فشار قوی و فشار ضعیف آن که هر دو ستاره هستند، عبارتست از :

$$\frac{36}{4\sqrt{3}} / \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} / \frac{1}{\sqrt{3}} = 6\sqrt{3} / 1KV$$

بنابر این ترانسفورماتور T_2 دارای اطلاعات زیر می باشد:

$$X = \frac{6}{\sqrt{3}} / \frac{1}{\sqrt{3}} = 6\sqrt{3} / 1KV \quad 30 \text{ MVA}$$

ولتاژها در نقاط مختلف سیستم بر ترتیب زیر بدست می آیند:

$$V_b = 6/6KV$$

در شین ۱

$$= 6/6 \times \frac{6}{6} = 6/1KV$$

در خط انتقال

$$= 6/1KV \times \frac{3/81}{6/3} = 4/18KV$$

در شین ۲

حال راکتانس زیرگذرای ژنراتورها در مبنای انتخاب شده را بدست می آوریم:

$$G_1 : \quad X''_d = 0/25 \times \frac{50}{20} = 0/625 \text{ PU}$$

$$G_2 : \quad X''_d = 0/25 \times \frac{50}{30} = 0/4167 \text{ PU}$$

$$G_3 : \quad X''_d = 0/2 \times \frac{50}{30} \times \frac{(3/81)}{4/18} = 0/2777 \text{ PU}$$

بهمین ترتیب راکتانس پراکنده‌گی ترانسفورماتورها را تعیین می‌کنیم:

$$T_1 : \quad X = 0/1 \times \left(\frac{6/3}{6/6}\right)^2 = 0/0911 \text{ PU}$$

$$T_2 : \quad X = 0/12 \times \frac{50}{30} \times \left(\frac{3/81}{4/18}\right)^2 = 0/166 \text{ PU}$$

امپدانس مبنای خط انتقال و راکتانس آن بر حسب PU نیز بترتیب زیر محاسبه می‌شود:

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b} = \frac{69/14^2}{50} = 95/6 \Omega$$

$$X = \frac{9/06}{95/6} = 0/1 \text{ PU}$$

اگر مدار معادل بار را امپدانسی معادل $R + jX$ در نظر بگیریم داریم:

$$S = \frac{P}{\cos\phi} = \frac{60}{0/8} = 75 \text{ MVA}$$


$$|Z| = \frac{V_t}{S} = \frac{3/81}{75} = 0/1935 \Omega$$

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b} = \frac{4/18^2}{50} = 0/349 \Omega$$

$$|Z| = \frac{0/1935}{0/349} = 0/555 \text{ PU}$$

$$Z = |Z| \angle \Phi = 0/555 \angle \cos^{-1} 0/8 = 0/444 + j 0/333 \text{ PU}$$

با توجه به مقادیر بدست آمده، دیاگرام امپدانس سیستم قدرت در شکل (۲-۳۲) رسم شده است. مقادیر نوشته شده روی راکتانس‌ها بر حسب پریونیت می‌باشند. همانطوریکه مشاهده می‌شود از مقاومت‌های اهمی ژنراتورها، ترانسفورماتورها و خط انتقال و همچنین از کاپاسیتانس خط انتقال در رسم این دیاگرام صرفنظر شده است. مدار معادل بار نیز در این شکل رسم نشده است. بنابر این دیاگرام رسم شده می‌تواند برای محاسبات اتصال کوتاه مفید و مورد نظر باشد.

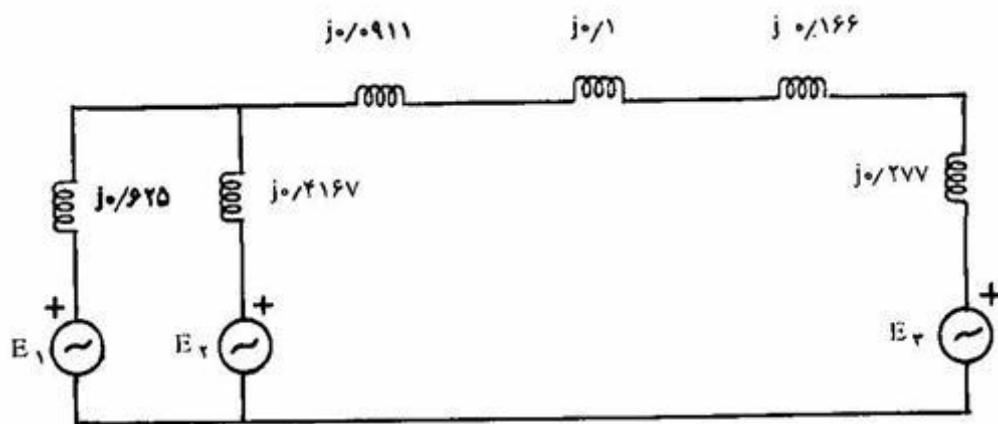

شکل ۲-۳۲: دیاگرام امپدانس سیستم قدرت شکل (۲-۳۰) در قدرت ۵۰MVA


مثال ۲-۷ دیاگرام تک خطی سیستم قدرتی در شکل (۲-۳۳) نشان داده شده است. مشخصات این سیستم بشرح زیر است:

$$\begin{aligned} \text{ژنراتور سنکرون, } G_1 &: X''_d = 20\% \text{ و } 20\text{KV}, 300\text{MVA} \\ \text{موتور سنکرون, } M_1 &: X''_d = 20\% \text{ و } 13/2\text{KV}, 200\text{MVA} \\ \text{موتور سنکرون, } M_2 &: X''_d = 20\% \text{ و } 13/2\text{KV}, 100\text{MVA} \\ \text{ترانسفورماتور, } T_1 &: X = 10\% \text{ و } 230/20\text{KV}, 350\text{MVA} \end{aligned}$$

ترانسفورماتور T_1 از سه ترانسفورماتور یکفاز با قدرت 100MVA ، ولتاژهای $13/2\text{KV}$ و راکتانس پراکندگی 10 درصد تشکیل شده است. راکتانس سری خط انتقال 32Ω است.

اولاً - دیاگرام امپدانس این سیستم را در قدرت مبنای 300MVA رسم کنید. ولتاژ مبنای مدار ژنراتور را 20KV در نظر بگیرید.

ثانیاً - اگر موتورهای M_1 و M_2 بترتیب 120 و 60 مگاوات در ولتاژ 20KV و ضریب قدرت یک مصرف نمایند و لتاژ ترمینالهای خروجی ژنراتور را محاسبه کنید. همچنین قدرت‌های اکتیو و راکتیو تولیدی ژنراتور را بدست آورید.

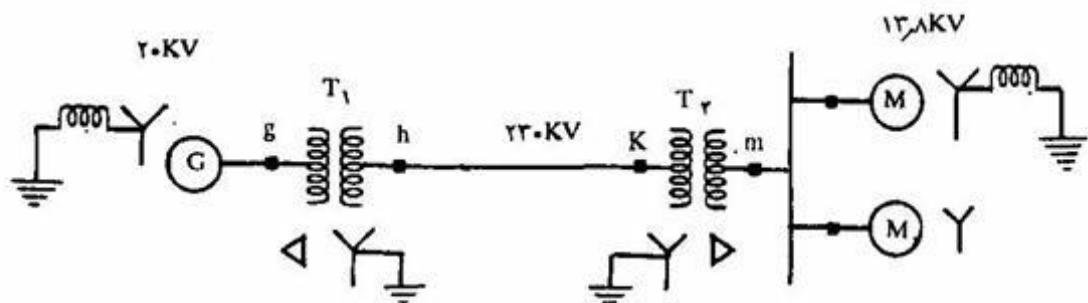

شکل ۲-۳۳: دیاگرام نک خطی سیستم قدرت مربوطه به مثال (۲-۷)

حل: اولاً - قدرت نامی ترانسفورماتور سه فاز، T برابر است با:

$$S = 3 \times 100 = 300 \text{ MVA}$$

و ولتاژهای خطی آن نیز عبارتند از:

$$\sqrt{3} \times 127 / 13/2 = 220 / 13/2 \text{ KV}$$

در اینجا باید دقت نمود که چون طرف فشار ضعیف ترانسفورماتور، دارای اتصال مثلث است، ولتاژ هر فاز آن ($13/2 \text{ KV}$) در ضرب $\sqrt{3}$ ضرب نشده است. ولتاژ مبنا در نقاط مختلف سیستم به قرار زیر است:

$$V_b = 20 \text{ KV}$$

در مدار ژنراتور

$$= 230 \text{ KV}$$

در خط انتقال

$$= 230 \times \frac{13/2}{220} = 13/8$$

در مدار موتور

ولتاژهای مبنا در دیاگرام نک خطی شکل (۲-۳۲) در داخل پرانتز نشان داده شده‌اند. راکتانس ترانسفورماتورهای T_1 و T_2 در مبنای انتخاب شده عبارتند از:

$$T_1 : X = 0/1 \times \frac{300}{350} = 0/0857 \text{ PU}$$

$$T_r : X = 0/1 \times \left(\frac{13/2}{13/8} \right)^2 = 0/0915 \text{ PU}$$

راکتانس خط انتقال بر حسب PU را بترتیب زیر محاسبه می کنیم:

$$Z_b = \frac{V_b}{S_b} = \frac{230}{300} = 176/3 \Omega$$


$$X = \frac{32}{176/3} = 0/1815 \text{ PU}$$

ولناز نامی و قدرت نامی ژنراتور همان مقادیر مبنای انتخاب شده هستند لذا راکتانس ژنراتور $0/22 \text{ PU}$ می باشد. حال راکتانس موتورهای سنکرون را محاسبه می کنیم:

$$M_r : X = 0/2 \times \frac{300}{200} \times \left(\frac{13/2}{13/8} \right)^2 = 0/2745 \text{ PU}$$

$$M_s : X = 0/2 \times \frac{300}{100} \times \left(\frac{13/2}{13/8} \right)^2 = 0/549 \text{ PU}$$

با توجه به مقادیر بدست آمده، دیاگرام امپدانس در شکل (۲-۳۴) رسم شده است:

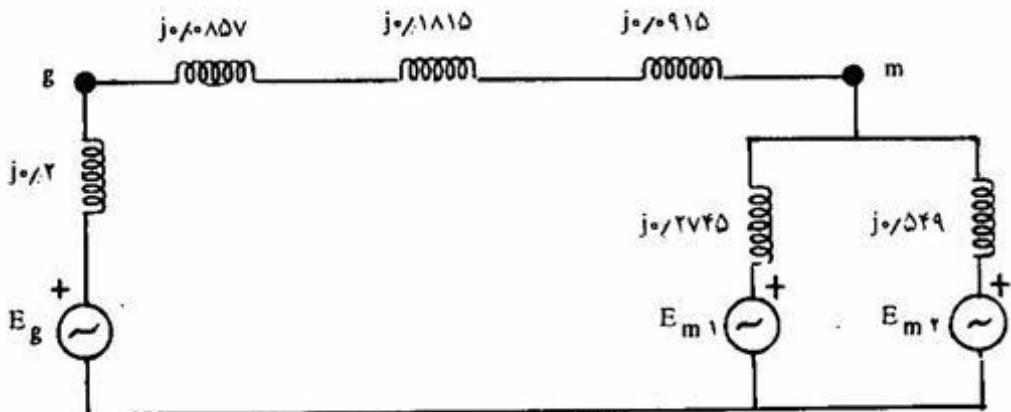

شکل ۲-۳۴: دیاگرام امپدانس مربوط به سیستم قدرت شکل (۲-۲۲)

ثانیاً - موتورهای سنکرون M_r و M_s جمعاً قدرت ۱۸۰ مگاوات جذب می نمایند که بر حسب پریونیت برابر است با:

$$P = \frac{180}{300} = 0/6 \text{ PU}$$

بنابر این داریم:

$$|V| |I| = 0.6 \text{ PU}$$

که در این رابطه $|V|$ و $|I|$ ولتاژ و جریان جمع موتورها بر حسب PU می‌باشند.

از آنجاییکه:

$$V = \frac{13/2}{13/8} = 0.9565 \angle 0^\circ \text{ PU}$$

بنابر این خواهیم داشت:

$$|I| = \frac{0.6}{0.9565} = 0.6273 \angle 0^\circ \text{ PU}$$

ولتاژ ترمینالهای ژنراتور به این ترتیب محاسبه می‌شود:

$$\begin{aligned} V_g &= V_m + j(0.0915 + 0.1815 + 0.0857) I \\ &= 0.9565 + j 0.3587 \times 0.6273 = 0.9565 + j 0.225 \\ &= 0.9826 \angle 13/2^\circ \text{ PU} \end{aligned}$$

$$|V_g| = 0.9826 \times 20 = 19.65 \text{ KV}$$

قدرت‌های اکتیو و راکتیو تولید شده توسط ژنراتور بترتیب زیر بدست می‌آیند:

$$\begin{aligned} S_g &= P_g + jQ_g = V_g I^* = 0.9826 \angle 13/2^\circ \times 0.6273 \\ &= 0.6 + j 0.1408 \text{ PU} \end{aligned}$$

$$P_g = 0.6 \text{ PU} = 0.6 \times 300 = 180 \text{ MW}$$

$$Q_g = 0.1408 \times 300 = 42.24 \text{ MVar}$$


۲-۱۷ مدار معادل تونن سیستم قدرت

یک سیستم قدرت را از دیدگاه هر یک از شین های آن می توان با یک مدار معادل تونن نشان داد. مدار معادل تونن سیستم قدرت از دیدگاه شین شماره آ مطابق شکل (۲-۳۵) شامل ولتاژ مدار باز V_i و امپدانس تونن Z_{thi} می باشد. اگر V_i ولتاژ خطی شین آ باشد $V_i / \sqrt{3}$ ولتاژ معادل فازی آن است. مقدار این ولتاژ از محاسبه پخش بار سیستم بدست آمده است (نحوه محاسبه در فصل چهارم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت). امپدانس تونن S_{sc_i} نیز از رابطه زیر بدست می آید:

$$X_{thi} = \frac{V_i / \sqrt{3}}{I_{sc_i}} \quad (2-77)$$

که در آن I_{sc_i} جریان اتصال کوتاه در شین آ می باشد. نحوه محاسبه این جریان نیز در فصل هفتم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. قدرت اتصال کوتاه در شین آ بر حسب این جریان برابر است با:

$$S_{sc_i} = \sqrt{3} V_i I_{sc_i} \quad (2-78)$$

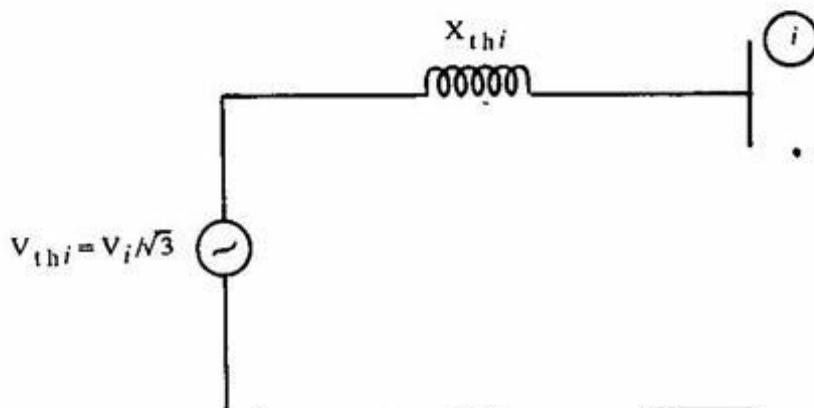

شکل ۲-۳۵: مدار معادل تونن سیستم قدرت از دیدگاه شین آ

با جایگزینی I_{sc_i} در رابطه (۲-۷۷) داریم:

$$X_{thi} = \frac{V_i / \sqrt{3}}{S_{sc_i} / \sqrt{3} V_i} = \frac{V_i}{S_{sc_i}} \quad [\Omega] \quad (2-79)$$

در اینجا V_i ولتاژ خطی شین آ بر حسب KV و S_{sc_i} قدرت اتصال کوتاه این شین بر حسب MVA


است. اگر V_i و S_{sc} بر حسب PU در این رابطه قرار داده شوند مقدار X_{thi} نیز بر حسب U بدست می‌آید.

۲-۱۸ مفهوم شین بی نهایت^(۱)

در بسیاری از محاسبات سیستم‌های قدرت، هنگامی که محاسبات فقط مربوط به تغییرات در یک شین می‌شود، رسم مدار معادل تونن و مطالعه آن کافی است و نیازی به رسم و مطالعه کل سیستم قدرت نمی‌باشد.

در شکل (۲-۳۶) مدار معادل تونن سیستم قدرت اصلی از دیدگاه شین A دیده می‌شود. این سیستم در محل شین A به سیستم قدرت مورد مطالعه متصل شده است. سیستم قدرت موردمطالعه می‌تواند در حالت کلی شامل یک بار، یک خازن یا راکتور، یک ژنراتور و نظائر آنها باشد و یا می‌تواند یک سیستم قدرت شامل عناصر مختلف باشد. قدرت مبنا و ولتاژ مبنا در سیستم قدرت موردمطالعه بترتیب S_b و V_b می‌باشند. بنابر این امپدانس مبنای این سیستم قدرت در محل اتصال به سیستم قدرت اصلی برابر است با:

$$Z_b = \frac{V_b}{S_b}$$

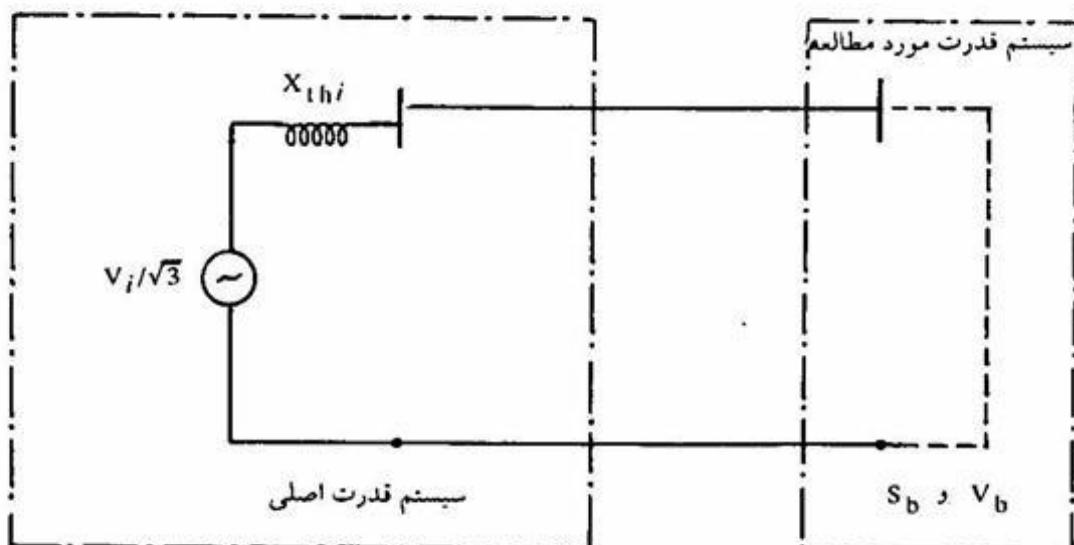

شکل ۲-۴۶: بررسی تغییرات در محل یک شین از سیستم قدرت

امپدانس تونن سیستم قدرت اصلی X_{th_i} بر حسب $|PU|$ در مبنای مقادیر نامی سیستم مورد مطالعه عبارتست از:

$$X_{th_i} = \frac{\frac{V_i'}{S_{sc_i}}}{Z_b} = \frac{V_i' / S_{sc_i}}{V_b' / S_b} \quad |PU| \quad (2-80)$$

که در آن S_b و V_b' مقادیر مبنای سیستم قدرت مورد مطالعه در محل اتصال به سیستم اصلی، و S_{sc_i} و V_i' قدرت اتصال کوتاه و ولتاژ شین آ سیستم قدرت اصلی می‌باشند. اگر در محل اتصال ولتاژ دو سیستم را برابر فرض کنیم، خواهیم داشت:

$$X_{th_i} = \frac{S_b}{S_{sc_i}} \quad (2-81)$$

اگر سیستم قدرت اصلی در مقایسه با سیستم قدرت مورد مطالعه خیلی بزرگ باشد، در اینصورت قدرت مبنای سیستم مورد مطالعه S_b در مقایسه با قدرت اتصال کوتاه سیستم بزرگ S_{sc_i} ناچیز بوده و X_{th_i} بسیار کوچک و تقریباً صفر می‌گردد. در این حالت مدار معادل تونن سیستم قدرت بزرگ فقط شامل یک منبع ولتاژ می‌باشد و تغییرات در سیستم قدرت مورد مطالعه تأثیری در ولتاژ شین آ نخواهد داشت. در این صورت شین شماره آ یک شین بی‌نهایت نامیده می‌شود. شبکه‌ای که شین آ به آن متعلق است نیز در مقایسه با شبکه مورد مطالعه یک شبکه بی‌نهایت تلقی می‌شود. مشخصه دیگر یک شین بی‌نهایت، فرکانس ثابت آن می‌باشد. به این معنی که هرگونه تغییر تدریجی (نظیر تغییر بار) در سیستم مورد مطالعه نمی‌تواند در فرکانس شین آ و شبکه بزرگ تغییری ایجاد کند.

اگر سیستم قدرت مورد مطالعه بجای اینکه به یک سیستم قدرت دیگر وصل شود به یک امپدانس متصل گردد، این امپدانس می‌تواند یک بار امپدانسی، خازن و یا راکتور باشد در اینصورت در محل اتصال این امپدانس به سیستم قدرت مورد مطالعه، امپدانس مبنا برابر است با:

$$Z_b = \frac{V_b'}{S_b} \quad \Omega$$

اندازه امپدانس عنصر وصل شده بر حسب اهم نیز برابر است با:

$$|Z_L| = \frac{V_t}{S}$$

که در آن V و S بترتیب ولتاژ نامی و قدرت نامی امپدانس مذکور می‌باشد. از آنجائیکه $V_b = V_t$ لذا داریم:

$$|Z_L| = \frac{|Z_L|}{Z_b} = \frac{V_t / S}{V_b / S_b} = \frac{S_b}{S} \text{ PU}$$

$$Z = \frac{S_b}{S} \angle \Phi \text{ PU} \quad (2-82)$$

در اینجا Φ زاویه ضریب قدرت عنصر امپدانسی است که برای امپدانس القائی مثبت و برای امپدانس خازنی منفی می‌باشد.

مثال ۲-۸ دیاگرام تک خطی یک سیستم قدرت در شکل (۲-۳۷) نشان داده شده است. شین ۳ به یک شین از سیستم قدرتی با ولتاژ ۲۳۰KV و قدرت اتصال کوتاه 2000 MVA متصل است. شین ۲ نیز به یک خازن با مقادیر نامی 25 MVar و 20 KV وصل شده است. بقیه مشخصات سیستم بقرار زیر است:

خط انتقال L : $X = 0.05 \text{ PU}$ ، در قدرت مبنای 100 MVA و ولتاژ 132 KV


$X_d'' = 0.20$ و 20 KV ، 100 MVA : G ژنراتور

$X = 0.12$ و $132/20 \text{ KV}$ ، 150 MVA : T ترانسفورماتور

$230/132/20 \text{ KV}$ ، $150/125/25 \text{ MVA}$: T_2 ترانسفورماتور

$$X_{ps} = 0.10 \quad X_{pt} = 0.8 \quad X_{st} = 0.6$$

راکتانس‌های فوق در مبنای 100 MVA داده شده‌اند. دیاگرام امپدانس این سیستم را در قدرت مبنای 100 MVA رسم نمائید.

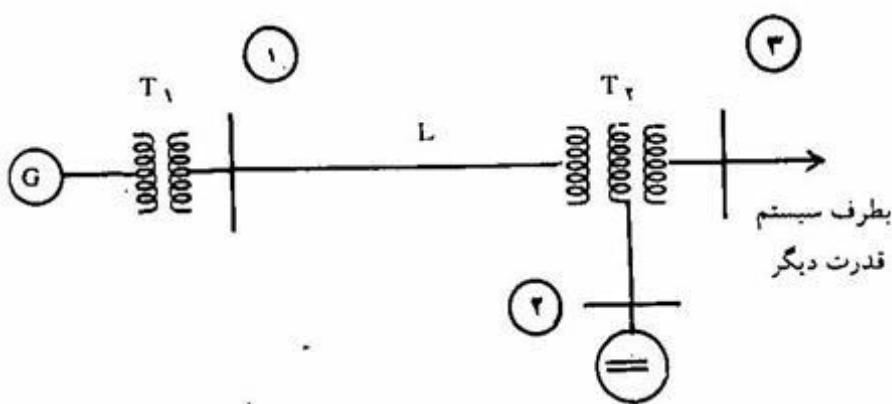

شکل ۲-۳۷: دیاگرام تک خطی یک سیستم قدرت مربوط به مثال (۲-۸)

حل: قدرت مبنای در سیستم $S_b = 100 \text{ MVA}$ بوده و ولتاژ مبنای نیز بر ترتیب زیر انتخاب می‌گردد:

$$V_h = 20 \text{ KV} \quad \text{در مدار ژنراتور}$$

$$= 132 \text{ KV} \quad \text{در خط انتقال}$$

$$= 230 \text{ KV} \quad \text{در شین ۳}$$

$$= 221 \text{ KV} \quad \text{در شین ۲}$$

راکتانس ترانسفورماتور T_1 با توجه به مبنای انتخاب شده برابر است با:

$$X = 0.12 \times \frac{100}{150} = 0.08 \text{ PU}$$

راکتانس‌های ترانسفورماتور T_2 با توجه به روابط (۲-۶۶) این چنین محاسبه می‌گردند:

$$X_p = \frac{1}{\chi} (0.1 + 0.08 - 0.06) = 0.06 \text{ PU}$$

$$X_s = \frac{1}{\chi} (0.1 + 0.06 - 0.08) = 0.04 \text{ PU}$$

$$X_t = \frac{1}{\chi} (0.08 + 0.06 - 0.1) = 0.02 \text{ PU}$$


امپدانس تونن سیستم قدرت متصله به شین شماره ۳ عبارتست از:

$$X_{th} = \frac{S_b}{S_{sc}} = \frac{100}{2000} = 0.05 \text{ PU}$$

همچنین امپدانس خازن وصل شده به شین ۲ برابر است با:

$$Z = -jX_c = -j \frac{S_b}{S} = -j \frac{100}{25} = -j4 \text{ PU}$$

دیاگرام امپدانس سیستم قدرت در شنکل (۲-۳۸) رسم شده است. کلیه مقادیر امپدانس‌ها بر روی این دیاگرام بر حسب PU مشخص شده‌اند.

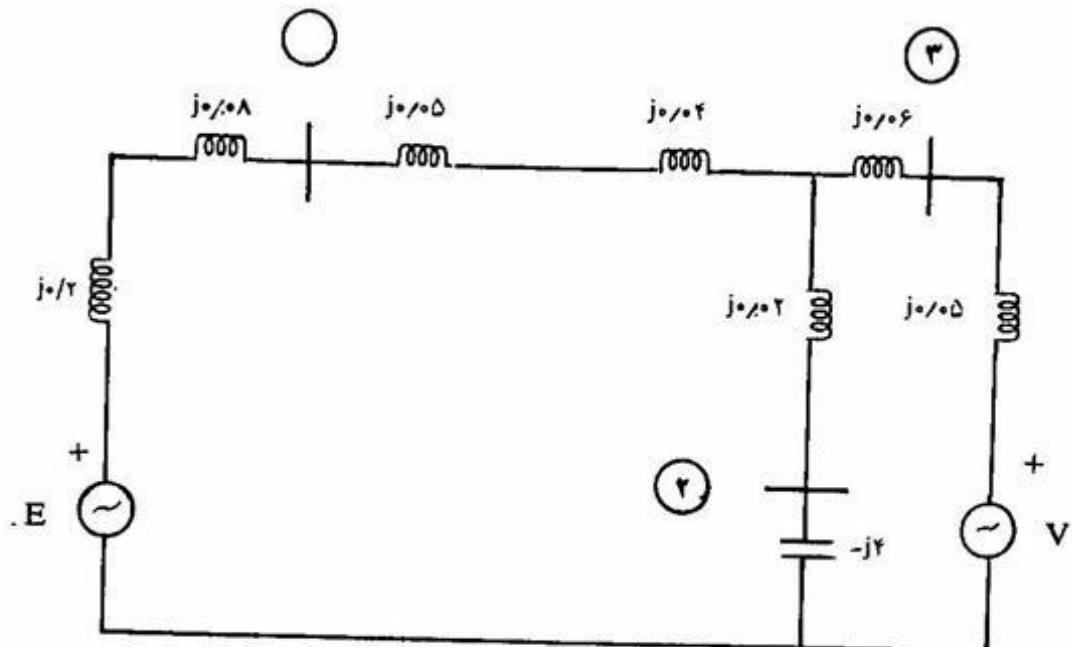

شکل ۲-۳۸: دیاگرام امپدانس مربوط به سیستم قدرت شکل (۲-۳۷)

مسائل فصل دوم

۲-۱ یک ژنراتور $19/5\text{KV}$ ، 120MVA دارای راکتانس سنترون $X_s = 1/5\text{PU}$ ، به یک ترانسفورماتور با مشخصات نامی 150MVA ، 18KV ، $230/18\text{KV}$ و $1/0\text{PU} = X$ متصل است. اگر مبنای انتخاب شده برای سیستم قدرت مربوطه 230KV ، 100MVA باشد مقادیر راکتانس‌های ژنراتور و ترانسفورماتور را در این مبنای بحسب آورید.

۲-۲ در شکل (۲-۳۹) مدار معادل بار انتهای خط انتقال را بصورت امپدانس $R+jX$ نشان دهید. ولتاژ مبنای در محل بار $13/2\text{KV}$ و قدرت مبنای سیستم 10MVA را انتخاب نمائید.


اولاً - دیاگرام امپدانس این سیستم را رسم نمائید و مقادیر امپدانس‌ها را برحسب پریونیت روی آن نشان دهید. مشخصات عناصر سیستم بشرح زیر است:

$$Z = 0/01 + j0/1 \Omega \quad : \quad \text{ترانسفورماتور}$$

$$Z = 0/52 + j0/61 \Omega \quad : \quad \text{خط انتقال}$$

$$\text{بار} \quad \text{با} \quad \text{Cos}\Phi = 0/85 \quad 13/2\text{KV} \quad 8\text{MW} \quad : \quad \text{پس فاز}$$


ثانیاً - اگر در هر دو حالت بی‌باری و بارداری کامل این سیستم، ولتاژ طرف فشار قوی در مقدار 132KV ثابت نگهداشته شود، درصد تنظیم ولتاژ خط انتقال $100 \times \frac{V_r - V_{r^*}}{V_r}$ را محاسبه کنید (V_r ولتاژ انتهای خط انتقال است).

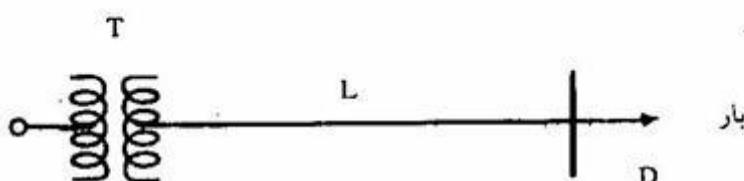

شکل ۲-۳۹: مربوط به مسئله (۲-۲)

۲-۳ دیاگرام تک خطی یک سیستم قدرت در شکل (۲-۴۰) نشان داده شده است. دیاگرام امپدانس این سیستم را رسم کنید و مقادیر راکتانس‌ها را بر حسب PU مشخص نماید. قدرت مبدأ را ۳۰MVA و ولتاژ مبدأ در مدار ژنراتور را ۱۳/۸KV در نظر بگیرید. مشخصات عناصر سیستم بقرار زیر است:

$$\begin{aligned} X_s &= 1 \text{ PU} & 13/8 \text{ KV}, 30 \text{ MVA} & : G \\ X_s &= 0/8 \text{ PU} & 13/8 \text{ KV}, 25 \text{ MVA} & : M \\ X &= 7.10/132/13/2 \text{ KV}, 25 \text{ MVA} & : T_1 \\ X &= 7.8/138/13/8 \text{ KV}, 20 \text{ MVA} & : T_2 \\ Z &= 12/7 + j 62/48 \Omega & : L \end{aligned}$$

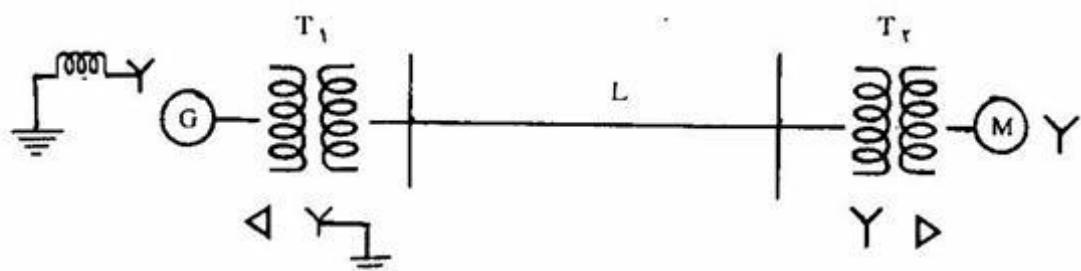

شکل ۲-۴۰: مربوط به مسئله (۲-۳)


۲-۴ اگر در مسئله (۲-۳) موتور سنکرون قدرت ۱۸MW در ولتاژ نامی (۱۳/۸KV) و ضریب قدرت ۹/۰ پیش‌فاز جذب کند، جریانهای موتور و خط انتقال و ژنراتور را بر حسب PU و آمپر محاسبه کنید. همچنین ولتاژ ترمینالهای خروجی ژنراتور و ولتاژ ابتدای خط انتقال را بر حسب KV و PU بدست آورید.

۲-۵ چنانچه در مسئله (۲-۳) بحای موتور سنکرون، بار امپدانسی با مشخصات ۲۰MVA، ۱۳/۲KV و ۰/۸ $\text{Cos}\Phi =$ پس فاز قرار گرفته باشد:
 اولاً - دیاگرام امپدانس سیستم را بر حسب امپدانس‌های PU رسم نماید و به ازاء بار مذکور جریان‌های بار، خط انتقال و ژنراتور را بر حسب PU و آمپر بدست آورید.
 ثانیاً - قدرتهای اکتیو تولیدی ژنراتور را بر حسب PU، MW و MVar محاسبه کنید.

۲-۶ دیاگرام تک خطی یک سیستم قدرت بدون بار در شکل (۲-۴۱) نشان داده شده است. راکتانس های خطوط انتقال بر روی آنها بر حسب اهم مشخص شده اند. مقادیر نامی ژنراتورها و ترانسفورماتورها عبارتند از:

$X''_d = \% ۲۰$ و $۱۳/۸KV, ۲۰MVA$:	۱	ژنراتور
$X''_d = \% ۲۰$ و $۱۸KV, ۳۰MVA$:	۲	ژنراتور
$X''_d = \% ۲۰$ و $۲۰KV, ۳۰MVA$:	۳	ژنراتور
$X = \% ۱۰$ و $۲۲۰/۱۳/۸KV, ۲۵MVA$:	T_1	ترانسفورماتور
$X = \% ۱۰$ و $۱۲۷/۱۸KV, ۱۰MVA$:	T_2	ترانسفورماتور
$X = \% ۱۰$ و $۲۲۰/۲۲KV, ۲۵MVA$:	T_3	ترانسفورماتور


دیاگرام امپدانس این سیستم را رسم نموده و مقادیر راکتانس ها را روی آن بر حسب PU نشان دهید. قدرت مبنای $۵۰MVA$ و ولتاژ مبنای $۱۳/۸KV$ را انتخاب نمایید.

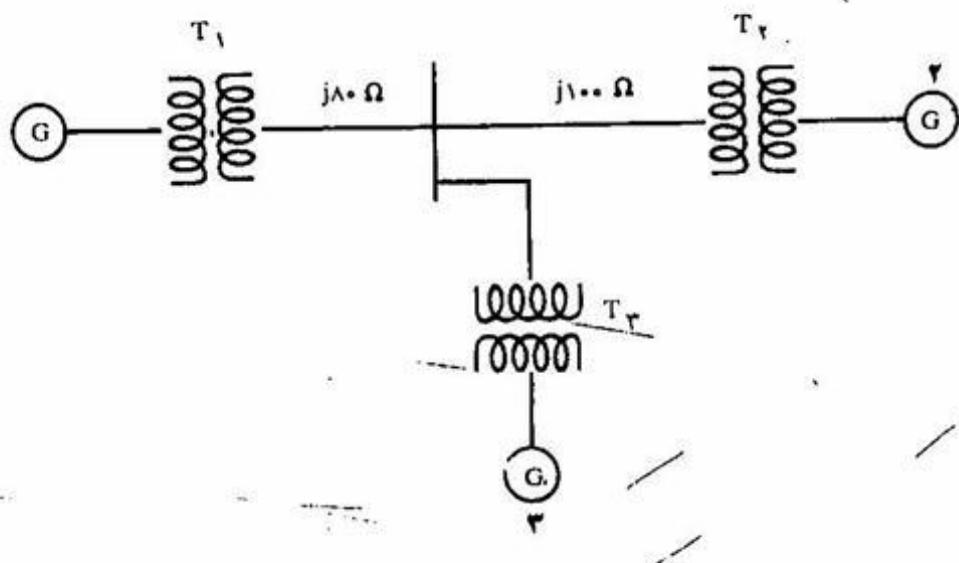

شکل ۲-۴۱: مریبوط به مسأله (۲-۶)

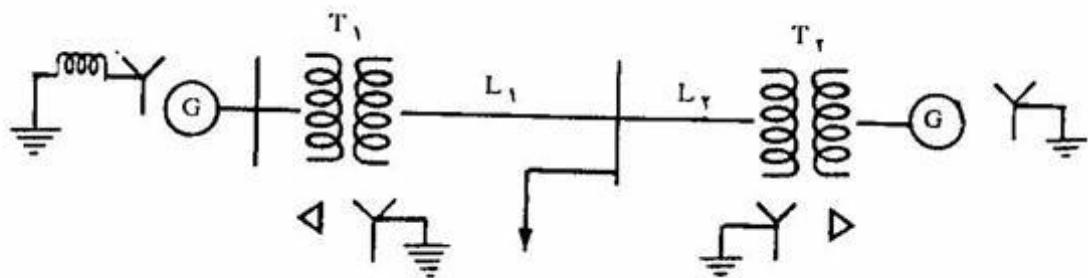۲-۷ دیاگرام تک خطی یک سیستم قدرت در شکل (۲-۴۲) نمایش داده شده است. دیاگرام امپدانس این سیستم را در قدرت مبنای $۵۰MVA$ رسم کنید. ولتاژ مبنای در مدار ژنراتور ۱، $۱۳/۲KV$ انتخاب شود. مشخصات این سیستم بشرح زیر است:

$$\begin{aligned}
 X''_d &= \% ۲۰ \text{ و } ۱۳/۲\text{KV}, ۳۰\text{MVA} : G_1 & \text{ژنراتور} \\
 X''_d &= \% ۲۰ \text{ و } ۲۱\text{KV}, ۲۰\text{MVA} : G_2 & \text{ژنراتور} \\
 X &= \% ۱۰ \text{ و } ۲۳۰/۱۳/۲\text{KV}, ۲۵\text{MVA} : T_1 & \text{ترانسفورماتور} \\
 X &= \% ۱۰ \text{ و } ۱۲۷/۲۲\text{KV}, ۸\text{MVA} : T_2 & \text{ترانسفورماتور} \\
 \text{هر یک از خطوط انتقال} &: X = ۵۲/۹ \Omega
 \end{aligned}$$




$$\begin{aligned}
 S_{sc} &= ۱۰۰۰\text{MVA} \\
 V &= ۲۳۰\text{KV}
 \end{aligned}
 \quad \text{بطرف سیستم قدرت}$$

شکل ۲-۴۲: مربوط به مسأله (۲-۷)

۲-۸ دیاگرام امپدانس سیستم قدرت شکل (۲-۴۳) را رسم نموده و مقادیر راکتانس‌ها را بر حسب PU روی آن مشخص نمایید. قدرت مبنا را ۵۰MVA و ولتاژ مبنا در خط انتقال ۴۰ اهمی را ۱۳۸KV انتخاب کنید. مقادیر نامی ژنراتورها، موتور سنکرون و ترانسفورماتورها بقرار زیر است:

$$\begin{aligned}
 X''_d &= \% ۲۰ \text{ و } ۱۸\text{KV}, ۲۰\text{MVA} : ۱ & \text{ژنراتور} \\
 X''_d &= \% ۲۰ \text{ و } ۱۸\text{KV}, ۲۰\text{MVA} : ۲ & \text{ژنراتور} \\
 X''_d &= \% ۲۰ \text{ و } ۱۳/۸\text{KV}, ۳۰\text{MVA} : ۳ & \text{موتور سنکرون} \\
 X &= \% ۱۰ \text{ و } ۱۳۸/۲۰\text{KV}, ۲۰\text{MVA} : ۴-۷ & \text{ترانسفورماتورهای ۷-۷} \\
 X &= \% ۱۰ \text{ و } ۱۳۸/۱۳/۸\text{KV}, ۱۵\text{MVA} : ۴-۸ & \text{ترانسفورماتورهای ۷-۸}
 \end{aligned}$$

۲-۹ اگر موتور سنکرون مسأله (۲-۸) در شرایط بارداری قدرت ۲۴MW در ولتاژ ۱۳/۲KV ضریب قدرت ۸/۰ پیش فاز جذب نماید. ولتاژ شین‌های A و B را محاسبه کنید. با توجه به تقارن شکل جریانهای دو ژنراتور را مساوی فرض کنید.

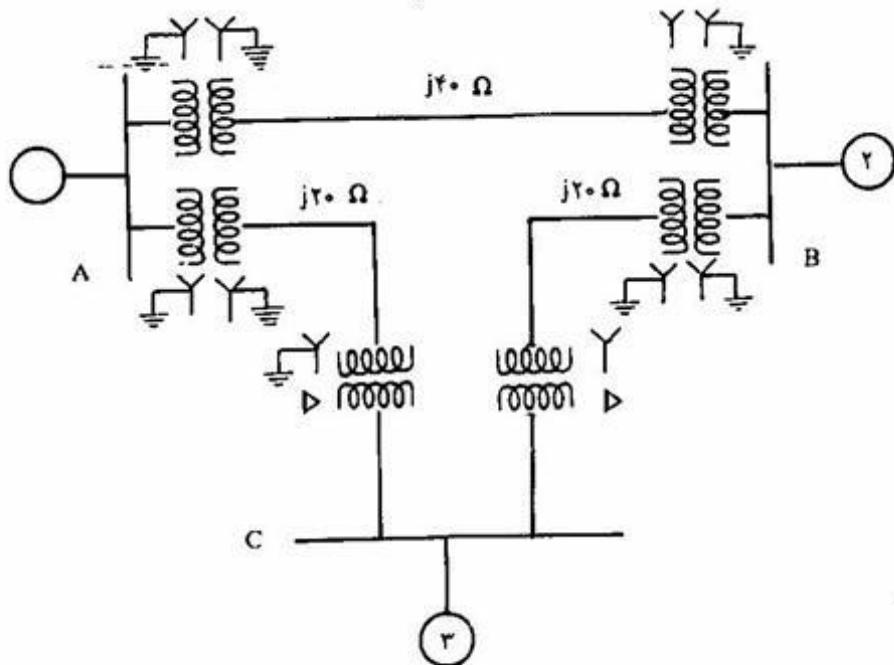

شکل ۲-۴۳: مربوط به مسأله (۲-۸)

۲-۱۰ در مسأله (۲-۸) چنانچه ژنراتور ۱ قطع شود، موتور سنکرون قدرت 12MW در ولتاژ $13/2\text{kV}$ و ضریب قدرت $8/0$ پیش فاز جذب می نماید، ولتاژ شین های A و B را محاسبه نمایید.

۲-۱۱ سیستم قدرت نشان داده شده در شکل (۲-۴۴) از سمت چپ به یک شین بی نهایت با ولتاژ 400kV متصل است. طرف سوم ترانسفورماتور سه سیم پیچه T نیز به راکتوری با مقادیر نامی $V=20\text{kV}$ و $Q=50\text{MVar}$ وصل شده است. ترانسفورماتور T دارای مشخصات نامی زیر است:


$$400/230/20\text{kV} , 200/150/50 \text{ MVA}$$

$$X_{ps} = 160 \Omega , X_{pt} = 128 \Omega , X_{st} = 31/\sqrt{3} \Omega$$

مشخصات بقیه عناصر بشرح زیر است:

$$\begin{aligned}
 X_d^* &= 7.20 \text{ و } 21\text{KV}, 150\text{MVA} : G \\
 X &= 7.10 \text{ و } 230/20\text{KV}, 150\text{MVA} : T_1 \\
 X &= 26/4 \Omega : \text{خطوط انتقال } L
 \end{aligned}$$

دیاگرام امپدانس این سیستم را رسم نموده و مقادیر راکتانس‌ها را بر حسب PU نشان دهید.
قدرت مبنا را ۱۰۰MVA و ولتاژ مبنا در خطوط انتقال را ۲۳۰KV انتخاب کنید.

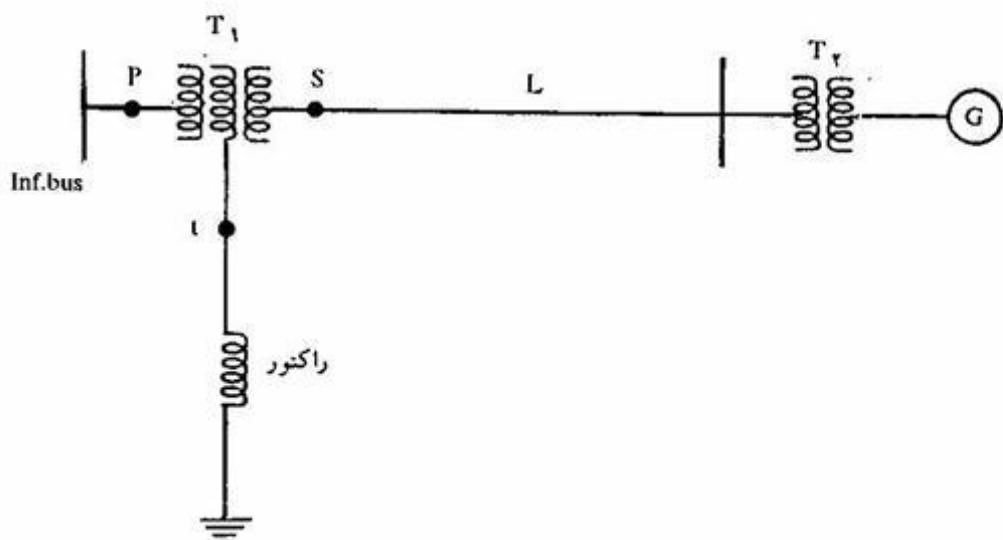

شکل ۲-۴۴: مربوط به مسأله (۲-۱۱)